

OBSAH

OBSAH	3
ÚVOD	5
PLOŠNÉ SPOJE	6
UNIVERZÁLNÍ TRANZISTORY A DIODY	7
DVAKRÁT ELEKTRONICKÝ OHEŇ	9
POSTAVTE SI FÁZOR	15
HLÍDAČ VODY	20
VÁNOČNÍ STROMEČEK TROCHU JINAK	25
SVÍTÍCÍ OBOJEK PRO PSY	31
ELEKTRONICKÝ PLAŠIČ MYŠÍ	36
SEMAFORY ŘÍZENÁ KŘÍŽOVATKA	40
INDIKÁTOR ELEKTRICKÝCH POLÍ	46
KAPESNÍ METRONOM	49
MALÁ BAREVNÁ HUDBA	53
ELEKTRONIKA SLOUŽÍ PŘÍRODOVĚDCŮM	57
POSTAVTE SI BZUČÁK	61
ZVONICE NA STŮL	65
ELEKTRONICKÝ LAMPION	69
DVAKRÁT INDIKÁTOR DEŠTĚ	73
MĚKKÝ ROZBĚH ELEKTROMOTORKU	77
REGULÁTOR STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU	80
POPLAŠNÉ ZAŘÍZENÍ	83

LASEROVÁ ZÁVORA	88
SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ SE ZPOŽDĚNÍM	93
INDIKÁTOR TEPLoty	97
LINEÁRNÍ POHON S REGULACÍ	101
SVÍTÍCÍ MÍČEK PRO NOČNÍ HRY	105
TVAROVATELNÝ SVĚTELNÝ HAD	109
INTEGROVANÝ OBVOD JAKO MAGNETOFON	113
AUDIOZESILOVAČ 5 W	117
SERVOMECHANIZMUS	120
JAK NA SVĚTELNÉ EFEKTY?	124
HRÁTKY SE ZVUKEM	128
ELEKTROMAGNETICKÉ DĚLO	131
VÁNOČNÍ VÝZDOBA DO OKEN	135
DIGITÁLNÍ HRACÍ KOSTKA	139