

OBSAH

AOP 1 - Úvod	str. 5
AOP 2 - Kmitočtová analýza lineárních analogových obvodů	11
AOP 3 - Prvky elektronických obvodů - 1	18
AOP 4 - Prvky elektronických obvodů - 2 (trioda)	24
AOP 5 - Prvky elektronických obvodů - 3 (aktivní funkční bloky).....	33
AOP 6 - Zobecněné metody uzlových napětí a smyčkových proudů	44
AOP 7 - Grafy signálových toků	51
AOP 8 - Zpětná vazba v analogových obvodech	61
AOP 9 - Pracovní bod elektronických prvků	72
AOP 10 - Zesilovače	78
stejnoseměrné	80
střídavé	84
širokopásmové	88
koncové	90
AOP 11 - Operační zesilovače	92
AOP 12 - Lineární operační sítě	98