

OBSAH

7.	SYNTÉZA TABULEK	11
7.1	Některé úvodní poznámky	11
7.1.1	Úvod	11
7.1.2	Opakování obecných rovnic sekvenčního systému	12
7.1.3	Normální tvar zadání systému	13
7.2	Nealgebraické metody	15
7.2.1	Metoda Ginsburgova, první případ	15
7.2.2	Ginsburgova metoda (druhý případ)	18
7.2.3	Aizermanova metoda	22
7.2.4	Asynchronní automaty, Moisil-Ioaninova metoda	31
7.3	Algebraická metoda, Pojem regulárního výrazu	35
7.3.1	Úvod	35
7.3.2	Algebra regulárních výrazů	36
7.4	Gluškovova metoda	38
7.4.1	Úvodní poznámky, Indexace regulárních výrazů	38
7.4.2	Příklady použití regulárních výrazů při syntéze	42
7.4.3	Formulace Gluškovovy metody	49
7.4.4	Použití regulárních výrazů při syntéze asynchronních systémů	50
7.5	Závěr	56
7.D	Metoda Brzozowského	57
7.D.1	Základní definice	58
7.D.2	Sestrojení tabulky automatu pomocí zbytku	60
	Příklady	64
	Literatura	66
8.	REDUKCE POČTU STAVŮ V TABULCE	67
8.1	Úvod, Zadání problému	67
8.2	Ekvivalence stavů	69
8.3	Redukce úplných tabulek	70
8.3.1	Sestrojení tabulky ekvivalentních dvojic	71
8.3.2	Seskupování ekvivalentních dvojic stavů	74
8.3.3	Sestrojení minimální vývojové tabulky	75
8.3.4	Jiný příklad redukce úplné vývojové tabulky	76

8.4	Redukce neúplných tabulek	77
8.4.1	Základní definice	77
8.4.2	Určování slučitelných dvojic	80
8.4.3	Seskupování slučitelných výrazů	80
8.4.4	Výběr maximálně slučitelných tříd a konstrukce minimální vývojové tabulky ..	82
8.4.5	Druhý příklad redukce	84
8.4.6	Třetí příklad	87
8.5	Sestavení programu pro redukci vývojových tabulek	90
8.6	Redukce fázových tabulek	92
8.6.1	Stavy ekvivalentní. Stavy pseudoekvivalentní	92
8.6.2	Slučování řádků	93
8.6.3	Příklad 1	94
8.6.4	Příklad 2	96
8.7	Aplikace metody slučitelných dvojic na asynchronní systémy ..	97
8.7.1	Postup redukce Huffmanovou metodou	97
8.7.2	Příklad redukce asynchronního sekvenčního systému	98
8.8	Závěr	102
	Příklady	103
	Literatura	104
9.	KÓDOVÁNÍ VNITŘNÍCH STAVŮ (ASYNCHRONNÍ SEKVENČNÍ SYSTÉMY)	105
9.1	Úvod	105
9.1.1	Úvodní poznámky	105
9.1.2	Asynchronní systémy	105
9.1.3	Úvodní příklad	106
9.1.4	Různé metody a různá řešení	108
9.2	Spojené množiny	108
9.2.1	Spojené posloupnosti a spojené množiny	108
9.2.2	Aplikace na problém kódování asynchronního systému	109
9.3	Huffmanova čísla	110
9.4	Podstatná spojení; vliv „hustoty“ tabulek	112
9.5	Redukce počtu spojení	113
9.5.1	Příklad 1	113
9.5.2	Příklad 2	115
9.5.3	Příklad 3	117
9.5.4	Obecné principy metody	119
9.5.5	Tabulky s neurčenými stavy	120
9.6	Pomocné nestabilní stavy	122
9.6.1	Příklad 4	122
9.6.2	Příklad 5	125
9.6.3	Příklad 6	125
9.6.4	Poznámky k metodě	126

9.7	Částečná redukce primitivní fázové tabulky	127
9.8	Obecné poznámky ke kódování	129
9.9	Kódování a univerzální obvody	129
9.9.1	Univerzální kódování	129
9.9.2	Obvody s $(2s_0 + 1)$ relé	130
9.9.3	Obvody s jedním relé pro každý řádek	134
	Příklady	138
	Literatura	141
10.	KÓDOVÁNÍ VNITŘNÍCH STAVŮ. SYNCHRONNÍ SEKVENČNÍ SYSTÉMY	142
10.1	Úvod	142
10.2	Rozlišitelné kódy. Právoplatné kódy	142
10.3	Příklady na různá kódování jedné a téže tabulky	144
10.3.1	První kódování	144
10.3.2	Druhé kódování	145
10.3.3	Třetí kódování	147
10.3.4	Závěr	148
10.4	Kódování s využitím sousednosti	149
10.5	Obecné pojmy, týkající se rozkladů	150
10.6	Vyhledávání rozkladů se substituční vlastností	152
10.6.1	Studium dvojic stavů	152
10.6.2	Maximální rozklady	157
10.7	Vlastnosti rozkladů s. v.	159
10.7.1	Systém, který připouští rozklad s. v. o dvou třídách	159
10.7.2	Systém, který připouští rozklad s. v. o více než dvou třídách	160
10.8	Použití rozkladů s. v. při kódování systému	161
10.9	Dekompozice automatů	166
10.9.1	Definice	166
10.9.2	Věta o dekompozici	166
10.9.3	Příklady	170
10.9.4	Poznámky k realizaci obvodů	172
10.10	Rozkladové páry	173
10.10.1	Definice	173
10.10.2	Vlastnosti a zvláštní rozklady	173
10.10.3	Vyhledávání rozkladových párů	174
10.10.4	Vlastnosti spojené s rozkladovými páry	175
10.10.5	Závěr	177
10.11	Kódování neúplných tabulek	177
10.12	Metody rozšíření	180
10.12.1	Příklad 1	180
10.12.2	Příklad 2	181
10.12.3	Výklad metody	183

10.13	Kódování vnitřních stavů, bereme-li v úvahu výstup	185
10.14	Závěr	189
	Příklady	189
	Literatura	190
11.	PŘÍKLADY POUŽITÍ	192
11.1	Úvod	192
11.2	Aplikace na počítače	193
11.2.1	Posuvný registr. Klopný obvod	193
11.2.2	Algebraický binární vratný čítač	197
11.2.3	Povolení přenosu z jednoho registru do druhého	200
11.2.4	Zkrácení mikroprogramu	205
11.3	Sekvenčně ovládané stroje	208
11.3.1	Komplexní automatizace	208
11.3.2	Sekvenční provoz řízení cementárenské pece	215
11.3.3	Třídění vlakových souprav	224
11.4	Analýza systému výroby elektrické energie v letadle	229
11.D	Dodatek	240
11.D.1	Syntéza paměti metodou fázové tabulky	240
11.D.2	Systém sekvenčního přepínání analogového počítače Analac A110	243
11.D.3	Automat s ochranami	248
11.D.4	Simulace sekvenčních systémů	253
	Příklady	256
	Literatura	264
12.	LINEÁRNÍ SEKVENČNÍ SYSTÉMY	265
12.1	Úvod	265
12.2	Opakování některých pojmů z algebry	268
12.2.1	Matice a determinanty	268
12.2.2	Polynomičká forma. Galoisova věta	270
12.2.3	Charakteristické hodnoty. Charakteristické vektory matice	274
12.3	Průběh činnosti lineárních sekvenčních systémů	276
12.3.1	Nulový vstup. Matice \mathbf{A} není singulární	276
12.3.2	Libovolný vstup. Matice \mathbf{A} není singulární	279
12.3.3	Matice $\mathbf{A} + \mathbf{I}$	281
12.4	Obecný tvar lineárních automatů	284
12.5	Diskrétní Laplaceova transformace	288
12.5.1	Úvod	288
12.5.2	Transformace p	289
12.6	Studium lineárních systémů pomocí diskrétní Laplaceovy transformace	294
12.6.1	Přenosová funkce	294
12.6.2	Základní lineární operátory	295
12.6.3	Stavové proměnné	300

127	Aplikace	305
127.1	Stanovení libovolných posloupností na základě generátorů impulsů	305
127.2	Charakteristická funkce a její aplikace	306
	a) Úvod	306
	b) Funkce posunutě vlevo	310
	c) Funkce posunutě doprava	314
	d) Posuv doprava s nastavením paměti	315
127.3	Transference	319
128	Závěr	324
	Příklady	325
	Literatura	326
13.	TEORETICKÉ STUDIUM REÁLNÉ ČINNOSTI BINÁRNÍCH SPÍNACÍCH PRVKŮ. NEBINÁRNÍ SPINACÍ PRVKY	327
13.1	Vícehodnotová algebra	327
13.2	Tříhodnotová algebra a reléové systémy	330
13.2.1	Relé s obyčejnými kontakty	330
13.2.2	Relé se speciálními kontakty	331
13.3	Vyjádření funkce definované na množině o více hodnotách	332
13.4	Charakteristická rovnice relé	333
13.5	Analýzy reléových systémů na příkladě	334
13.5.1	Kontakty a, x, y jsou obyčejné	334
13.5.2	Kontakty x a y jsou obyčejné a kontakt a je speciální	337
13.5.3	Závěr	339
13.6	Pětihodnotová algebra a reléové systémy	339
13.7	Vícepolohové spínače	341
13.7.1	Struktura vícepolohového spínače	341
13.7.2	Zapojení vícepolohových spínačů do π	342
13.7.3	Charakteristické funkce vícepolohového spínače	344
13.8	Analýza obvodů s ideálními vícepolohovými spínači	345
13.9	Minimalizace funkcí průchodnosti obvodů se spínači	347
13.9.1	Definice úplné disjunktí formy	347
13.9.2	Interpretace podmínky úplné eliminace proměnné	348
13.9.3	Interpretace podmínky částečné eliminace proměnné	348
13.9.4	Použití tříhodnotové algebry	349
13.10	Syntéza reléových obvodů s obyčejnými kontakty	352
13.10.1	Působení vypínače A na relé X	352
13.10.2	Působení vypínače A na dvě relé X a Y	355
13.10.3	Reálná činnost sekvenčního systému	357
13.10.4	Syntéza reléového systému, vylučujícího hazardy	358
13.11	Lukasiewiczova algebra a její aplikace	363
13.11.1	Definice a vlastnosti	363

13.11.2	Charakteristické rovnice a průchodnost relé s několika normálními a speciálními kontakty	365
13.11.3	Skutečná činnost systému s mnohokontaktními relé	367
13.12	Závěr	369
	Příklady	369
	Literatura	371
	REJSTŘÍK	373