
Obsah

| | |
|--|----|
| Předmluva | 18 |
| Část A — Otázky z černobílé televize | 19 |
| I. Signálové obvody | 19 |
| 1. Vysvětlete činnost a zapojení kanálového voliče. Uveďte způsob sladování i kontroly | 19 |
| 1.1. Uveďte příklad na kanálový volič s útlumovým článkem | 21 |
| 1.2. Jak je zapojen kanálový volič s řízeným výstupem z zesilovačem a s částí UHF, používající rezonátorů | 26 |
| 1.3. Uveďte způsob sladování kanálového voliče a jeho kontroly | 30 |
| 2. Popište pomocné obvody kanálového voliče: samočinné doladování, senzorovou volbu, řízení zisku (diody PIN), přepínání pásem. Uveďte způsob nastavení i kontroly | 32 |
| 2.1. Jak je zapojeno samočinné doladování oscilátoru kanálového voliče | 32 |
| 2.2. Jak se volí kanály ve voličích s plynulým proladováním s mechanickou pamětí a jak se předvolba nastavuje | 34 |
| 2.3. Popište senzorové ovládání při volbě naprogramovaných kanálů | 34 |
| 2.4. Jak se řídí zisk kanálového voliče nebo jeho vstupní útlum | 39 |
| 2.5. Popište stručně způsob číslicového ladění s elektronickou pamětí | 40 |
| 2.6. Jak se volí kanály v televizoru NEC 18 T620 | 44 |
| 2.7. Jak pracuje samočinné vyhledávání televizních vysílačů | 44 |
| 3. Vysvětlete zapojení obrazové mezifrekvence, uveďte způsob sladování včetně výsledné charakteristiky | 49 |
| 3.1. Popište základní zapojení zesilovače OMF | 49 |
| 3.2. Jak je zapojen obvod se soustředěnou selektivitou a které druhy odladovačů znáte | 53 |
| 3.3. Jak se zapojují obvody mezifrekvenčního zesilovače se zrcadlem na dvounormový příjem | 58 |
| 3.4. Jak se sladují obvody mezifrekvenčního zesilovače a jak se udává citlivost televizoru | 58 |
| 4. Vysvětlete činnost a zapojení obrazového detektoru a obrazového zesilovače. Uveďte nastavení, kontrolu a přenosovou charakteristiku | 59 |
| 4.1. Popište základní zapojení obrazového detektoru | 59 |

| | |
|--|----|
| 4.2. Popište zapojení obrazového zesilovače v černobílém televizoru a nakreslete jeho útlumovou charakteristiku - - - - - | 61 |
| 4.3. Jak se nastavuje a kontroluje obrazový zesilovač - - - - - | 64 |
| 5. Popište zapojení pro samočinné řízení zisku televizního přijímače - - - - - | 64 |
| 5.1. Uveďte základní vlastnosti klíčovaného AVC a princip zpožděného řízení - - - - - | 64 |
| 5.2. Jak jsou zapojeny obvody AVC s tranzistory - - - - - | 68 |
| 5.3. Jak se nastavují a kontrolují obvody AVC - - - - - | 72 |
| 6. Popište zapojení zesilovače zvukové mezifrekvence a zapojení kmitočtových demodulátorů — uveďte způsob nastavení | 72 |
| 6.1. Jak se získává zvukový signál z úplného televizního signálu | 72 |
| 6.2. Jak jsou zapojeny tranzistorové obvody zesilovače zvukové mezifrekvence - - - - - | 74 |
| 6.3. Jak jsou zapojeny obvody zvukové mezifrekvence pro příjem dvou norem - - - - - | 75 |
| 6.4. Vysvětlete činnost zvukových kmitočtových demodulátorů | 76 |
| 6.5. Jak se sladují obvody zvukové mezifrekvence a kmitočtových demodulátorů - - - - - | 82 |
| 6.6. Jak je zapojen kvaziparalelní odběr zvuku - - - - - | 83 |
| 7. Jak jsou zapojeny koncové stupně zvuku v televizoru a jak se nastavují; jak je zapojena přípojka pro magnetofon a pro odposlech sluchátky - - - - - | 85 |
| 7.1. Vysvětlete zapojení nf zvukové části s komplementárními tranzistory v koncovém stupni, jak se nastavuje jejich pracovní bod - - - - - | 85 |
| 7.2. Uveďte příklad na starší elektronkové koncové stupně zvuku | 87 |
| 7.3. Jak jsou zapojeny výstupy pro magnetofon a pro poslech sluchátky - - - - - | 88 |
| 8. Popište obvody pro řízení kontrastu, jasu, co je jasová automatika, dále pomocné obvody obrazovky, zhášení zpětných běhů, zhášení bodu po vypnutí televizoru a omezení proudu obrazovky - - - - - | 88 |
| 8.1. Uveďte přehled ručního řízení kontrastu - - - - - | 88 |
| 8.2. Jak se řídí jas, co je jasová automatika - - - - - | 90 |
| 8.3. Proč a jak se zháší zpětné běhy paprsku v obrazovce - - - | 92 |
| 8.4. Jak se zháší bod na obrazovce po vypnutí televizoru - - - | 92 |
| 8.5. Jak se omezuje maximální proud obrazovky - - - - - | 93 |
| 9. Které znáte integrované obvody používané v signálové části televizoru a uveďte, jaké signály dávají na svých výstupech. Co je synchronní detekce - - - - - | 94 |
| 9.1. Pomocné integrované obvody pro ovládání a napájení signálového voliče - - - - - | 94 |

| | |
|--|------------|
| 25.1. Koncové stupně snímkového vychylování v barevných televizorech | 334 |
| 25.2. Jak jsou zapojeny obvody pro snímkovou konvergenci u obrazovek delta a ve které části obrazu se nastavuje krytí čar | 339 |
| 25.3. Jak jsou zapojeny obvody pro konvergenci závislou na svislé výchylec u obrazovky in line | 342 |
| 25.4. Jak pracuje snímková dynamická konvergence u trinitronu | 343 |
| 26. Popište obvody pro dynamickou rádkovou konvergenci včetně dynamické laterální konvergence. V které části obrazu se nastavuje krytí čar | 343 |
| 26.1. Jak jsou zapojeny obvody pro radiální konvergenci u obrazovky typu delta | 343 |
| 26.2. Co je diferenční neboli symetrikační cívka zapojená v obvodu rádkových vychylovacích cívek | 346 |
| 26.3. Jak jsou zapojeny obvody pro dynamickou laterální konvergenci | 346 |
| 26.4. Jak jsou zapojeny obvody pro dynamickou konvergenci u obrazovek in line | 347 |
| 26.5. Jak jsou zapojeny obvody pro rádkovou dynamickou konvergenci u trinitronů | 350 |
| 27. Popište napájecí část barevného televizoru včetně stabilizaci a demagnetizačního obvodu. Která napětí stejnosměrná a střídavá potřebuje barevná televizní obrazovka a jak se získávají | 351 |
| 27.1. Uvedte příklady na síťové části se síťovým transformátorem a na zapojení univerzální | 351 |
| 27.2. Jak pracují spínací (impulsové) síťové části | 356 |
| 27.3. Jak je zapojeno samočinné odmagnetování obrazovky | 358 |
| 27.4. Jak je zapojena síťová část v televizorech Color Univerzal, Sony KV 2022R a Color in line 110 | 360 |
| 27.5. Která napětí dostává barevná obrazovka a jak se získájí | 365 |
| 28. Jak se od sebe liší barevné obrazovky in line, delta a trinitron. Uvedte stručně rozdíly v konstrukci a v zapojení pomocných obvodů: čistoty barev, konvergence, odstranění poduškovitosti | 366 |
| IV. Měřicí přístroje a nastavování obvodů v barevném televizoru | 369 |
| 29. Popište generátor barevných pruhů pro soustavu SECAM a udejte, které obvody v barevném televizoru se jím nastavují | 369 |
| 30. Popište generátor barevných pruhů pro soustavu PAL a udejte, které obvody v barevném televizoru se jím nastavují | 371 |

| | |
|--|-----|
| 31. Jak se nastavuje stupnice šedé (vyvážení bílé) v barevném televizoru | 372 |
| 32. Jak se naladí obvody chrominančního zesilovače v dekódovacím obvodu SECAM a jak se nastavuje obvod se zpoždovacím vedením | 376 |
| 32.1. Naladění obvodu zvon | 376 |
| 32.2. Nastavení obvodu se zpoždovacím vedením | 378 |
| 33. Jak se sladují fázové diskriminátory v dekodéru SECAM | 378 |
| 34. Jak se nastavují identifikační obvody v televizoru pro soustavu SECAM | 381 |
| 35. Jak se seřizují maticové obvody | 384 |
| 36. Jak se naladí chrominanční zesilovač a demodulátor se zpoždovacím vedením v přijímači soustavy PAL | 388 |
| 36.1. Ladění chrominančního zesilovače a nastavení samočinného řízení zisku ACC | 388 |
| 36.2. Nastavení demodulátoru se zpoždovacím vedením | 390 |
| 37. Jak se nastaví synchronní detektory a obvody referenčního oscilátoru v televizoru soustavy PAL. Jak lze kontrolovat maticování signálu ($G - Y$) | 393 |
| 37.1. Naladění referenčního oscilátoru | 393 |
| 37.2. Nastavení obvodu pro samočinnou fázovou synchronizaci barvonošného kmitočtu | 393 |
| 37.3. Nastavení správné fáze synchronních detektorů | 395 |
| 37.4. Jak se využívá signál „MATRIX“ z barevného generátoru PM 5508 | 397 |
| 38. Jak se nastaví správná geometrie a čistota barev v barevném televizoru. Uveděte způsoby demagnetizace | 398 |
| 38.1. Nastavení správné geometrie obrazu | 398 |
| 38.2. Nastavení čistoty barev | 399 |
| 38.3. Jak se odmagnetovává obrazovka | 400 |
| 39. Jak se postupuje při nastavování konvergencí v barevných obrazovkách (delta, in line, trinitron) | 401 |
| 39.1. Nastavení statické konvergence | 401 |
| 39.2. Nastavení dynamické konvergence u obrazovek typu delta | 403 |
| 39.3. Nastavení dynamické konvergence u obrazovek in line a trinitronu | 405 |
| 40. Které znáte zkušební barevné obrazce a které obvody v barevném televizoru lze jimi nastavovat | 406 |
| 40.1. Prozatímní čs. barevný zkušební obrazec | 406 |
| 40.2. Univerzální barevný obrazec UIET pro soustavu SECAM. Uveděte části obrazce určené pro nastavení barevného televizoru | 407 |

| | |
|---|-----|
| 40.3. Barevný zkušební obrazec FuBK pro soustavu PAL. Které obvody barevného televizoru a jak lze sládovat podle tohoto obrazce | 409 |
| 40.4. Barevný zkušební obrazec Philips PM 5544 | 411 |
| V. Dálková ovládání barevných televizorů | 412 |
| 41. Jak pracuje ultrazvukové dálkové ovládání | 412 |
| 42. Jak pracuje infračervené dálkové ovládání | 418 |

| | |
|---|------------|
| 9.2. Integrované obvody v obrazové mezifrekvenci a princip synchronní detekce | 96 |
| 9.3. Integrované obvody ve zvukové části | 100 |
| 9.4. Jiné integrované obvody v signálových obvodech | 106 |
| II. Rozkladové obvody | 106 |
| 10. Vysvětlete hlavní údaje televizní normy i způsob, jak se v separátoru odděluje synchronizační směs | 106 |
| 10.1. Televizní norma | 106 |
| 10.2. Oddělovač synchronizačních impulsů | 108 |
| 10.3. Rozdělení synchronizační směsi | 110 |
| 11. Jak pracují a jak se synchronizují snímkové budicí stupně | 111 |
| 11.1. Rázuječí oscilátor | 111 |
| 11.2. Multivibrátor | 112 |
| 11.3. Snímkový multivibrátor v televizoru Rubín (Elektron) 714 D | 114 |
| 12. Popište zapojení snímkových koncových stupňů včetně stabilizace svislého rozměru | 116 |
| 12.1. Dvojčinné stupně bez transformátoru s kvazikomplementárním zapojením (televizory řady Dukla, Olympia) | 116 |
| 12.2. Dvojčinný koncový stupeň s Millerovým integrátorem (televizory Daria — Minitesla) | 119 |
| 12.3. Tranzistorový koncový stupeň s tlumivkou (televizory Junost 401, 402) | 122 |
| 12.4. Elektronkové koncové stupně snímkového rozkladu | 123 |
| 13. Vysvětlete, jak pracují a jak se nastavují obvody rádkové nepřímé synchronizace | 124 |
| 13.1. Popište princip fázové synchronizace na skupinovém schématu | 124 |
| 13.2. Uvedete příklady na zapojení fázových detektorů, nesouměrných i souměrných | 126 |
| 13.3. Co je kmitočtově fázová synchronizace | 128 |
| 13.4. Uvedete, jak se nastavují obvody kmitočtově fázové rádkové synchronizace | 129 |
| 14. Jak pracují a jak se synchronizují rádkové oscilátory | 130 |
| 14.1. Jak je zapojen rázuječí oscilátor v rádkových budicích obvodech a jak se synchronizuje | 130 |
| 14.2. Jak je zapojen sinusový oscilátor a jak se vyrábí impulsové budicí napětí | 132 |
| 14.3. Vysvětlete, jak pracuje reaktanční elektronka nebo tranzistor | 133 |
| 15. Vysvětlete činnost rádkového koncového stupně včetně výrobky vysokého napětí | 135 |

| | |
|--|-----|
| 15.1. Jak pracuje řádkový koncový stupeň s elektronkami | 135 |
| 15.2. Jak se vyrábí v černobílém televizoru vysoké napětí | 137 |
| 16. Jak pracují obvody v řádkovém koncovém stupni, stabilizace vodorovného rozměru, regulace šířky a lineárnosti obrazu | 139 |
| 16.1. Vysvětlete zapojení stabilizace vodorovného rozměru | 139 |
| 16.2. Jak se řídí velikost vodorovného rozměru a jak se nastavuje jeho optimální lineárnost | 140 |
| 17. Které integrované obvody se používají v synchronizačních a rozkladových obvodech | 141 |
| 17.1. Integrované obvody v synchronizační a oscilátorové části | 141 |
| 17.2. Integrované obvody pro snímkový rozklad | 143 |
| 18. Vysvětlete činnost řádkového koncového stupně s polohou v černobílém televizoru | 146 |
| 18.1. Jak pracuje řádkový rozklad s tranzistorem a s paralelní diodou a jaký je rozdíl proti zapojením elektronkovým | 146 |
| 18.2. Uvedte příklady na tranzistorový rozklad s nízkým napájecím napětím | 148 |
| 18.3. Jak souvisí tranzistorový koncový stupeň s pumpujícím zapojením v síťové části | 149 |
| 18.4. Jak pracuje tranzistorový řádkový koncový stupeň s velkým napájecím napětím | 150 |
| 19. Popište zapojení napájecí (síťové) části televizoru včetně stabilizačních obvodů a výroby speciálních napětí (ladicí napětí, napětí pro obrazovku, obrazový zesilovač apod.) | 153 |
| 19.1. Uvedte příklady na síťovou část hybridních stolních televizorů | 153 |
| 19.2. Jak je zapojena elektronická vyhlazovací indukčnost a jak stabilizuje usměrněné napětí sériový stabilizátor | 155 |
| 19.3. Jak je zapojena síťová část v přenosných tranzistorových televizorech | 157 |
| 19.4. Jak je zapojena síťová část v tranzistorových stolních televizorech a jak pracuje tyristor jako řízený usměrňovač | 158 |
| 19.5. Popište zapojení síťové části s pumpujícím tranzistorem | 160 |
| 19.6. Vysvětlete zapojení paralelních stabilizátorů napětí | 163 |
| 19.7. Jak se vyrábí speciální napětí pro obrazovku, obrazový zesilovač, ladicí napětí a jak se zabraňuje vyzařování televizoru do sítě | 163 |
| III. Měřicí přístroje a měření | 165 |
| 20. Popište vhodné ručkové měřicí přístroje pro měření napětí a proudu. Jak se při měření uplatňuje vnitřní odpór měřicího přístroje | 165 |

| | | |
|--|---|-----|
| 21. | Vysvětlete funkci, vlastnosti a použití elektronických voltmetrů a nízkofrekvenčních milivoltmetrů | 166 |
| 22. | Jaké znáte měřicí metody a měřicí přístroje pro měření odporů, indukčnosti a kapacity | 167 |
| 23. | Vysvětlete princip rozmitače kmitočtu (vobleru), jeho vlastnosti a použití při sladování televizního přijímače | 168 |
| 24. | Vysvětlete princip osciloskopu a uvedete způsob měření průběhů v jednotlivých částech televizního přijímače a použití osciloskopu ve spojitosti s rozmitačem | 170 |
| 25. | Popište generátory kmitočtů (měřicí vysílače) pro všechna televizní pásma, jejich vlastnosti a použití. Jaké jsou způsoby modulace. Co jsou servisní generátory pro černobílý i barevný obraz | 172 |
| 26. | Jakými metodami a měřicími přístroji se měří kmitočet. Jaké znáte vlnoměry (kmitočtoměry), co je měřič rezonance | 174 |
| 27. | Jak kontrolujeme a co měříme u polovodičových součástek používaných v televizorech. Co se měří na měřicích transistorů | 175 |
| IV. Individuální a společné antény pro televizi | | 178 |
| 28. | Jak jsou rozdělena televizní pásmá a jak se šíří televizní signál. Jaký je vztah mezi kmitočtem a vlnovou délkou ve volném prostředí | 178 |
| 28.1. | Uvedete rozdělení televizních pásem | 178 |
| 28.2. | Vysvětlete, jak se šíří elektromagnetické vlny televizního vysílání | 179 |
| 28.3. | Napište vztah mezi kmitočtem a vlnovou délkou ve volném prostředí | 179 |
| 29. | Vysvětlete konstrukci, vlastnosti a použití jednoduchého půlvlnného dipólu, celovlnného dipólu, skládaného dipólu, co je zisk, směrovost, úhel záření a předozadní poměr | 179 |
| 30. | Jak se konstruuji antény YAGI (podélné soustavy). Jaké mají vlastnosti a kdy se používají | 181 |
| 31. | Popište konstrukci širokopásmových antén pro IV. a V. pásmo, tzv. příčné soustavy s reflektorovou stěnou. Jak se fázují vedení k jednotlivým zářičům | 183 |
| 32. | Jak a proč se zapojují antény do skupin a jak se jednotlivé antény spojují. Jak se antény chrání proti účinkům atmosférické elektřiny | 184 |
| 33. | Jaké vlastnosti mají vf vedení (napáječe) a jak se konstruuují. Které druhy napáječů se používají pro televizní antény a co přitom ovlivňuje kvalitu obrazu | 186 |

| | | |
|---|---|------------|
| 34. | Co jsou symetrikační a transformační členy, jak se konstruují a kdy se používají. Jak se přizpůsobuje souměrná anténa na souosý kabel. Co jsou slučovače. - - - - - | 188 |
| 34.1. | Jaké znáte symetrikační a transformační členy u antény a u televizoru - - - - - | 188 |
| 34.2. | Jak jsou zapojeny slučovače televizních signálů - - - - - | 190 |
| 35. | Popište stručně společnou televizní anténu a její konstrukční prvky. Jaké je vzájemné oddělení dvou účastníků a proč 191 | |
| 36. | Vysvětlete, jak je konstruována účastnická zásuvka, účastnická šňůra a jaké jsou maximální a minimální úrovně televizního signálu v zásuvce- - - - - | 194 |
| Část B — Otázky z barevné televize - - - - - | | 196 |
| I. | Kolorimetrie a přenosové soustavy barevné televize - - - - - | 196 |
| 1. | Kterými základními veličinami je definováno v televizní technice barevné světlo - - - - - | 196 |
| 1.1. | Vysvětlete a graficky vyjádřete citlivost oka k zářivé energii se zřetelem na vlnovou délku - - - - - | 196 |
| 1.2. | Co jsou teplotní zdroje světla a jak lze barvu vyjádřit teplotou - - - - - | 197 |
| 1.3. | Co jsou normalizovaná (smluvní) světla - - - - - | 197 |
| 1.4. | Co znamená součtové a rozdílové míšení barev - - - - - | 197 |
| 2. | Vysvětlete význam kolorimetrického trojúhelníku MKO - - 198 | |
| 2.1. | Co jsou a jak vzniknou spektrálně čisté barvy - - - - - | 199 |
| 2.2. | Vysvětlete pojem chrominance a její význam v barevné televizi - - - - - | 199 |
| 2.3. | Jakými metodami lze definovat libovolnou barvu v kolorimetrickém trojúhelníku - - - - - | 200 |
| 2.4. | Jak vznikají purpurové barvy, kde leží v kolorimetrickém trojúhelníku MKO a jak jsou definovány - - - - - | 201 |
| 2.5. | Co je dominantní vlnová délka a pro které barvy se určuje, co jsou barvy doplňkové (komplementární) a jak se definují v kolorimetrickém trojúhelníku MKO - - - - - | 201 |
| 2.6. | Vysvětlete v kolorimetrickém trojúhelníku MKO součtové míšení dvou a tří libovolně zvolených barev - - - - - | 201 |
| 2.7. | Jak jsou voleny základní barvy pro televizní kolorimetrii 202 | |
| 2.8. | Kde v diagramu MKO leží bílá světla, barvy konstantního tónu a sytosti - - - - - | 203 |
| 3. | Vysvětlete tři základní principy použité při slučitelném přenosu barevné televize - - - - - | 203 |
| 3.1. | Co víte o rozlišovací schopnosti barevných kontrastů a jaké to má důsledky pro barevný televizní přenos - - - - - | 204 |

| | |
|--|-----|
| 4. Které základní signály a s jakou šírkou pásma se přenášejí při barevném televizním přenosu | 204 |
| 4.1. Uvedte rovnici jasového signálu a vysvětlete ji | 204 |
| 4.2. Co jsou normalizované barevné pruhy, jaký mají sled barev; jak se značí jejich jas a sytost a jaký je průběh jasového signálu barevných pruhů | 205 |
| 4.3. Jak se přenáší barevná informace při barevném přenosu, nakreslete průběhy rozdílových signálů | 205 |
| 4.4. Na čem závisí amplituda chrominančního signálu, jakou informaci přenáší a jakou má amplitudu pro nepestré barvy | 207 |
| 4.5. Jaké jsou přednosti a nedostatky použití rozdílových signálů jako nositelů informace o barvě ve srovnání s přenosem složkami R, G, B | 208 |
| 4.6. Jak lze získat z rozdílových signálů ($U_R - U_Y$) a ($U_B - U_Y$) třetí rozdílový signál ($U_G - U_Y$) | 208 |
| 5. Popište v hlavních rysech, jak se přenáší úplný barevný televizní signál v soustavě SECAM III b: Co je nízkofrekvenční a co je vysokofrekvenční preemfáze | 208 |
| 5.1. Jak a proč se upravují původní rozdílové signály ($U'_R - U'_Y$) a ($U'_B - U'_Y$) na signály D'_R a D'_B před kmitočtovou modulací | 210 |
| 5.2. Co víte o kmitočtové modulaci barvonosného kmitočtu | 211 |
| 5.3. Proč se zavádí vysokofrekvenční preemfáze, vyznačte její vliv na průběh chrominančního signálu u normalizovaných barevných pruhů | 212 |
| 5.4. K čemu slouží a jak se přenášejí identifikační impulsy v soustavě SECAM | 213 |
| 6. Nakreslete a vysvětlete skupinové zapojení dekodéru v televizoru pro soustavu SECAM | 214 |
| 7. Popište v hlavních rysech, jak se přenáší úplný barevný televizní signál v soustavě PAL | 217 |
| 7.1. Vysvětlete princip kvadraturní modulace, jak se přenáší informace o sytosti a tónu barvy | 217 |
| 7.2. Nakreslete a popište kódovací zařízení v soustavě PAL (NTSC) | 219 |
| 7.3. Vysvětlete nákresem kompenzaci fázových zkreslení v soustavě PAL | 221 |
| 7.4. Jak se volí barvonosný kmitočet u soustav s kvadraturní modulací, nakreslete modulační pásmo jasového a chrominančního signálu | 221 |
| 7.5. Jak je zajištěna synchronizace barev v soustavách s kvadraturní modulací (PAL, NTSC) | 224 |
| 8. Nakreslete a popište postupně zapojení dekódovací části přijímače pro soustavu NTSC, PAL _s a PAL _d | 225 |

| | |
|--|------------|
| 8.1. Jaká zkreslení se uplatňují v soustavách s kvadraturní modulací a jaké jsou zde meze kvalitní reprodukce | 227 |
| II. Signálové obvody barevného televizoru | 228 |
| 9. Jak je zapojen obrazový zesilovač v barevném televizoru a jak se napájí modulačními signály barevná obrazovka | 228 |
| 9.1. Jak jsou zapojeny obrazové zesilovače u televizoru Zanussi ZDC 262 EE a Sony KV 1820R | 233 |
| 9.2. Jak se zhášejí zpětné běhy v barevných televizorech | 235 |
| 10. Jak jsou zapojeny obvody pro nastavení stupnice šedé (vyvážení bílé) | 237 |
| 10.1. Vyjmenujte základní způsoby nastavení stupnice šedé | 239 |
| 10.2. Popište zařízení pro změnu tónu barvy | 242 |
| 10.3. Jak pracuje v barevném televizoru obvody pro udržování konstantní úrovně černé | 242 |
| 10.4. Jak se omezuje katodový proud barevné obrazovky | 246 |
| 11. Jak se odděluje a zesiluje chrominanční signál z úplného televizního signálu v soustavě SECAM | 248 |
| 11.1. Vysvětlete činnost oboustranného omezovače chrominančního signálu | 250 |
| 11.2. Jak je zapojen chrominanční zesilovač v televizorech pro dvě normy (PAL, SECAM) | 251 |
| 12. Popište obvod se zpožďovacím vedením a vysvětlete funkci přepínače v dekódovací části televizoru pro soustavu SECAM | 254 |
| 12.1. Na jakém principu a jak je konstruováno zpožďovací vedení | 256 |
| 12.2. Jak pracuje elektronický přepínač v soustavě SECAM | 257 |
| 12.3. Vysvětlete činnost souměrného klopného obvodu (bistabilního multivibrátoru) | 258 |
| 13. Popište obvody druhých omezovačů a kmitočtových demodulátorů v dekódovací části televizoru pro soustavu SECAM a vysvětlete, jak se řídí sytost barev | 260 |
| 13.1. Uveďte zapojení druhých omezovačů a regulace sytosti | 260 |
| 13.2. Uvedte druhy kmitočtových demodulátorů v dekódéru SECAM | 260 |
| 13.3. Jak jsou zapojeny fázové diskriminátory s integrovanými obvody pro dekódér SECAM | 264 |
| 14. Vysvětlete, jak se získá v televizoru rozdílový signál ($G - Y$) | 266 |
| 14.1. Jak je zapojen maticový obvod pro signál ($G - Y$) s elektronikami a s tranzistory | 266 |
| 14.2. Jak je zapojen maticový obvod pro signál ($G - Y$) s integrovaným obvodem | 270 |

| | | |
|-------|---|-----|
| 15. | Vysvětlete u soustavy RGB obvody pro maticování jednotlivých signálů | 270 |
| 15.1. | Jak jsou zapojeny maticové obvody RGB | 270 |
| 15.2. | Jak jsou zapojeny koncové zesilovače pro signály RGB | 271 |
| 15.3. | Jak jsou zapojeny koncové stupně RGB s integrovanými obvody a jaký význam má jejich dvojčinné zapojení | 274 |
| 16. | Jakým způsobem se zajišťuje správná synchronizace barvy a jak jsou zapojeny identifikační obvody přijímače v soustavě SECAM. Vysvětlete činnost obvodu vypínače barvy | 277 |
| 16.1. | Jak se oddělují identifikační impulsy v obvodech s odběrem před elektronickým přepínačem | 277 |
| 16.2. | Jak se oddělují identifikační impulsy v obvodech s odběrem za elektronickým přepínačem | 280 |
| 16.3. | Jak se získávají nepravé identifikační impulsy z barvonosných kmitočtů vysílaných v rádkových zatemňovacích intervalech | 281 |
| 16.4. | Jak se zpracovávají identifikační impulsy odebírané až po demodulaci rozdílových signálů | 283 |
| 16.5. | Jak pracuje vypínač barvy | 284 |
| 17. | Jak se odděluje chrominanční signál z úplného barevného televizního signálu a jak se zesiluje v přijímači pro soustavu PAL | 285 |
| 17.1. | Jak jsou zapojeny obvody chrominančního zesilovače s tranzistory a jak se řídí sytost | 285 |
| 17.2. | Jak pracuje automatické řízení zesílení chrominančního zesilovače a jak se vybírájí z chrominančního signálu synchronizační impulsy barvy | 286 |
| 17.3. | Jak jsou zapojeny obvody zesilující chrominanční signál v dekodéru s integrovanými obvody pro soustavu PAL | 288 |
| 18. | Jak pracuje demodulátor se zpožďovacím vedením v televizoru pro soustavu PAL | 290 |
| 19. | Vysvětlete zapojení synchronních detektorů v televizoru pro soustavu PAL. Jak se řídí sytost barev v soustavě PAL | 292 |
| 19.1. | Jak jsou zapojeny součkové synchronní detektory | 292 |
| 19.2. | Na jakém principu pracují součinové synchronní detektory v integrovaných obvodech | 295 |
| 19.3. | Jak se řídí sytost (barevný kontrast) v přijímači pro soustavu PAL | 296 |
| 20. | Vysvětlete činnost oscilátoru referenčního kmitočtu, jeho synchronizaci a napájení synchronních detektorů v soustavě PAL. Jak se synchronizuje klopný obvod přepínače PAL. Jak se přepínají soustavy PAL, SECAM | 296 |

| | |
|---|------------|
| 20.1. Jak je zapojen a jak pracuje oscilátor referenčního kmitočtu v obvodech s tranzistory - | 296 |
| 20.2. Vysvětlete obvod pro synchronizaci referenčního oscilátoru | 296 |
| 20.3. Jak se přivádějí referenční barvonosné kmitočty k synchronním detektorům a jak pracuje přepínač PAL - | 298 |
| 20.4. Jak se synchronizuje klopný obvod přepínače PAL - | 298 |
| 20.5. Jak se vyrábí a jak se synchronizuje referenční barvonosný kmitočet v zapojeních s integrovanými obvody - | 299 |
| 20.6. Jak se přepínají soustavy SECAM-PAL v dvounormových televizorech - | 302 |
| III. Rozkladové obvody barevného televizoru - | 305 |
| 21. Vysvětlete zapojení řádkového koncového stupně se společnou výrobou vysokého napětí včetně stabilizačního zapojení | 305 |
| 21.1. Jak jsou zapojeny elektronkové stupně a jak se vyrábí vysoké napětí - | 305 |
| 21.2. Jak se stabilizují elektronková zapojení řádkového rozkladu, jak se řídí lineárnost a vodorovný rozměr - | 306 |
| 21.3. Jak je zapojen řádkový koncový stupeň s tranzistorem - | 308 |
| 21.4. Jak pracuje řádkový rozklad se dvěma tyristory - | 310 |
| 21.5. Vysvětlete zapojení řádkového rozkladu v televizoru Sony KV 1820R - | 315 |
| 22. Vysvětlete zapojení řádkového koncového stupně s rozdělenou výrobou vysokého napětí včetně stabilizačního zapojení | 315 |
| 23. Jakým způsobem se opravuje geometrické zkreslení v barevném obrazu, tj. poduškovitost ve směru vodorovném a ve směru svislém. Jak se středí obraz - | 317 |
| 23.1. Jak pracuje transduktor u obrazovek s 90° vychylováním | 319 |
| 23.2. Jak se odstraňuje poduškovitost u trinitronu - | 320 |
| 23.3. Jak se koriguje poduškovitost u obrazovek typu in line s vychylovacím úhlem 110° - | 321 |
| 23.4. Jak se středí obraz v barevném televizoru - | 324 |
| 24. Popište konstrukci konvergenčního zařízení, magnetů čistoty barev a zařízení pro laterální konvergenci modrého paprsku u různých obrazovek - | 326 |
| 24.1. Konvergenční zařízení u obrazovek delta s vychylovacím úhlem 90° - | 327 |
| 24.2. Kroužky čistoty barev u obrazovek delta - | 329 |
| 24.3. Konvergenční zařízení a magnety čistoty barev u obrazovek in line - | 329 |
| 25. Popište snímkový koncový stupeň a obvody pro dynamickou snímkovou konvergenci. Ve které části se jimi nastavuje krytí čar a jaký je postup - | 334 |