

O B S A H

1	KOMBINAČNÍ LOGICKÉ SYSTÉMY	str. 3
1.1	Způsoby popisu logické funkce	" 4
1.2	Minimalizace logických funkcí	" 7
1.2.1	Booleova algebra	" 7
1.2.2	Minimalizace pomocí map	" 9
1.2.3	Metoda Quine-Mc Cluskeyova	" 10
1.2.4	Minimalizace skupiny logických funkcí	" 13
1.3	Realizace kombinačních logických obvodů	" 15
1.3.1	Využití obvodů malé hustoty integrace	" 15
1.3.2	Využití obvodů střední hustoty integrace	" 16
1.3.3	Využití obvodů velké hustoty integrace	" 18
1.3.4	Hazardy v kombinačních logických obvodech	" 19
2	SEKVENČNÍ LOGICKÉ OBVODY	" 22
2.1	Popis funkce sekvenčního obvodu	" 23
2.2	Syntéza sekvenčních logických obvodů	" 26
2.2.1	Redukce vnitřních stavů sekvenčních obvodů	" 27
2.2.2	Kódování vnitřních stavů	" 31
2.2.3	Kódování vnitřních stavů synchronních sekvenčních systémů	" 31
2.2.4	Realizace sekvenčních systémů využitím obvodů SSI	" 33
2.2.5	Syntéza využitím obvodů střední integrace	" 35
3	LITERATURA	" 39