

# **Obsah**

<b>Úvod</b>	7
<b>1. Druhy kmitočtových demodulátorů</b>	9
<b>2. Výhody a nevýhody kmitočtové modulace</b>	12
<b>3. Měření a nastavování kmitočtových demodulátorů</b>	16
3.1. Měření potlačení parazitní amplitudové modulace	18
3.2. Zkreslení přenosové charakteristiky	21
3.3. Vzdálenost vrcholů demodulační charakteristiky	21
3.4. Střmost demodulační charakteristiky	22
3.5. Práh citlivosti kmitočtového demodulátoru	22
3.6. Výstupní impedance kmitočtového demodulátoru	22
<b>4. Amplitudové omezovače</b>	24
4.1. Dynamický diodový omezovač	28
4.2. Nepřímé amplitudové omezovače	29
4.3. Synchronizovaný oscilátor	31
4.4. Synchronizovaný klopný obvod	31
<b>5. Amplitudové diskriminátory</b>	35
5.1. Demodulace na boku rezonanční křivky	35
5.2. Můstkový demodulátor	38
5.3. Sériový amplitudový diskriminátor	39
5.4. Amplitudový můstkový diskriminátor s lineární fází	40
5.5. Amplitudový demodulátor pro kmitočtovou demodulaci velmi vysokých kmitočtů	42
5.6. Můstkový amplitudový diskriminátor s obvody soustředěné selektivity	43
5.7. Amplitudový diskriminátor s kmitočtově závislými členy tvořenými aktivními prvky se zpětnou vazbou	45
<b>6. Kmitočtové demodulátory založené na fázových a amplitudových poměrech v pásmovém dvoustranně laděném filtru</b>	48
6.1. Fázový diskriminátor	52
Alternativní zapojení fázových diskriminátorů	54
a) Fázový diskriminátor s kapacitním děličem sekundárního napětí	54
b) Alternativní typ fázového diskriminátoru	55
c) Samoomezující fázový diskriminátor	59
d) Samoomezující logaritmický fázový diskriminátor	60

<b>6.2. Poměrový detektor</b>	62
Poměrový detektor s vazbou rozdělením vysokofrekvenčních proudů	66
Alternativní zapojení poměrového detektoru s integrovaným obvodem	73
Poměrový detektor bez nabíjecího kondenzátoru	77
<b>7. Počítací (integrační) diskriminátor</b>	78
7.1. Počítací diskriminátor s diodou	80
7.2. Počítací diskriminátor s aktivním prvkem	81
7.3. Počítací diskriminátor s tvarováním impulsů zpoždovací linkou	82
7.4. Počítací diskriminátor s děličem kmitočtu	83
7.5. Počítací diskriminátor s klopným obvodem osazený diskrétními prvky	84
7.6. Počítací diskriminátor s integrovaným obvodem	86
7.7. Počítací diskriminátor s potlačením šumu (tiché ladění)	89
<b>8. Koincidenční demodulátory</b>	90
8.1. Koincidenční demodulátory se synchronizovaným oscilátorem	91
8.2. Koincidenční demodulátor se synchronizovaným oscilátorem osazený unipolárním tranzistorem se dvěma řídicími elektrodami	93
8.3. Koincidenční demodulátor s elektronkou a pásmovým filtrem	93
8.4. Koincidenční demodulátor s pomocným napětím získaným tvarováním vstupního napětí	95
8.5. Nesouměrný koincidenční demodulátor	99
8.6. Souměrný koincidenční demodulátor	101
<b>9. Demodulátory s fázově řízeným oscilátorem (fázový závěs)</b>	104
9.1. Demodulátor s fázovým závěsem a oscilátorem doladovaným varikapem	105
9.2. Demodulátor s fázovým závěsem a oscilátorem tvořeným obvodem s diskrétními prvky	107
<b>10. Demodulátory se synchronizovaným oscilátorem</b>	109
10.1. Kmitočtový demodulátor se synchronizovaným oscilátorem a převodem kmitočtové modulace pomocí změn kolektorového proudu tranzistoru	109
10.2. Kmitočtový demodulátor se synchronizovaným oscilátorem a převodem kmitočtové modulace na amplitudovou vektorovým součtem napětí	111
<b>11. Speciální typy kmitočtových demodulátorů</b>	113
11.1. Diskriminátor založený na době přesahu impulsu v polovodičích	113
11.2. Demodulátor založený na době rekombinace nosičů u polovodičových diod	117
11.3. Kmitočtový demodulátor s ultrazvukovou zpoždovací linkou Nesouměrný kmitočtový demodulátor s ultrazvukovou zpoždovací linkou	118
Souměrný kmitočtový demodulátor s ultrazvukovou zpoždovací linkou	119
11.4. Synchronní demodulátor	121
11.5. Synchrodetektor	123
<b>Literatura</b>	125
	135