

# Obsah

## OBSAH

Úvod .....	5
1. Ochrana před vloupáním .....	7
2. Jednoduchá zapojení k zabezpečení budov .....	10
Zapojení 1: Jištění dveří .....	10 ✓
Zapojení 2: Hlídnání na principu detekce světla .....	15 ✓
Zapojení 3: Spuštění poplachu pomocí tlakové rohože .....	21 ✓
Zapojení 4: Nouzový spínač .....	23
Zapojení 5: Atrapa hlídací jednotky .....	24 ✓
Zapojení 6: Past .....	25 ✓
Zapojení 7: Hlásič požáru (přehřátí) .....	26 ✓
Zapojení 8: Hlídnání přetečení a zaplavení vodou .....	30 ✓
3. Nejmodernější zapojení k zabezpečení proti vloupání .....	33
Zapojení 9: Hlídač .....	33
Zapojení 10: Programovatelný poplašný signál .....	39
Zapojení 11: Ultrazvukový hlídač proti vloupání .....	47 ✓
Zapojení 12: Samočinné zapínání rádia a osvětlení domu .....	53
Zapojení 13: Hlásič poplachu odolný proti zničení .....	65 ✓
Zapojení 14: Hlásič vloupání s infračerveným detektorem .....	68 ✓
4. Ochrana před jinými druhy nebezpečí .....	76
Zapojení 15: Hlásič požáru (detektor kouře) .....	76 ✓
Zapojení 16: Detektor mrazu .....	84
Zapojení 17: Hlásič plynu .....	90 ✓
5. Vícekanálový systém – první stupeň .....	96
Zapojení 18: Zabezpečovací systém – stupeň 1 .....	102
6. Vícekanálový systém – stupeň 2 .....	114
Zapojení 19: Zabezpečovací systém, stupeň 2 .....	114
7. Vícekanálový systém – stupeň 3 .....	120
Zapojení 20: Rozšíření o kanál 1 .....	120
Zapojení 21: Rozšíření o čtvrtý kanál .....	121
Zapojení 22: Rozšíření o pátý kanál .....	121
Zapojení 23: Rozšíření o šestý kanál .....	122
Zapojení 24: Zpoždění pro ostatní kanály .....	126
Zapojení 25: Zabezpečení proti přepnutí přepínače .....	126
Dodatek: Pokyny pro začátečníky .....	130
Rejstřík klíčových slov .....	136