

Obsah

1.	Úvod	7
2.	Než se pustíte do stavby	8
3.	Stavba modulů	42
3.1.	Napájecí zdroj 1	42
3.2.	Napájecí zdroj 2	45
3.3.	Napájecí zdroj 3	47
3.4.	Zkoušecí generátor	49
3.5.	Několikaúčelový předzesilovač	51
3.6.	Korekční zesilovač	56
3.7.	Jednotka filtrů hluku a šumu	62
3.8.	Měřič výstupní úrovně 1	67
3.9.	Měřič výstupní úrovně 2	68
3.10.	Koncový zesilovač 1	71
3.11.	Koncový zesilovač 2	75
3.12.	Fázový invertor pro odvozenou kvadrofonii	82
4.	Stavba finálních přístrojů	84
4.1.	Stereofonní zesilovač hi-fi T 75 (2 × 20 W)	86
4.2.	Koncový stereofonní zesilovač 2 × 20 W	107
4.3.	Malý stereofonní zesilovač	111
4.4.	Malé reproduktorové soustavy	121
4.5.	Stereofonní směšovací pult	127
4.6.	Mikrofonní směšovací pult	140
5.	Kvadrofonie	144
5.1.	Jednoduchý syntetizátor pro odvozenou kvadrofonii	162
5.2.	Další náměty na stavbu kvadrofonních zařízení	168
	Literatura	174