

O B S A H

1	Poruchy v číslicových obvodech	4
2	Metody generování testů pro kombinační obvody	8
2.1	Intuitivní zcitlivění cesty	9
2.2	D-algoritmus	16
2.3	Boolovská diference	22
3	Minimalizace testů	31
3.1	Sestavení tabulky poruch	31
3.2	Problém pokrytí	35
3.3	Minimalizace detekčních testů	40
3.4	Minimalizace lokalizačních testů	46
4	Generování testů pro sekvenční obvody	54
4.1	Identifikační metody	54
4.2	Strukturní metody	58
5	Slovníky poruch	61
6	Návrh snadno testovatelných obvodů	67
7	Spolehlivost systémů	72
8	Řešení příkladů	75
	Literatura	94