

OBSAH

Předmluva	5
Úvod	7
Vstupní obvody televizních přijimačů	23
Směšovací stupeň	39
Mezifrekvenční obvody	45
Obrazový demodulátor	61
Obrazový zesilovač	69
Obrazovky	80
Zvukový díl přijimače	87
Oddělovač synchronisace	103
Generátory pilovitých kmitů	115
Statické vychylování	126
Magnetické vychylování paprsků	138
Vysokonapěťové zdroje	153
Měření na televizním přijimači	163
Příklady amatérsky zhotovených přijimačů	184
Antena – její činnost a stavba	202