

# **Obsah**

## **I. Metody řešení lineárních obvodů**

1. Zobecněná metoda uzlových napětí . . . . .	13
2. Kmitočtová závislost přenosu . . . . .	19
2.1 Vztah mezi přenosovou funkcí $F(j\omega)$ a jejím obrazem $F(p)$ . . . . .	19
2.2 Dílčí přenosová funkce . . . . .	23
2.3 Útlumová charakteristika . . . . .	42
2.4 Fázová charakteristika . . . . .	48
2.5 Zákmitová charakteristika . . . . .	48

## **II. Tranzistor jako lineární prvek s kmitočtově nezávislými parametry**

3. Dynamické parametry tranzistoru . . . . .	50
4. Oblast kmitočtově nezávislých parametrů . . . . .	53
5. Redukované parametry . . . . .	56
6. Přehled typických obvodů . . . . .	62

## **III. Stejnosměrné vlastnosti tranzistoru**

7. Statické charakteristiky . . . . .	68
8. Vztah statických charakteristik a dynamických párametrů tranzistoru . . . . .	69
8.1 Převodní charakteristika tranzistoru . . . . .	70
8.2 První aproksimace převodní charakteristiky . . . . .	72
8.3 Druhá aproksimace převodní charakteristiky . . . . .	73
8.4 Vstupní charakteristika tranzistoru . . . . .	75
8.5 Převodní charakteristika stupně se sériovou zpětnou vazbou . . . . .	78
9. Oblast malých proudů . . . . .	79
10. Volba klidového pracovního bodu . . . . .	85
10.1 Zatěžovací charakteristika . . . . .	85
10.2 Maximální amplituda signálu, přenesená bez ořezání . . . . .	87
11. Teplotní stálost tranzistorového zesilovače . . . . .	90
11.1 Dosavadní názory na stabilizaci . . . . .	91
11.2 Teplotní stálost pracovního bodu tranzistoru . . . . .	93
11.3 Teplotní závislost dynamických vlastností . . . . .	102
12. Teplotní závislost dovoleného napětí kolektoru . . . . .	111

## **IV. Kmitočtově závislé lineární obvody s tranzistory**

13. Přenosové funkce pasivních obvodů . . . . .	116
14. Lineární zkreslení na spodním konci přenášeného pásma . . . . .	117
14.1 Korekce fázové charakteristiky . . . . .	126

14.2 Ideální kompenzace . . . . .	129
14.3 Přenosové funkce typických obvodů . . . . .	130
14.4 Metoda návrhu . . . . .	137
14.5 Odezva na jednotkový skok vstupního signálu . . . . .	138
14.6 Odezva obvodu na periodický obdélníkovitý signál . . . . .	140
15. Korektor útlumu kabelu . . . . .	142
<b>V. Tranzistor jako lineární prvek s kmitočtově závislými parametry</b>	
16. Náhradní schéma tranzistoru . . . . .	153
17. Charakteristické kmitočty přenosu . . . . .	158
18. Přehled typických obvodů . . . . .	165
18.1 Výpočet typických obvodů . . . . .	166
18.2 Zatěžovací impedance zesilovacího stupně . . . . .	181
18.3 Přenosová admitance zesilovacího stupně . . . . .	185
19. Činitel širokopásmovosti . . . . .	187
<b>VI. Tranzistor jako nelineární prvek</b>	
20. Zkreslení diferenciálního zesílení . . . . .	192
20.1 Zesilovací stupeň v zapojení se společným emitorem . . . . .	194
20.2 Zesilovací stupeň se sériovou zpětnou vazbou . . . . .	195
20.3 Spínací prvek s jednou diodou . . . . .	204
20.4 Průběhy zkreslení diferenciálního zesílení . . . . .	207
21. Řízený zesilovač . . . . .	214
21.1 Metody řízení zesílení . . . . .	214
21.2 Řízení zesílení změnou emitorového odporu . . . . .	215
21.3 Dioda jako proměnný odpor . . . . .	217
21.4 Tranzistor jako proměnný odpor . . . . .	218
21.5 Zesilovač řízený v emitoru . . . . .	220
21.6 Zesilovač s kombinovaným řízením . . . . .	222