

Obsah

Předmluva	7
<i>A. Analýza lineárních obvodů</i>	<i>9</i>
1. Metoda smyčkových proudů	10
2. Metoda uzlových napětí	11
3. Matice některých vybraných čtyřpólů	11
a) Elektronky a tranzistory	11
b) Redukovaná matice čtyřpólů	14
c) Matice zvláštních aktivních čtyřpólů	15
4. Imitanční funkce dvojpólů	17
5. Přenosová funkce elektrických čtyřpólů	21
a) Příklady přenosových funkcí vybraných čtyřpólů	23
6. Vztahy mezi amplitudovou a fázovou kmitočtovou charakteristikou	29
7. Náhradní dvojpóly admitančních parametrů elektronek a tranzistorů	37
<i>B. Základy teorie zpětné vazby</i>	<i>48</i>
8. Zesilovač s jednou smyčkou zpětné vazby	48
9. Vnitřní zpětná vazba elektronky a tranzistoru	53
10. Stabilita zesilovače	55
a) Hurwitzovo kritérium stability	59
b) Imitanční kritérium stability	61
c) Nyquistovo kritérium stability	63
11. Vliv zpětné vazby na přenosové vlastnosti zesilovače	67
12. Rozbor obvodů s několika smyčkami zpětné vazby	74
<i>C. Příklady zapojení zesilovačů se zpětnou vazbou</i>	<i>77</i>
13. Vstupní a výstupní obvody zesilovačů	77
14. Zesilovače se zápornou zpětnou vazbou	81
15. Zesilovače s kladnou i zápornou zpětnou vazbou	92
16. Analýza obvodů se zpětnou vazbou	97
a) Obvody sestavené podle obr. 85 až 88	97

b) Obvod složený ze tří čtyřpólů podle obr. 89	101
c) Obvody sestavené ze dvou aktivních čtyřpólů podle obr. 90 a obr. 91	102
d) Zesilovací stupeň na obr. 60c s proudovou i napětovou zpětnou vazbou	104
e) Zesilovač s můstkovou zpětnou vazbou, zapojenou podle obr. 92	105
f) Zapojení s diferenciálním zesilovačem	110
<i>D. Ověřování stability zesilovačů měřením</i>	<i>115</i>
17. Příklady měření	115
a) Zesilovač zapojený podle obr. 40	115
b) Zesilovač s paralelní zpětnou vazbou, zapojenou podle obr. 95	117
c) Zesilovač se sériovou zpětnou vazbou, zapojenou podle obr. 85	126
d) Zesilovače se sériově paralelní a paralelně sériovou zpětnou vazbou, zapojenou podle obr. 87 a 88	128
18. Pokyny k měření stability u vybraných typů zesilovačů	128
19. Rozbor bezpečnosti stability z Nyquistova diagramu	133
<i>E. Návrh zpětnovazební kmitočtové charakteristiky zesilovače</i>	<i>137</i>
20. Hodnocení kmitočtových průběhů T v obr. 111	139
a) Optimální kmitočtový průběh podle H. Bodeho	139
b) Kmitočtový průběh T vyznačený přímkami b, b'	141
c) Kmitočtový průběh T vyznačený křivkami c, c'	141
21. Úprava kmitočtové charakteristiky βA v oblasti $ \beta A < 1$	142
22. Zapojování korektorů do zpětnovazebního obvodu	148
a) Čtyřpólový korektor	149
b) Dvojpólový korektor	150
c) Aktivní korektor	154
23. Podklady pro syntézu zpětnovazebního obvodu zesilovače	158
Literatura	160