

	str
I. DIODY V USMĚRŇOVAČÍCH STŘÍDAVÉHO PROUDU .....	7
Filtrace usměrněného napětí	
II. URČENÍ ČTYŘPÓLOVÝCH PARAMETRŮ TRANZISTORU z charakteristik a ze změn napětí a proudů .....	11
Závislost některých parametrů na kolektorovém proudu	
III. ZENEROVA DIODA - JEJÍ POUŽITÍ VE STABILIZÁTORU NAPĚTÍ STABILIZÁTORY se Zenerovou diodou .....	18
a tranzistorem	
Jištění těchto stabilizátorů proti přetížení	
IV. TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ .....	24
Vliv vazebních prvků na jeho přenosové vlast- nosti	
Vliv kapacity kondenzátorů v emitorovém obvodu	
V. RC GENERÁTORY S TRANZISTORY .....	32
VI. KLOPNÉ OBVODY .....	37
VII. TYRISTORY .....	44
VIII. OPERAČNÍ ZESILOVAČE .....	50
IX. ZAPOJENÍ S OPERAČNÍMI ZESILOVAČI .....	65
X. LOGICKÉ OBVODY .....	78
XI. UŽITÍ LOGICKÝCH OBVODŮ .....	87