


OBSAH



Se zdvořilostí je to jako s poctivostí	5
Jak jsme přišli k tomu papíru	8
Papírové dráty	10
Objímka na žárovku	12
Až se klika utrhne	13
Baterie je jako pumpička	14
Stolní lampa s chodidlem	17
Hezčí objímka	19
Zástrčka je vlastně vidlice	21
Zásuvka	22
Proud běhá dokola	24
Vypínač	27
Svorkovnice	34
Tajemství vypínače	36
Tlačítkový vypínač	38
Přivíráme elektrická dvířka	42
Vánoční svíčky	45
Reostat	48
Posvícení pro pimprlata	54
Nač je dobrá morseovka	58
Telegrafní klíč	61

Dvoupólový vypínač	67
Plamenná výzva	68
Jak šetřiti podrážky	71
Jak šetřiti časem	72
Jak šetřiti materiálem	75
Zapojení lustru	78
Telegrafní přístroj	79
Bzučák proti tetě	87
V čem tkví cena stříbra	89
Elektrický strážce	91
Spínací tlačítko	95
Vypínací tlačítko	98
Přepínací tlačítko	98
Co je to relé	101
Elektrická paměť	103

