

OBSAH

Předmluva	5
Část první. Superreakční příjem	7
1.1. Co je superreakce	7
1.2. Superreakční oscilátor	8
1.3. Různá provedení superreakčního oscilátoru	10
1.4. Lineární superreakce	13
1.5. Logaritmická superreakce	15
1.6. Superreakce s vlastním klíčováním	16
1.7. Srovnání různých způsobů	20
1.8. Koherentní stav a mnohonásobná resonance	21
1.9. Automatická regulace zisku	24
1.10. Skreslení	25
1.11. Selektivnost	25
1.12. Záření	27
1.13. Citlivost vůči poruchám	29
1.14. Vysokofrekvenční spektrum	29
1.15. Použití superreakčního přijimače	30
1.16. Měření superreakčního přijimače	32
Část druhá. Konstrukce superreakčního přijimače	37
2.1. Oscilátory	37
2.2. Předzesilovače	45
2.3. Nf zesilovače	51
2.4. Anteny	53
2.5. Příklady provedení různých přijimačů	61
Část třetí. Výpočet superreakčního přijimače	74
3.1. Úvod	74
3.2. Základní rovnice kmitů superreakčního oscilátoru	80
3.3. Kmitočet vf oscilací	81
3.4. Zisk	82
3.5. Selektivnost	84
3.6. Útlum vf oscilací	84
3.7. Volba nejvýhodnějšího kmitočtu	85
3.8. Nejvýhodnější tvar klíčovacího napětí pro lin. sup.	85
3.9. Šum přijimače	86
3.10. Příklad grafického výpočtu přijimače	88
3.11. Logaritmická superreakce	93
3.12. Klíčovací kmitočet u log. sup.	95
3.13. Pseudomultiplní resonance	97
3.14. Demodulace log. sup.	98
3.15. Nejvýhodnější tvar klíčovacího napětí u log. sup.	98
3.16. Dodatek	98
Literatura	105