

# OBSAH

|  |           |
|--|-----------|
| Úvod . . . . .   | 9         |
| <b>A. Elektronické napájecí zdroje . . . . .</b>                       | <b>11</b> |
| I. Vysokonapěťové zdroje . . . . .                                     | 11        |
| 1. Zdvojovače napětí . . . . .   | 12        |
| 2. Násobiče napětí . . . . .   | 13        |
| 3. Impulsové vysokonapěťové zdroje . . . . .                           | 15        |
| 4. Zdroje se speciálními oscilátory . . . . .                          | 17        |
| II. Stabilizované zdroje . . . . .                                     | 18        |
| 1. Doutnavkové stabilizátory . . . . .                                 | 18        |
| a) Výpočet předřadného odporu $R$ . . . . .                            | 22        |
| b) Určení stabilizační účinnosti doutnavkového stabilizátoru . . . . . | 23        |
| 2. Elektronkové stabilizátory napětí . . . . .                         | 26        |
| 3. Polovodičové stabilizátory napětí . . . . .                         | 34        |
| a) Paralelní stabilizátory napětí . . . . .                            | 34        |
| b) Sériové stabilizátory napětí . . . . .                              | 37        |
| 4. Stabilizátory proudu . . . . .                                      | 37        |
| <b>B. Zesilovače . . . . .</b>   | <b>39</b> |
| 1. Základní vlastnosti zesilovačů . . . . .                            | 39        |
| a) Vstupní a výstupní údaje . . . . .                                  | 39        |
| b) Zesílení . . . . .  | 40        |
| c) Účinnost . . . . .  | 42        |
| d) Šířka přenašeného kmitočtového pásma . . . . .                      | 42        |
| e) Zkreslení . . . . .   | 43        |
| Útlumové zkreslení . . . . .   | 43        |
| Fázové zkreslení . . . . .   | 45        |
| Zkreslení zakmitáváním . . . . .                                       | 45        |
| Tvarové zkreslení . . . . .  | 47        |
| f) Dynamický rozsah zesilovače . . . . .                               | 47        |
| g) Vlastní rušivá napětí zesilovačů . . . . .                          | 48        |

|   |     |
|---|-----|
| 2. Zapojení zesilovačů . . . . .  | 54  |
| a) Blokové schéma zesilovače . . . . .  | 54  |
| b) Způsoby zapojení zesilovacích prvků . . . . .  | 57  |
| c) Napájecí obvody zesilovacích prvků . . . . .   | 58  |
| Žhavicí obvody elektronek . . . . .   | 58  |
| Napájení anodových obvodů a obvodů stínících mřížek . . . . .   | 59  |
| Napájecí obvody řídicích mřížek . . . . .   | 62  |
| Napájecí obvody tranzistorů . . . . .   | 67  |
| 3. Předzesilovací stupně . . . . .  | 70  |
| a) Zesilovač s vazbou $RC$ . . . . .  | 70  |
| $\alpha$ ) Návrh elektronkového předzesilovače s vazbou $RC$ . . . . .                                    | 73  |
| Přenos středních kmitočtů zesilovačem s vazbou $RC$ . . . . .   | 75  |
| Přenos nízkých kmitočtů zesilovačem s vazbou $RC$ . . . . .   | 76  |
| Přenos vysokých kmitočtů zesilovačem s vazbou $RC$ . . . . .  | 81  |
| $\beta$ ) Vliv katodového obvodu a obvodu stínící mřížky na vlastnosti zesilovače s vazbou $RC$ . . . . . | 85  |
| $\gamma$ ) Několikastupňové zesilovače s vazbou $RC$ . . . . .  | 88  |
| $\delta$ ) Shrnutí . . . . .  | 91  |
| $\epsilon$ ) Přenos impulsů zesilovačem s vazbou $RC$ . . . . .   | 93  |
| Přenos čela impulsu . . . . .   | 94  |
| Přenos ploché části impulsu . . . . .   | 96  |
| Celkový průběh výstupního impulsu . . . . .   | 98  |
| $\zeta$ ) Návrh tranzistorového předzesilovače s vazbou $RC$ . . . . .                                    | 100 |
| Přenos středních kmitočtů tranzistorovým zesilovačem s vazbou $RC$ . . . . .                              | 101 |
| Přenos nízkých kmitočtů tranzistorovým zesilovačem s vazbou $RC$ . . . . .                                | 103 |
| Přenos vysokých kmitočtů tranzistorovým zesilovačem s vazbou $RC$ . . . . .                               | 104 |
| Vliv emitorového obvodu na vlastnosti tranzistorového zesilovače s vazbou $RC$ . . . . .                  | 105 |
| b) Zesilovač s transformátorovou vazbou . . . . .   | 106 |
| 4. Výkonové zesilovače . . . . .  | 114 |
| a) Návrh výkonového zesilovače třídy A . . . . .  | 117 |
| b) Volba pracovního bodu a určení zatěžovacího odporu . . . . .   | 118 |
| c) Určení výkonu a účinnosti stupně . . . . .   | 123 |
| d) Určení činitele tvarového zkreslení . . . . .  | 124 |
| 5. Zpětné vazby . . . . .   | 126 |
| a) Nyquistova charakteristika . . . . .   | 128 |
| b) Vliv zpětné vazby na vlastnosti zesilovače . . . . .   | 130 |
| 6. Katodový sledovač . . . . .  | 138 |
| 7. Emitorový sledovač . . . . .   | 148 |
| 8. Širokopásmové zesilovače . . . . .   | 150 |
| a) Korekce přenosu při nízkých kmitočtech . . . . .   | 150 |
| b) Korekce přenosu při vysokých kmitočtech . . . . .  | 152 |
| 9. Stejnoseměrné zesilovače . . . . .   | 155 |

|   |            |
|---|------------|
| a) Návrh stejnosměrných zesilovačů . . . . .                    | 155        |
| b) Zesilovače s přímou vazbou . . . . .                         | 157        |
| c) Zesilovače s modulací signálu . . . . .                      | 163        |
| <b>C. Generátory nesinusových průběhů . . . . .</b>             | <b>168</b> |
| 1. Generátory obdélníkových průběhů . . . . .                   | 168        |
| a) Multivibrátory . . . . .                                     | 168        |
| Multivibrátory astabilní . . . . .                              | 169        |
| Multivibrátory monostabilní . . . . .                           | 178        |
| Multivibrátory bistabilní . . . . .                             | 182        |
| b) Blokovací oscilátor . . . . .                                | 187        |
| Tranzistorový blokovací oscilátor . . . . .                     | 191        |
| 2. Generátory pilovitých průběhů . . . . .                      | 193        |
| a) Doutnavkový generátor . . . . .                              | 194        |
| b) Generátor s tyatronem . . . . .                              | 196        |
| c) Generátor s multivibrátorem . . . . .                        | 197        |
| d) Generátor s blokovacím oscilátorem . . . . .                 | 198        |
| e) Generátor pilovitého proudu . . . . .                        | 198        |
| <b>D. Zvláštní elektronické obvody . . . . .</b>                | <b>200</b> |
| 1. Tvarovací obvody . . . . .                                   | 200        |
| 2. Srovnání amplitud . . . . .                                  | 217        |
| 3. Výběr impulsů . . . . .                                      | 219        |
| a) Amplitudový výběr . . . . .                                  | 219        |
| b) Výběr impulsů podle šířky . . . . .                          | 221        |
| 4. Koincidenční obvody . . . . .                                | 223        |
| 5. Dělení opakovacího kmitočtu impulsů . . . . .                | 225        |
| 6. Derivační a integrační obvody . . . . .                      | 227        |
| 7. Časová relé . . . . .  | 230        |
| 8. Fotoelektrické relé . . . . .                                | 231        |
| 9. Ferotranzistorové obvody . . . . .                           | 233        |
| <b>E. Elektronické měřicí přístroje . . . . .</b>               | <b>237</b> |
| 1. Elektronkové voltmetry . . . . .                             | 237        |
| a) Stejnosměrné elektronkové voltmetry . . . . .                | 239        |
| b) Střídavé elektronkové voltmetry . . . . .                    | 249        |
| Mřížkový detektor . . . . .                                     | 252        |
| c) Elektronkové voltmetry na měření špičkového napětí . . . . . | 253        |
| d) Vstupní impedance střídavého voltmetru . . . . .             | 257        |
| e) Kompenzovaný napěťový dělič . . . . .                        | 258        |
| f) Střídavý elektronkový milivoltmetr . . . . .                 | 259        |
| g) Logaritmičké voltmetry . . . . .                             | 260        |
| 2. Elektronický osciloskop . . . . .                            | 268        |

|  |     |
|--|-----|
| a) Obrazová část . . . . .                                     | 268 |
| b) Zesilovače osciloskopu . . . . .                            | 269 |
| c) Časová základna osciloskopu . . . . .                       | 270 |
| d) Napáječ elektronkového osciloskopu . . . . .                | 272 |
| 3. Elektronické přepínače . . . . .                            | 273 |
| 4. Rozmítač vysokých kmitočtů . . . . .                        | 275 |
| 5. Laboratorní generátory . . . . .                            | 278 |
| a) Vysokofrekvenční laboratorní generátory . . . . .           | 279 |
| Modulace vysokofrekvenčních generátorů . . . . .               | 279 |
| b) Kmitočtově modulované laboratorní generátory . . . . .      | 283 |
| c) Nízkofrekvenční generátory . . . . .                        | 285 |
| Záznějové nízkofrekvenční generátory . . . . .                 | 286 |
| d) Generátory nesinusových průběhů . . . . .                   | 287 |
| Generátory obdélníkových průběhů . . . . .                     | 288 |
| 6. Q-metry . . . . .   | 290 |
| 7. Měřiče kmitočtů, vlnoměry . . . . .                         | 292 |
| a) Elektronický přímoukazující kmitoměr . . . . .              | 293 |
| b) Vlnoměry . . . . .  | 293 |
| c) Absorpční vlnoměr . . . . .                                 | 293 |
| d) Měřič rezonance (Grid-dip-metr) . . . . .                   | 295 |
| e) Záznějový vlnoměr . . . . .                                 | 296 |
| 8. Měřič zkreslení . . . . .                                   | 297 |
| 9. Měřič elektronek a tranzistorů . . . . .                    | 298 |
| a) Zkoušeče elektronek . . . . .                               | 298 |
| b) Zkoušeče tranzistorů . . . . .                              | 300 |
| 10. Číslíkové měřicí přístroje . . . . .                       | 304 |
| a) Převod kódovací elektronikou . . . . .                      | 306 |
| b) Převodník s postupným čtením porovnávacího napětí . . . . . | 306 |
| c) Převodníky s čtením času . . . . .                          | 309 |
| d) Číslíkové ukazovatele . . . . .                             | 310 |