

Obsah

1.	Úvod	1
2.	Indikátory vybuzení	1
2.1.	Stereofonní indikátor s dvoubarevnou LED	1
2.2.	Indikátory vybuzení se speciálními integrovanými obvody	3
2.3.	Indikátor vybuzení s obvodem U267B	3
2.4.	Indikátor s LM3915 (LM3914, LM3916)	4
2.5.	Indikátor vybuzení se čtyřnásobným OZ	4
2.6.	Stereofonní indikátor s OZ, analyzátor spektra	6
3.	Barevná hudba	11
4.	Směšovací jednotka	13
4.1.	Příklad návrhu filtru napájecího napětí	18
5.	Koncový zesilovač 2 × 30–100 W	18
6.	Časový spínač	23
7.	Bezkontaktní spínání	25
7.1.	Vlastnosti obvodů CMOS	30
8.	Návrh plošných spojů pro logické obvody	31
9.	Měřič rychlosti reakce	31
	Použité součástky - zapojení vývodů	33
	Literatura	34
	Kompletní sady součástek pro uvedené konstrukce	34
	Knihy nakladatelství BEN - technická literatura	35

Jiří Vlček

DOPLŇKY K NF ZESILOVAČŮM

sazba Martina NEJEDLÁ
obálka Libor KUBICA
obrázky Jiří VLČEK

Vydal autor vlastním nákladem s využitím distribuční sítě nakladatelství BEN - technická literatura.

Praha 1998
dotisk 1. vydání

© ing. Jiří Vlček, 1997–1998