

Předmluva	7
I. VZNIK ZKRATU A JEHO PŘÍČINY	9
1. Druhy zkratu	9
2. Průběh zkratového proudu	13
3. Příčiny vzniku zkratu	22
4. Následky zkratů	27
II. HODNOTY ZKRATOVÝCH PROUDŮ	35
5. Základní vztahy	35
Základní vztahy pro trojfázový zkrat	35
Základní vztahy pro dvojfázový zkrat	40
Základní vztahy pro dvojfázový zemní zkrat	42
Základní vztahy pro jednofázový zkrat	42
Nárazový zkratový proud	44
Ekvivalentní oteplovací zkratový proud	46
6. Prvky zkratového obvodu	46
Alternátory	49
Transformátory	52
Reaktory	60
Venkovní vedení	63
Holé pásové vedení	67
Kabely	68
Napájecí síť	70
Elektrický oblouk	75
Přechodové odpory a impedance přístrojů	75
7. Transfigurace sítě	77
III. ZPŮSOBY VÝPOČTU ZKRATOVÝCH PROUDŮ	88
8. Zběžný výpočet	90
9. Výpočet pomocí zkratových křivek	91
10. Podrobný výpočet	102
11. Vliv elektrických spotřebičů na velikost zkratových proudů	103

Zmenšení zkratového proudu	103
Zvětšení zkratového proudu	106
12. Zkraty v rozvodných soustavách nn	110
13. Jiné způsoby výpočtu	115
Výpočet poměrnými impedancemi	116
Výpočet pomocí skutečných hodnot impedancí v ohmech	116
Německý výpočet	119
Praktický výpočet v nezauzlených sítích nn	121
Metoda mezních výkonů	125
Zkratové proudy v mřížové síti	128
Výpočet pomocí síťových modelů	129
IV. DIMENZOVÁNÍ A VOLBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ A PŘEDMĚTŮ PODLE ÚČINKŮ ZKRATOVÝCH PROUDŮ	131
14. Zásady pro dimenzování	131
15. Mechanické namáhání elektrických zařízení a předmětů při zkratu	137
16. Tepelné namáhání elektrických předmětů a zařízení při zkratu	153
17. Volba přístrojů	161
V. OMEZENÍ ÚČINKŮ ZKRATOVÝCH PROUDŮ	178
18. Omezení silových účinků zkratových proudů	178
19. Omezení tepelných účinků zkratových proudů	182
20. Ochrana před účinky elektrického oblouku	183
VI. OMEZENÍ ZKRATOVÝCH PROUDŮ	190
21. Zamezení vzniku zkratu	190
22. Omezení zkratových proudů a výkonů	194
Rozdělení zdrojů na samostatné úseky přípojnic	195
Zvětšení impedance zkratového obvodu	204
VII. VÝPOČET ZKRATOVÝCH PROUDŮ V ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVĚ (PŘÍKLAD)	215
Literatura	239
Rejstřík	243