

STRUČNÝ OBSAH

obsah 1. dílu

- 1 ZDROJE A MĚNIČE**
- 2 NABÍJENÍ A BATERIE**

obsah 2. dílu

- 3 GENERÁTORY**
- 4 PŘÍSTROJOVÉ ZESILOVAČE**
- 5 MĚŘICÍ PŘÍPRAVKY A TESTERY**

obsah 3. dílu

- 6 SENZORY A MĚŘENÍ NEELEKTRICKÝCH VELIČIN**
- 7 AKTIVNÍ USMĚRŇOVAČE**
- 8 ELEKTRONICKÉ POTENCIOMETRY**
- 9 AKTIVNÍ FILTRY**
- 10 KOMPARÁTORY**

obsah 4. dílu

- 11 ZAPOJENÍ S DIODAMI LED**
- 12 ZAPOJENÍ S OPTOČLENY**
- 13 RŮZNÉ**
- 14 REJSTRÍK + doprovodný CD ROM s datasheety**

PODROBNÝ OBSAH

ÚVOD	8
3 GENERÁTORY	9
3.1 Střída 1 : 1 u oscilátoru, řízeného krystalem	10
3.2 Jak pomoci multivibrátoru s 555 k nižším kmitočtům	11
3.3 Impulzní generátor s nezávislým nastavením kmitočtu a střídání	12
3.4 Generátor trojúhelníkového signálu	14
3.5 Generátor trojúhelníkového průběhu	16
3.6 Generátor s nezávislým nastavením kmitočtu a šířky pulzu	17
3.7 Generátor impulzů s proměnným kmitočtem a pracovním činitelem	18
3.8 Nízkopříkonový oscilátor 32 kHz	19
3.9 Impulzní generátor s programovatelnými úrovněmi výstupu	21
3.10 Krystalem řízený generátor 1 Hz	22
3.11 MKO s přesnou dobou kyvu	23
3.12 Zdroj pravoúhlého signálu s malou spotřebou	25
3.13 Sinusový generátor s přesným kmitočtem	26
3.14 Přesný generátor pilovitého průběhu	28
3.15 RC oscilátor s velmi nízkou spotřebou	29
3.16 Wienův oscilátor s jediným napájecím napětím	30
3.17 Násobič odporu eliminuje chyby analogových spínačů	32
3.18 Teplotně stabilní generátor sinusového signálu	34
3.19 Oscilátor 1 kHz s velmi malým zkreslením	36
3.20 Zlepšené zapojení oscilátoru start/stop	38
3.21 Digitální třífázový generátor	40

4	ZESILOVAČE	41
4.1	Oboustranně omezující zesilovač	42
4.2	Omezující zesilovač	43
4.3	Přesný souměrný omezovač s jedinou Zenerovou diodou	44
4.4	Aktivní oboustranný omezovač	45
4.5	Neinvertující zesilovač s proměnnou strmostí přenosu	46
4.6	Rychlý operační zesilovač LM6218	48
4.7	Řízený přístrojový zesilovač	49
4.8	Číslicové řízení zisku zesilovače v rozsahu ± 40 dB	50
4.9	Zesilovač s programovatelným zesílením	53
4.10	Digitálně řízené zesílení	55
4.11	Digitálně řízený zesilovač	57
4.12	Přesný zesilovač s číslicově programovatelným zesílením	59
4.13	Dálkové nastavení zesílení	60
4.14	Zesilovač se zesílením -1 až $+1$	61
4.15	Zesilovač s volitelným znaménkem přenosu	62
4.16	Tlačítkové ovládání zesílení nf předzesilovače	63
4.17	Sčítání dvou analogových signálů při jediném napájení	64
4.18	Invertující zesilovač jinak	66
4.19	Velké zesílení i při vysokém souhlasném vstupním napětí	67
4.20	Zesilovače s přenosem po lineárních úsecích	69
4.21	Přístrojový zesilovač s nízkou spotřebou	71
4.22	Přístrojový zesilovač s následným fitrem	72
4.23	Digitální nulování přesných OZ	75
4.24	Logaritmický poměrový zesilovač	76
4.25	Zesilování střídavých signálů přístrojovými zesilovači	78
4.26	Tři zapojení s operačním zesilovačem	79
4.27	Operační zesilovač stabilizuje své vlastní napájení	81
4.28	Zesilovač pro 12V stejnosměrný servomotor	82
4.29	Dvojnásobný proud do zátěže s pomocí dalšího OZ	83
4.30	Zvýšení zatížitelnosti zesilovače	84
4.31	Výkonový operační zesilovač pro velká napětí	86

5	ZAPOJENÍ PRO ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ	87
5.1	Zkoušeč operačních zesilovačů	88
5.2	Jednoduchý zkoušeč operačních zesilovačů	89
5.3	Zkoušeč tyristorů a triaků	90
5.4	Tester kondenzátorů s PLL	91
5.5	Přípravek pro výběr kondenzátorů podle kapacity	93
5.6	Párování kondenzátorů okénkovým komparátorem	94
5.7	Přípravek pro měření fáze	95
5.8	Měření fázového rozdílu	97
5.9	Měřič fázového rozdílu	98
5.10	Indikátor sledu fází	101
5.11	Přesný špičkový detektor pro záporný signál	103
5.12	Špičkový detektor bipolárního signálu napájený jediným zdrojem	104
5.13	Neobvyklý špičkový detektor	105
5.14	Zlepšené zapojení analogové paměti	106
5.15	Kalibrace střídavých voltmetrů napětím obdélníkového průběhu	108
5.16	Kalibrátor časové základny osciloskopu	110
5.17	Převodník proud/napětí s plovoucími vstupy a výbornou linearitou	112
5.18	MAX471 – integrovaný obvod pro měření proudu	114
5.19	Indikátor proudové meze s obvodem 555	117
5.20	Jednoduchá číslicová indikace údaje v proudové smyčce	118
5.21	Vysílač pro proudovou smyčku 4 až 20 mA	120
5.22	Přijímač proudové smyčky s napětovým výstupem	122
5.23	Kmitočtový komparátor 1	124
5.24	Kmitočtový komparátor 2	126
5.25	Měření kmitočtu číslicovým multimetrem	128
5.26	Třítónový oscilátor signalizuje stav dvou logických signálů ...	129
5.27	Jednoduchý převodník A/D a jeho připojení k PC	130
5.28	Jednoduchý a přesný převodník A/D s pulzní šířkovou modulací	132

5.29	Převodník napětí/pracovní činitel	134
5.30	Odstranění chyby programově řízeného převodníku I/U	136
5.31	Jednoduchý tester pro sériové rozhraní RS232	138
5.32	Jednoduché napěťové detektory	139
5.33	Konvertor polarity	141
5.34	Napěťová lupa	142
5.35	Indikátor nulového napětí	144
5.36	Akustický indikátor zkratu	145
	Knihy BEN – technická literatura	149