

OBSAH

Předmluva	5
Seznam nejdůležitějších použitých značek	9
1. Časové průběhy obvodových veličin	13
2. Analýza obvodů v harmonickém ustáleném stavu	20
2.1. Příklady na procvičení základních pojmu a zákonitosti	20
2.2. Fázorové diagramy a čáry	50
Fázorové diagramy	50
Fázorové čáry	53
2.3. Frekvenční charakteristiky	59
2.4. Rezonance	67
2.5. Elektrický výkon, kompenzace účiníku	77
2.6. Metoda smyčkových proudů, uzlových a řezových napětí	85
3. Analýza trojfázových obvodů v harmonickém ustáleném stavu	102
3.1. Základní výhody trojfázové soustavy	102
3.2. Analýza jednodušších trojfázových obvodů	105
3.3. Metoda souměrných složek	110
4. Analýza obvodů v neharmonickém ustáleném stavu	118
5. Přechodné jevy v elektrických obvodech	131
5.1. Klasická metoda analýzy přechodných jevů	131
5.2. Operátorová analýza přechodných jevů	176
Použití Laplaceovy transformace	176
Použití Fourierovy transformace	197
5.3. Duhamelův integrál	200
5.4. Použití zobecněné symbolicko-komplexní metody pro analýzu přechodných jevů v obvodech s harmonickými zdroji	203
5.5. Metoda stavových proměnných	208
5.6. Řešení přechodných jevů na analogovém počítači	216
5.7. Přechodné jevy v nelineárních obvodech	220
6. Teorie dvojbranů	227
6.1. Charakteristické rovnice dvojbranů	229
6.2. Spojování dvojbranů	236

6.3.	Přenosové vlastnosti a vlnové parametry dvojbranů	242
7.	Theorie homogenního vedení	255
7.1.	Jednofázové homogenní vedení v harmonickém ustáleném stavu	256
7.2.	Přechodné jevy na ideální vedení	269
Literatura		283
Rejstřík		285