

OBSAH

I.	Fyzikální základy tranzistoru	9
1.	Atomová struktura hmoty	10
2.	Polovodiče	12
3.	Vlastní vodivost polovodičů	14
4.	Příměsová vodivost	17
5.	Pohyb nosičů proudu v polovodiči	19
6.	Usměrňovací jev v polovodičích	22
7.	Tranzistorový jev a plošné tranzistory	28
8.	Stručný souhrn fyziky tranzistoru	35
II.	Výrobní technologie a druhy tranzistorů	39
9.	Technologie plošných tranzistorů	39
10.	Druhy plošných tranzistorů	43
11.	Speciální tranzistory	48
12.	Hrotové tranzistory	50
III.	Tranzistor jako obvodový prvek	54
13.	Základní zapojení tranzistoru	54
14.	Charakteristiky tranzistoru v zapojení se společným emitorem	60
15.	Charakteristiky tranzistoru v zapojení se společnou bází	66
16.	Vstupní odpor tranzistoru	69
17.	Tranzistor jako čtyřpól	71
18.	Základní vztahy pro výpočet tranzistorového zesilovače	80
19.	Náhradní obvody tranzistoru	82
20.	Tranzistory při vyšších kmitočtech	89
21.	Elektronky a tranzistory	97
IV.	Pracovní podmínky činnosti tranzistoru	100
22.	Teplotní závislost tranzistoru	100
23.	Volba pracovního bodu	105
24.	Stabilizace pracovního bodu	114
25.	Mezní hodnoty	122
V.	Šum tranzistorových zesilovačů	127
VI.	Nízkofrekvenční zesilovače	133
26.	Zesilovače s malým rozkmitem střídavého signálu	134
27.	Zesilovače s velkým rozkmitem střídavého signálu	142
28.	Koncové zesilovače se samočinným nastavením pracovního bodu v závislosti na buzení (s „klouzavým předpětím“)	157
29.	Dvojčinné zesilovače bez transformátoru	160
30.	Zpětná vazba	163
VII.	Vysokofrekvenční zesilovače	170
31.	Výpočet úzkopásmového zesilovače	171
32.	Mezifrekvenční zesilovače	179

33. Automatické vyrovnávání citlivosti	185
34. Obrazové zesilovače	189
VIII. Oscilátory	198
35. Oscilátory se zápornou impedancí	199
36. Oscilátory s kladnou zpětnou vazbou	200
37. Stabilizace kmitočtu oscilátoru	207
IX. Modulační, směšovací a detekční obvody	211
38. Modulace	212
39. Směšování	217
40. Detekce	225
41. Kmitočtová modulace a detekce	229
X. Stejnosměrné zesilovače	233
42. Posuv pracovního bodu	234
43. Tranzistory jako proměnné odpory	238
44. Stabilizátory stejnosměrného napětí	242
45. Operační zesilovače	247
XI. Impulsní obvody	251
46. Tranzistor jako spínací prvek	252
47. Generátory impulsů	261
48. Spoušťové obvody	271
49. Logické obvody	278
XII. Měniče	284
50. Jednočinný měnič s usměrňovací diodou v závěrném směru	285
51. Jednočinný měnič s propustným zapojením usměrňovací diody	294
52. Dvojčinné měniče	298
XIII. Polovodičové diody	302
53. Diodové charakteristiky	302
54. Hrotové diody	306
55. Plošné diody	309
56. Zenerovy diody	312
57. Kapacitní diody — varikapy	320
XIV. Tunelové diody	324
XV. Čtyřvrstvé spínače	336
58. Čtyřvrstvé diody	336
59. Tyristory	343
XVI. Fotodiody a fototranzistory	346
60. Fotodiody a fotoelektrické články	346
61. Fototranzistory	352
XVII. Hallový generátory	354
XVIII. Termistory	364
XIX. Současný stav a nová použití polovodičových součástek	373
XX. Mikroelektronické obvody	399
XXI. Typové označení součástek, schematické značky a zásady značení elektrických veličin	405
Literatura	410
Rejstřík	413