

Obsah

I. Úvod	9
II. Postup návrhu tranzistorového přijímače	11
1. Energetická rozvaha	12
2. Ztráty v jednotlivých stupních a vliv rozptylu součástí	15
III. Vstupní obvody	17
3. Význam vstupních obvodů	17
4. Základní vlastnosti feritových antén	17
5. Permeabilita feritové antény	18
6. Antennní cívka na feritové anténě	20
7. Volba průměru cívky	21
8. Volba druhu vodiče	21
9. Jakost antennního obvodu a navázání obvodu báze tranzistoru	22
10. Rozměry a materiály feritových antén pro příjem amplitudově modulovaných signálů	24
11. Použití feritových antén pro pásmo VKV	26
12. Vstupní obvody přijímačů pro motorová vozidla	27
13. Připojení jiných druhů antén	27
IV. Vysokofrekvenční zesilovače	29
14. Předzesilovače pro AM	29
15. Předzesilovače pro rozsahy VKV	32
V. Souběh u superhetu a jeho výpočet	39
16. Základní zapojení	39
17. Výpočet dvoubodového souběhu	40
18. Výpočet tříbodového souběhu	41
19. Výpočet souběhu u rozprostřených pásem	43
20. Kontrola průběhu souběhu	45
VI. Směšovače a oscilátory	46
21. Srovnání blokových schémat	46
22. Kmitající směšovač a vstupní obvod	48
23. Činnost kmitajícího směšovače	49
24. Neutralizace kmitajícího směšovače	50
25. Tlumení oscilátorového obvodu	51

26. Velikost oscilátorového napětí	52
27. Volba typu tranzistoru	53
28. Vazební kondenzátory	54
29. Kmitající směšovač pro vkv	54
30. Stabilizace kmitočtu oscilátoru vkv	58
31. Stabilizace napájení konstantním proudem	59
32. Stabilizace napájení konstantním napětím	61
33. Porovnání obou metod stabilizace	62
34. Automatické doladování kmitočtu oscilátoru vkv	63
 VII. Mezifrekvenční zesilovače	65
35. Zapojení a parametry	65
36. Postup výpočtu mezifrekvenčního zesilovače	71
37. Připomínky ke konstrukci mf zesilovačů	82
38. Stabilnost tranzistorových mezifrekvenčních zesilovačů	84
39. Ukázky zapojení a příklad výpočtu	88
 VIII. Demodulátory a avc	94
40. Demodulátory pro am	94
41. Avc řízením pracovního bodu tranzistoru	96
42. Regulace zesílení proměnným útlumovým členem	98
43. Sériové zapojení tlumicí diody	100
44. Paralelní zapojení tlumicí diody	101
45. Jiné varianty zapojení diodového detektoru	103
46. Demodulátory pro kmitočtově modulované signály	104
47. Získání řídicího předpětí pro samočinné doladování kmitočtu oscilátoru vkv	109
 IX. Nízkofrekvenční zesilovače	110
48. Předzesilovačí stupně RC v základním zapojení	111
49. Volba pracovního bodu tranzistoru předzesilovače	114
50. Jednoduché způsoby zavádění záporné zpětné vazby	116
51. Zpětná vazba nepřeklenutým odporem v emitoru	117
52. Zpětná vazba odporem mezi kolektorem a bází	119
53. Zpětná vazba mezi kolektorem a emitorem	119
54. Zpětná vazba děličem do báze	120
55. Dosazování do zjednodušených vzorců	121
56. Budicí a koncové stupně nízkofrekvenčních zesilovačů	122
57. Zapojení nf zesilovačů tranzistorových přijímačů	137
58. Maximální přípustná kolektorová ztráta a chlazení	138
59. Přetížení tranzistoru napětím nebo proudem	140
60. Zapojení zesilovačů s velkým vstupním odporem	141
61. Zapojení regulátoru hlasitosti a kmitočtových korekcí	144
62. Ovládací prvky u stereofonních zesilovačů	147
 X. Nastavení a stabilizace pracovního bodu tranzistoru	153
63. Závislost zbytkového proudu na napětí a teplotě	154
64. Stabilizační zapojení pro nevýkonové stupně	154
65. Teplotní stabilizace většího počtu stupňů přijímače ze společného děliče	157
66. Teplotní stabilizace přímo vázaných stupňů přijímače	158
67. Stabilizační zapojení pro výkonové stupně	160

XI. Zásady pro rozložení součástek	163
68. Smyčky vlivem nevhodného rozložení součástek	163
69. Zásada postupného zemnění	164
70. Parazitní kapacita mezi výstupem a vstupem zesilovače	167
71. Poznámky k provedení plošných spojů	168
XII. Měření na tranzistorových přijímačích	170
72. Měření stejnosměrných veličin	170
73. Měření nízkofrekvenční části přijímače	174
74. Měření mezifrekvenčního zesilovače	179
75. Měření vlastností celého přijímače	180
XIII. Nastavování a ladění jednotlivých obvodů přijímače	183
76. Nastavení koncového stupně	183
77. Nastavení budicího stupně a dalších stupňů nf zesilovače	185
78. Nastavení mezifrekvenčního zesilovače	186
79. Nastavení poměrového detektoru	187
80. Neutralizace tranzistorového zesilovače	188
81. Nastavení vstupních obvodů přijímače	189
82. Ladění vkv dílu přijímače	190
XIV. Různé	193
83. Napájení tranzistorových přijímačů	193
84. Přijímače s přímým zesílením	194
Seznam literatury	196