

## OBSAH

Předmluva .....	9	
<b>1.</b>		
<b>    1.1.</b>	Vlastnosti analogových počítačů .....	12
<b>    1.1.1.</b>	Srovnání analogových a číslicových počítačů, pojem přesnosti .....	12
<b>    1.1.2.</b>	Druhy analogových počítačů .....	13
<b>    1.2.</b>	Příklady řešení úloh analogovými počítači .....	15
<b>    1.2.1.</b>	Základní schémata .....	15
<b>    1.2.2.</b>	Mechanický analogový počítač .....	19
<b>    1.2.3.</b>	Elektronické analogové počítače .....	20
<b>    1.2.4.</b>	Základní pojmy z užitého názvosloví .....	23
<b>2.</b>	<b>Počítací prvky</b>	
<b>    2.1.</b>	Počítací zesilovače .....	26
<b>        2.1.1.</b>	Vytváření základních lineárních operací s ideálním počítacím zesilovačem .....	26
<b>        2.1.2.</b>	Elektronkové přímo vázané zesilovače .....	30
<b>        2.1.3.</b>	Frekvenční závislost přenosu otevřené smyčky počítacího zesilovače .....	43
<b>        2.1.4.</b>	Prostředky k omezení driftu .....	54
<b>        2.1.5.</b>	Počítací zesilovače s transistory .....	72
<b>        2.1.6.</b>	Příklady detailních zapojení přímé větve .....	93
<b>        2.1.7.</b>	Odchylky od ideálního přenosu .....	96
<b>        2.1.8.</b>	Střídavé počítací zesilovače .....	103
<b>        2.2.</b>	Pasivní elektrické obvody pro lineární operace .....	111
<b>            2.2.0.</b>	Použití pasivních elektrických počítacích prvků pro lineární operace .....	111
<b>            2.2.1.</b>	Jednoduchý sčítací mnohopól .....	111
<b>            2.2.2.</b>	Sčítání jednotlivých napětí sériovým spojením .....	114
<b>            2.2.3.</b>	Symetrické sčítací mnohopoly .....	115
<b>            2.2.4.</b>	Pasivní elektrické obvody pro integraci a derivaci v čase .....	125
<b>            2.2.5.</b>	Obvody pro sčítání střídavých napětí .....	126

<b>2.3.</b>	Mechanické a elektromechanické počítací prvky pro lineární operace .....	129
2.3.1.	Mechanický diferenciál .....	129
2.3.2.	Mechanický integrátor .....	130
2.3.3.	Tachodynamo .....	132
2.3.4.	Střídavý tachogenerátor .....	134
2.3.5.	Gyroskop .....	136
2.3.6.	Integrátory střídavého napětí .....	138
2.4.	Násobení a vytváření funkčních závislostí .....	140
2.4.0.	Vlastnosti elektromechanických a elektronických násobicích prvků .....	140
2.4.1.	Počítací potenciometry .....	141
2.4.2.	Počítací prvky složené z proměnných odporů .....	152
2.4.3.	Nelineární počítací prvky pro střídavou počítací síť .....	158
2.4.4.	Servomechanická násobička a generátor funkcí .....	172
2.4.5.	Mechanické počítací prvky pro nelineární operace .....	183
2.4.6.	Realisace funkce dvou nebo více proměnných .....	184
2.4.7.	Aproximace funkčních závislostí lomenými čarami .....	188
2.4.8.	Vytváření funkčních závislostí pomocí obrazovek .....	213
2.4.9.	Elektronické násobičky .....	215
2.5.	Stabilisované zdroje ss a st napětí .....	231
2.5.1.	Jednoduché stabilisátory .....	232
2.5.2.	Zpětnovazební stabilisátory .....	236
<b>3.</b>	<b>Vytváření počítacích sítí</b>	
3.1.	Spojování jednotlivých počítacích prvků v počítací řetězce a počítací sítě .....	251
3.2.	Sestavení stejnosměrných počítacích sítí pro řešení lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty .....	256
3.3.	Řešení nelineárních vztahů pomocí servomechanismů .....	260
3.4.	Měřítka analogového zobrazení fyzikálních veličin .....	265
3.5.	Můstková zapojení .....	267
3.6.	Použití vícefázových počítacích sítí k řešení vektorových úloh ..	269
3.7.	Aproximace dopravního zpoždění .....	272
3.8.	Přesnost analogových počítačů .....	275
3.9.	Příklady použití analogových počítačů .....	279
<b>4.</b>	<b>Druhy analogových počítačů</b>	
4.1.	Universální diferenciální analysátory (universální elektronické analogové počítače) .....	286
4.1.1.	Druh, počet a jakost počítacích prvků .....	287
4.1.2.	Uspořádání malého universálního analogového počítače .....	297
4.1.3.	Prostředky k rychlému zapojení složitých úloh a ke kontrole zapojení .....	308

4.1.4.	Prostředky k nastavení potenciometrů .....	318
4.1.5.	Prostředky k řízení výpočtu .....	326
4.1.6.	Prostředky k indikaci výsledků .....	336
4.1.7.	Repetiční (opakovací) diferenciální analysátory .....	350
4.1.8.	Zásady konstrukčního řešení a provozu .....	356
4.2.	Analogové počítače pro řešení soustav lineárních rovnic (lineární analysátory) .....	357
4.3.	Analogové počítače pro řešení kořenů algebraických rovnic ...	365
4.4.	Odpovědové počítací sítě pro řešení Poissonových parciálních diferenciálních rovnic .....	377
4.5.	Korelátor .....	381
4.6.	Speciální analogové počítače .....	382
<b>5.</b>	<b>Spojení číslicové počítací techniky s analogovými počítači</b>	
5.1.	Číslicové diferenciální analysátory .....	386
5.1.1.	Základní funkce číslicových diferenciálních analysátorů .....	386
5.1.2.	Měřítka číslicových diferenciálních analysátorů .....	394
5.1.3.	Nelineární obvody a vytváření funkcí .....	395
5.1.4.	Konstrukce číslicových diferenciálních analysátorů .....	398
5.2.	Využití číslicové techniky při analogovém výpočtu .....	402
5.2.1.	Napěťové převodníky analogově číslicové a číslicově analogové .....	402
5.2.2.	Analogově číslicové převodníky z mechanické hodnoty (úhlu natočení hřídele) na číslicovou informaci .....	414
5.2.3.	Vytváření funkčních závislostí číslicovým řízením odporu dvojpólů .....	422
5.2.4.	Využití číslicové paměti k vytváření funkčních závislostí .....	428
5.2.5.	Číslicově analogové počítací prvky .....	437
5.2.6.	Hybridní počítače .....	442
	<b>Literatura</b>	446
	<b>Rejstřík</b>	449