

OBSAH

Předmluva k druhému vydání	5
--------------------------------------	---

I. ČÁST RÁDIOVÁ

Řízení modelů rádiem	7
Dosah a použitelná vzdálenost	7
Šíření elektromagnetických vln	8
Kmitočet a délka vlny	9
Povolené kmitočty a příkony	9
Vlastnosti povolených kmitočtů	10
Jednokanálový provoz	11
Vicekanálový provoz	12
Napájení přijímačů a vysílačů	13
Elektronky	14
Germaniové diody	15
Modulace	19
Reléový systém	23
Citlivé relé	23
Polarisované relé	25
Vybavovací relé	26
Nucená a automatická neutralisace	27
Nucená neutralisace	27
Automatická neutralisace	28
Higginsův vybavovač	28
Relaytor	32
Vybavovač de Bonnerův	34
Pohon vybavovačů	37
Servomotory	38
Pneumatické vybavovače	41
Tónové resonanční jazýčkové relé	42

Vysílače	44
Oscilátory	46
Indikační kroužek	49
Absorpční vlnoměr	49
Lecherovo vedení	50
Zkušební vysílač	51
Indikátor síly pole vysílače	52
Klíčování vysílače	52
Automatický dáváč	53
Kmitající kormidlo – klíčování multivibrátorem	54
Jednoelektronkový vysílač pro 27,120 MHz	56
Souměrný vysílač pro 27,120 MHz	57
Vysílač Alfa	58
Krystalem řízený vysílač s modulací	59
Krystalem řízený čtyřnásobič	60
Krystalem řízený modulovaný vysílač pro 27 MHz	61
Dvoustupňový krystalem řízený vysílač s modulací	63
Dvoustupňový modulovaný vysílač pro 27 MHz	64
Vysílač pro 132,250 MHz	65
Vysílač pro více kanálů	67
Přijímače	69
Vývoj přijímačů	69
Superreakční detektor	72
Jednoelektronkový přijímač	74
Přijímač s reléovou elektronkou	80
Pulzový přijímač pro 27 MHz a nemodulovaný signál	82
Hillův přijímač	84
Přijímač Alfa	87
Přijímač 27 MHz pro tónově modulovaný signál	88
Tone Aerotrol	92
Přijímač pro vícekanálový provoz	94
Superhety	95
Přijímače s transistory	99
Druhy transistorů a značení	100
Transistorové anodové zdroje	104
Vývoj transistorových přijímačů	105
Transistorové přijímače pro 27 MHz	108
Transistorový přijímač inž. Hajiče	111
Úplně transistorový přijímač pro 27 MHz	112
Způsoby hotovení přijímačů	113
Závěrem o přijímačích	114

Antény	115
<i>Vyzařovací odpor</i>	116
<i>Účinná výška</i>	116
<i>Impedance antény</i>	117
<i>Polarisace</i>	118
<i>Skutečná délka antény</i>	118
<i>Napáječe</i>	119
<i>Směrové účinky antény</i>	120
<i>Antény přijímací</i>	121
<i>Dílna modeláře – radisty</i>	121
<i>Několik dobré méněných rad pro spolehlivý provoz</i>	124

II. ČÁST MODELÁŘSKÁ

Modely letadel	127
<i>Všeobecné zásady návrhu letadlového modelu</i>	127
<i>Stavební materiál a způsob stavby</i>	130
<i>Trup a směrovka</i>	132
<i>Křídlo</i>	134
<i>Výškovka</i>	137
<i>Podvozek</i>	137
<i>Lepidla</i>	142
<i>Motor</i>	142
<i>Vrtule</i>	144
<i>Palivová nádržka</i>	145
<i>Řízení rychlosti motoru</i>	148
<i>Rozvření hmot v modelu</i>	152
<i>Instalace a přístupnost</i>	152
<i>Pohon vybavovače a převody na kormidlo</i>	154
<i>Větroně</i>	157
<i>Nejlepší modely</i>	159
<i>Létání</i>	159
<i>Start</i>	159
<i>Nalétnutí do operačního prostoru</i>	168
<i>Přistání</i>	170
<i>Pokyny před odstartováním modelu</i>	171
Modely člunů	171
<i>Všeobecné konstrukční zásady</i>	171
<i>Návrh člunu</i>	175
Pozemní modely	180

II. ZÁVĚR

<i>Soutěže modelů letadel</i>	185
<i>Pravidla FAI pro rádiem řízené modely</i>	186
<i>Letové sestavy soutěží podle pravidel FAI</i>	189
<i>Soutěže člunů</i>	192
<i>Zákonné ustanovení</i>	194
<i>Vzor žádosti</i>	196
<i>Spolupráce modelářů a radistů</i>	197
Použitá literatura	199
Doporučená literatura	200