

# OBSAH

Předmluva . . . . .	9
Seznam nejdůležitějších použitých značek . . . . .	11
1. Vývoj teorie elektrických obvodů a její význam pro řešení problémů soudobé elektrotechniky . . . . .	16
2. Struktura elektrických obvodů . . . . .	19
2.1 Teorie elektromagnetického pole a elektrické obvody . . . . .	19
2.2 Fyzikální struktura obvodů . . . . .	22
2.3 Topologická struktura obvodů . . . . .	38
2.4 Základní pojmy a problémy teorie obvodů . . . . .	41
3. Kirchhoffovy zákony . . . . .	46
3.1 Formulace prvního a druhého Kirchhoffova zákona . . . . .	46
3.2 Zobecněný první Kirchhoffův zákon . . . . .	52
4. Základy teorie lineárních obvodů v harmonickém ustáleném stavu . . . . .	60
4.1 Periodické veličiny a jejich charakteristické hodnoty . . . . .	60
4.2 Symbolicko-komplexní zobrazení harmonických veličin . . . . .	68
4.3 Kirchhoffovy zákony a zobecněný Ohmův zákon v symbolicko-komplexním vyjádření . . . . .	78
4.4 Nomogram pro převod $Z$ na $Y$ a naopak . . . . .	92
4.5 Řešení jednodušších obvodů . . . . .	93
4.6 Elektrický výkon . . . . .	98
5. Jednodušší lineární obvody v harmonickém ustáleném stavu . . . . .	111
5.1 Metoda transfigurace . . . . .	111
5.2 Grafické metody analýzy obvodů . . . . .	120
5.3 Obvody s nastavitelnými parametry . . . . .	122
5.4 Kmitočtové charakteristiky . . . . .	135
5.5 Rezonance . . . . .	142
5.6 Vlastnosti imitančních funkcí . . . . .	157
6. Obecné metody analýzy obvodů v harmonickém ustáleném stavu . . . . .	162
6.1 Přímá aplikace Kirchhoffových zákonů . . . . .	162
6.2 Další topologické a fyzikální poznatky z teorie obvodů . . . . .	183
6.3 Charakteristika obecných metod analýzy obvodů . . . . .	190
6.4 Metoda smyčkových proudů . . . . .	191
6.5 Metoda uzlových napětí . . . . .	200
6.6 Metoda řezových napětí . . . . .	214
6.7 Řešení některých úloh analýzy obvodů maticovými metodami . . . . .	218
6.8 Analýza obvodů pomocí samočinného počítače . . . . .	224

7.	<b>Principy teorie obvodů</b>	231
7.1	Princip superpozice	231
7.2	Princip kompenzace	233
7.3	Princip náhradního zdroje (Théveninova a Nortonova věta)	236
7.4	Cohnova věta	240
7.5	Princip duality	242
7.6	Tellegenova věta	246
8.	<b>Analýza obvodů s mnohopólovými prvky</b>	250
8.1	Základní koncepce teorie $n$ -pólů	250
8.2	Definice a rozdělení dvojbranů	251
8.3	Rovnice neutonomního dvojbranu	253
8.4	Reciproční dvojbran	256
8.5	Vztahy mezi parametry recipročního a symetrického dvojbranu	258
8.6	Základní druhy spojení dvojbranů	259
8.7	Určení charakteristických matic pasivních dvojbranů	264
8.8	Ekvivalentní dvojbrany	272
8.9	Přenosové vlastnosti dvojbranů	274
8.10	Vlnové parametry dvojbranu	277
9.	<b>Analýza obvodů v neharmonickém ustáleném stavu</b>	285
9.1	Praktický význam obvodů v neharmonickém ustáleném stavu	285
9.2	Analýza obvodů metodou Fourierovy řady	286
9.3	Vztah mezi kmitočtovými spektry napětí a proudů pro jednoduché dvojpoly	293
9.4	Výkony v obvodech v neharmonickém ustáleném stavu	297
10.	<b>Dynamické pochody v jednodušších lineárních obvodech</b>	304
10.1	Fyzikální podstata přechodných jevů	304
10.2	Přechodné jevy v jednodušších obvodech; charakteristické pojmy a vlastnosti	316
10.3	Základní zákony teorie obvodů a Laplaceova transformace	349
10.4	Přechodná a impulsová charakteristika a jejich vzájemný vztah	359
10.5	Princip superpozice pro obvody v neustáleném stavu	362
10.6	Duhamelův integrál	368
10.7	Zobecněná symbolicko-komplexní metoda a její použití k řešení přechodných jevů v obvodech s harmonickými zdroji	376
10.8	Meze použitelnosti symbolicko-komplexní metody při analýze obvodů v harmonickém ustáleném stavu	381
10.9	Použití symbolicko-komplexního zobrazení k nalezení partikulárního řešení diferenciálních a integrodiferenciálních rovnic	386
11.	<b>Trojfázové obvody</b>	395
11.1	Mnohofázové soustavy – základní pojmy a vztahy	395
11.2	Výkon trojfázové soustavy v harmonickém ustáleném stavu	404
11.3	Analýza jednoduších trojfázových obvodů v harmonickém ustáleném stavu	410
11.4	Metoda souměrných složek	420
11.5	Přechodné jevy v trojfázových obvodech	430
12.	<b>Metody analýzy obvodů v neustálených stavech</b>	439
12.1	Řešení přechodných jevů ve složitějších obvodech obecnými metodami analýzy	439
12.2	Metoda stavových proměnných	448
12.3	Přechodné jevy v časově proměnných obvodech	468

13.	<b>Spektrální metoda (Fourierova transformace)</b>	478
13.1	Definice Fourierovy transformace a její použití k řešení přechodných jevů	478
13.2	Určení časové odezvy z kmitočtové charakteristiky	487
13.3	Derivační a integrační obvod	489
13.4	Diskrétní Fourierova transformace	493
14.	<b>Analýza impulsových obvodů</b>	502
14.1	Využití impulsových obvodů v praxi	502
14.2	Analýza ustálených stavů v impulsových obvodech s periodickými zdroji metodou Laplaceovy transformace	503
14.3	Analýza impulsových obvodů napájených zdroji amplitudově modulovaných krátkodobých impulsů	509
14.4	Příklady na řešení přechodných jevů v impulsových obvodech	523
15.	<b>Lineární obvody s rozprostřenými parametry</b>	528
15.1	Vymezení pojmu „obvod s rozprostřenými parametry“	528
15.2	Odvození obecných rovnic jednofázového homogenního vedení	530
15.3	Jednofázové homogenní vedení v harmonickém ustáleném stavu	533
15.4	Trojfázové homogenní vedení v harmonickém ustáleném stavu	563
15.5	Přechodné jevy v homogenním vedení	565
16.	<b>Nelineární obvody se soustředěnými parametry</b>	587
16.1	Nelineární obvody v elektrotechnické praxi	587
16.2	Nelineární prvky	588
16.3	Grafická analýza odporných nelineárních obvodů	606
16.4	Vlastnosti nelineárních obvodů	611
16.5	Analýza ustálených stavů nelineárních obvodů metodou harmonické rovnováhy	619
16.6	Řešení přechodných jevů v jednodušších nelineárních obvodech	621
16.7	Analýza nelineárních obvodů ve stavové rovině	626
16.8	Analýza nelineárních obvodů metodou stavových proměnných	632
16.9	Stabilita nelineárních obvodů <sup>148)</sup>	637
	<b>Výsledky řešení úloh<sup>151)</sup></b>	650
	<b>Literatura</b>	677
	<b>Rejstřík</b>	682