

OBSAH

Předmluva	5
1. Úvod	7
2. Krátkovlnné spojovací kanály	10
2.1. Podmínky šíření krátkých vln	10
2.2. Poruchy a šumy na krátkých vlnách	12
3. Hlavní parametry a konstrukce KV přijímačů	15
3.1. Všeobecné vlastnosti KV přijímačů	15
3.2. Základní typy přijímačů	20
3.2.1. Přijímač s přímým zesílením	20
3.2.2. Superheterodyn	21
3.3. Konvertory	24
4. Filtry a selektivní obvody	26
4.1. Nízkofrekvenční filtry	26
4.1.1. Hornofrekvenční propust RC	26
4.1.2. Dolnofrekvenční propust RC	29
4.1.3. Složitější nízkofrekvenční filtry	30
4.2. Vysokofrekvenční filtry	31
4.2.1. Paralelní rezonanční obvod	31
4.2.2. Sériový rezonanční obvod	34
4.2.3. Rezonanční obvody s dvěma rezonančními kmitočty	36
4.2.4. Odlaďovací obvody	38
4.3. Vstupní obvody přijímačů	41
4.3.1. Přelaďování vstupních obvodů přijímačů	43
4.3.2. Jednoduchý rezonanční obvod s napěťovou kapacitní vazbou	45
4.3.3. Jednoduchý rezonanční obvod s proudovou kapacitní vazbou	49
4.3.4. Jednoduchý rezonanční obvod s induktivní vazbou	50
4.3.5. Dva vázané rezonanční obvody s kapacitní napěťovou vazbou	52
4.3.6. Dva vázané rezonanční obvody s proudovou kapacitní vazbou	56
4.3.7. Dva vázané rezonanční obvody s induktivní vazbou	57
4.3.8. Vazební obvody pro tranzistorové zesilovače	58
4.4. Mezifrekvenční obvody	62
4.4.1. Jednoduchý rezonanční obvod	65

4.4.2. Dva vázané rezonanční obvody	70
4.4.3. Obvody soustředěné selektivity	76
4.4.4. Jiná provedení obvodů soustředěné selektivity	90
4.5. Součásti rezonančních obvodů	93
4.5.1. Kondenzátory s pevnou hodnotou kapacity	93
4.5.2. Válcové cívky	95
4.5.3. Mnohovrstvové cívky s magnetickým jádrem	98
4.5.4. Ladicí kondenzátory	101
4.5.5. Ladění změnou indukčnosti cívky	104
5. Vysokofrekvenční a mezifrekvenční zesilovače	105
5.1. Elektronkové vf a mf zesilovače	109
5.1.1. Zesílení pentodového vf zesilovače	109
5.1.2. Stabilita elektronkových zesilovačů	110
5.1.3. Regulace zisku zesilovačů	112
5.1.4. Nelineární zkreslení vf zesilovačů	113
5.1.5. Příklady zapojení vf zesilovačů	116
5.2. Tranzistorové vf a mf zesilovače	120
5.2.1. Zesílení vf tranzistorového zesilovače	121
5.2.2. Stabilita tranzistorových zesilovačů	124
6. Směšovače a demodulátory	133
6.1. Nelineární prvky	133
6.2. Základní vlastnosti směšovačů	137
6.3. Návrh a příklady zapojení elektronkových směšovačů	138
6.3.1. Multiplikativní směšovače	138
6.3.2. Aditivní směšovače	139
6.3.3. Vyvážené směšovače	142
6.4. Tranzistorové směšovače	151
6.4.1. Vyvážené tranzistorové směšovače	158
6.5. Diodové směšovače	160
6.6. Detektory	165
6.6.1. Diodové detektory signálů A3 a A2	165
6.6.2. Elektronkové a tranzistorové detektory signálů A3 a A2	173
6.6.3. Detektory signálů A1	175
6.6.4. Detektory SSB signálů	176
6.6.5. Demodulátory F1 signálů	181
7. Oscilátory	185
7.1. Základní principy činnosti oscilátorů	186
7.2. Kmitočtová stabilita oscilátorů	193
7.3. Návrh elektronkových oscilátorů	196
7.3.1. Oscilátor s induktivní vazbou (Hartley)	196
7.3.2. Oscilátor s proudovou kapacitní vazbou (Clapp)	197
7.3.3. Oscilátor s elektronovou vazbou	198
7.3.4. Oscilátor s vazbou kapacitním děličem (Colpitts)	200

7.3.5. Přeladitelnost jednotlivých typů oscilátorů	200
7.4. Oscilátory řízené křemennými výbrusy	205
7.4.1. Krystalem řízený oscilátor v zapojení se společnou anodou (Clapp)	205
7.4.2. Krystalem řízený oscilátor v zapojení se společnou katodou (Pierce)	206
7.5. Tranzistorové oscilátory	207
7.5.1. Oscilátor s induktivní vazbou (Hartley)	208
7.5.2. Oscilátor s proudovou kapacitní vazbou (Clapp)	209
7.5.3. Oscilátor s induktivním děličem	209
7.5.4. Oscilátor s vazbou kapacitním děličem (Colpitts)	211
7.5.5. Přeladitelnost tranzistorových oscilátorů	211
7.6. Tranzistorové oscilátory řízené křemennými výbrusy	212
7.6.1. Krystalem řízený oscilátor v zapojení se společným kolek- torem (Clapp)	212
7.6.2. Krystalem řízený oscilátor v zapojení se společným emi- torem (Pierce)	213
8. Nízkofrekvenční zesilovače	214
8.1. Elektronkové nf zesilovače	214
8.2. Výkonové elektronkové nf zesilovače	216
8.3. Tranzistorové nf zesilovače	219
9. Pomocné obvody přijímačů	222
9.1. Indikátory naladění	223
9.2. Obvody pro automatickou regulaci zisku	227
9.3. Ostatní pomocné obvody	233
10. Návrh KV přijímače	238
10.1. Elektronka či tranzistor	239
10.2. Volba základní koncepce superhetového přijímače	242
10.2.1. Počet směšování a hodnoty mf kmitočtů	242
10.2.2. Rozložení zisku přijímače na jednotlivé stupně	249
10.2.3. Počet a rozmístění obvodů v přijímači	253
10.2.4. Vstupy a výstupy KV přijímače	254
10.3. Souběh superhetu	256
10.4. Příklady blokových zapojení KV přijímačů a jejich vlastnosti	257
10.5. Příklady konstrukcí dílčích obvodů přijímačů	263
Příloha P 1. Elektronky pro vf zesilovače, směšovače a oscilátory	275
Příloha P 2. Tranzistory pro vf zesilovače, směšovače a oscilátory	281
Příloha P 3. Měření činitele vazby dvou cívek	283
Příloha P 4. Nastavení pracovního bodu tranzistoru	285
Literatura	289