

<b>Obsah</b>		
1.	Úvod . . . . .	11
2.	Teorie lineárních obvodů . . . . .	15
2.1.	Základní pojmy . . . . .	15
2.2.	Výkonový přenos dvojbranu . . . . .	34
2.3.	Vstupní admittance dvojbranu . . . . .	55
2.4.	Výkonový zisk dvojbranu . . . . .	74
2.5.	Invarianty dvojbranu . . . . .	102
2.6.	Elementární dvojbrany . . . . .	126
2.7.	Ekvivalentní články $\pi$ a $T$ . . . . .	145
3.	Základní vlastnosti aktivních prvků . . . . .	158
3.1.	Bipolární tranzistory . . . . .	158
3.2.	Obvodové modely tranzistorů . . . . .	184
3.3.	Tranzistor řízený elektrickým polem . . . . .	212
3.4.	Obvodové modely tranzistorů řízených elektrickým polem	224
4.	Zesilovače . . . . .	231
4.1.	Základy teorie signálů . . . . .	231
4.2.	Základy teorie širokopásmových zesilovačů . . . . .	244
4.3.	Pásmové zesilovače s rezonátory $LC$ . . . . .	265
4.4.	Vazební články $LC$ se soustředěnou selektivitou . . . . .	280
4.5.	Šumy . . . . .	301
5.	Syntéza aktivních obvodů . . . . .	316
5.1.	Diferenciální operační zesilovač . . . . .	317
5.2.	Imitanční invertory a konvertory . . . . .	325
5.3.	Obecná teorie pasivních obvodů $RC$ . . . . .	339
5.4.	Syntéza pasivních obvodů $RC$ . . . . .	360
5.5.	Transformace aktivních obvodů $RC$ . . . . .	370
5.6.	Syntéza aktivních obvodů $RC$ s operačními zesilovači .	382
5.7.	Syntéza obvodů s imitančními invertory a konvertory .	390

Dodatek	404
A.	
1.	Teorie grafů a analýza obvodů . . . . . 404
2.	<i>Základní pojmy teorie grafů</i> . . . . . 404
3.	<i>Topologická metoda určení přenosové funkce obvodu</i> . . . . . 411
4.	<i>Metoda grafů signálových toků</i> . . . . . 421
4.	<i>Sestavení stavového modelu soustavy obvodů RC s nezávislými a s řízenými zdroji napětí a proudu</i> . . . . . 423
B.	
1.	Geometrické zobrazení hermitovských matic . . . . . 434
Literatura	444
Rejstřík	449