

## OBSAH

	Str.
1. — Všeobecné vlastnosti tranzistorů a technika plošných spojů . . . . .	7
1.1 — Vývoj tranzistorů . . . . .	7
1.2 — Fyzikální podstata tranzistorů . . . . .	7
1.3 — Základní zapojení tranzistorů v analogii s elektronkami . . . . .	11
1.4 — Technologie plošných spojů . . . . .	13
2. — Zapojení tranzistorů . . . . .	18
2.1 — Nízkofrekvenční zesilovač . . . . .	20
2.2 — Vysokofrekvenční zesilovač . . . . .	22
2.3 — Směšovač a oscilátor . . . . .	25
3. — Zařízení dílny pro opravy tranzistorových přijímačů . . . . .	28
4. — Postup při opravách tranzistorových přijímačů . . . . .	36
4.1 — Zkoušení nízkofrekvenčního stupně . . . . .	36
4.2 — Nastavení pracovních bodů . . . . .	38
4.3 — Kontrola vstupních obvodů . . . . .	39
4.4 — Kontrola mezifrekvenčních obvodů . . . . .	40
4.5 — Nastavování neutralizace při výměně tranzistoru . . . . .	41
5. — Možnosti náhrady tranzistorů u přijímačů zahraniční výroby . . . . .	44
6. — Měření tranzistorových přijímačů . . . . .	46
6.1 — Měření nízkofrekvenční části přijímače . . . . .	46
6.2 — Měření mezifrekvenční části přijímače . . . . .	47
6.3 — Měření vysokofrekvenční části přijímače . . . . .	48
7. — Vady tranzistorových přijímačů . . . . .	50
7.1 — Vady jednotlivých součástí . . . . .	50
7.2 — Závady, jejich zjišťování a způsob odstranění . . . . .	53
8. — Kontrola opraveného přijímače . . . . .	62
9. — Schémata a tabulky odporů kondenzátorů a umístění tranzistorů u přijímačů T 58, T 60, T 60A a T 61A . . . . .	69