

OBSAH

Předmluva k českému vydání	9
Seznam hlavních použitých znaků	11
Úvod	13
1. Všeobecné poznatky	13
2. Způsoby přeměny střídavého proudu na stejnosměrný	14
3. Skupinové schema síťového zdroje	16
I. Usměrňovače	17
1. Všeobecné vlastnosti	17
2. Usměrňovací elektronka	18
3. Usměrňovací výbojka se žhavou kathodou	20
4. Skleněný rtuťový usměrňovač	27
5. Kovový rtuťový usměrňovač	31
6. Kuproxydové usměrňovače	34
7. Selenový usměrňovač	36
8. Řízené usměrňovače	37
II. Činnost usměrňovače při různých druzích zatížení	40
1. Schema usměrňovače	40
2. Usměrňovač s ohmickým zatížením	40
3. Usměrňovač se zatížením induktivního charakteru	42
4. Usměrňovač zatížený zdrojem konstantní elektromotorické síly	44
5. Usměrňovač se zatížením kapacitního charakteru	45
6. Usměrňovač se smíšeným zatížením	47
III. Činnost usměrňovače při kapacitním zatížení s paralelním odporem	49
1. Všeobecné poznatky	49
2. Napětí na sekundárním vinutí	52
3. Maximální hodnota fázového proudu	52
4. Efektivní hodnota proudu v sekundárním vinutí transformátoru	54
5. Výkon rozptylovaný anodou usměrňovací elektronky	54
6. Proud v primárním vinutí transformátoru	55
7. Ztráty v transformátoru	58
8. Příkon a účinnost	58
9. Činitel využití transformátoru	59
10. Střídavá složka napětí	62
11. Vnější charakteristika usměrňovače	64

IV. Činnost usměrňovače beze ztrát při induktivním zatížení se seriovým odporem	66
1. Usměrněné napětí	66
2. Proud v sekundárním vinutí	67
3. Zdánlivý výkon sekundárního vinutí	68
4. Proud v primárním vinutí a proud sdružený	67
5. Zdánlivý výkon primárního vinutí a celého transformátoru	71
6. Stejnosměrná magnetisace transformátoru	71
V. Činnost usměrňovače se ztrátami při induktivním zatížení se seriovým odporem	74
1. Činnost usměrňovače se zřetelem k indukčnosti v jeho anodovém obvodu	74
2. Činnost usměrňovače se zřetelem k činnému i jalovému odporu fází	79
3. Střídavá složka usměrněného napětí při překrytí fází	80
VI. Zapojení usměrňovačů	82
1. Jednocestná zapojení	82
2. Dvojcestná zapojení	82
2.1. Činnost při kapacitním zatížení s paralelním odporem	82
2.2. Činnost při induktivním zatížení se seriovým odporem	83
2.3. Dvojcestné můstkové zapojení	85
2.4. Zapojení zdvojovače napětí	89
3. Trojfázová zapojení	92
4. Šestifázová zapojení	92
4.1. Šestifázové zapojení trojúhelník – hvězda	93
4.2. Vologdinovo zapojení	94
4.3. Šestifázové Larinovovo zapojení	96
VII. Vyhlažovací filtr	100
1. Všeobecné poznatky	100
2. Výpočet vyhlažovacího filtru	100
3. Výpočet filtru pro napájení nízkofrekvenčních zesilovačů	106
4. Výpočet filtru pro radiotelefonní vysílač	111
5. Výpočet filtru pro radiotelegrafní vysílače	114
6. Přepětí na filtru	117
VIII. Návrh síťového zdroje	121
1. Postup při návrhu	121
1.1. Volba zapojení	121
1.2. Volba usměrňovačů	123
1.3. Výpočet filtru	123
1.4. Výpočet pracovních podmínek usměrňovače a určení hodnot transformátorů	124
2. Výpočet síťového zdroje pro přijimač	125
2.1. Zapojení usměrňovače	126
2.2. Druh usměrňovače	126
2.3. Výpočet pracovních podmínek usměrňovače	127
2.4. Výpočet a zapojení vyhlažovacího filtru	128

3. Výpočet sítového zdroje vysilače pro telegrafní i telefonní provoz	130
3.1. Zapojení a druh usměrňovače	131
3.2. Zapojení filtru	131
3.3. Výpočet pracovních podmínek usměrňovače	131
3.4. Výpočet filtru	134
3.5. Volba prvků filtru	136
4. Konstrukční výpočet tlumivky filtru	138
5. Příklad výpočtu tlumivky filtru	141
IX. Regulace napětí usměrňovače	146
1. Druhy regulace	146
2. Regulace na straně stejnosměrného proudu	146
3. Regulace na straně střídavého proudu	147
4. Regulace napětí změnou hodnot usměrňovačů	150
5. Ochrana usměrňovačů řídicími mřížkami	155
X. Stabilisátory napětí	157
1. Plynem plněné stabilisátory	157
2. Elektronkové stabilisátory	159
3. Stabilisátory s nasyceným železným jádrem	159
XI. Mechanické měniče	163
1. Vibrátorový měnič	163
2. Rotační měniče	165
XII. Primární a sekundární napájecí zdroje	167
1. Použití primárních a sekundárních napájecích zdrojů	167
2. Galvanické články	167
3. Olověné akumulátory	169
4. Alkalické akumulátory	177
XIII. Napájení vysílacích středisek	179
1. Celkové zapojení	179
2. Transformovna	182
3. Silové transformátory	183
4. Olejové vypinače	186
5. Odpojovače	189
6. Měřicí transformátory	189
7. Jištění	191
8. Schema transformovny	193
9. Rozmístění přístrojů v transformovně	194
10. Ovládací přístroje radiových vysilačů	196
11. Žhavicí zdroje elektronek vysilačů	199
12. Vlastní zdroje elektrické energie	205
XIV. Napájení přijímacích středisek	206
1. Všeobecné požadavky na napájecí zdroje	206
2. Napájení střídavým proudem	206
3. Napájení stejnosměrnými zdroji	209

XV. Napájení radiových translačních stanic	212
1. Soustavy napájení	212
2. Napájení městskou sítí	222
3. Napájení vlastní elektrárnou	212
4. Napájení galvanickými články a akumulátory	213

Tabulky

I. Charakteristické hodnoty sovětských usměrňovacích elektronek	216
II. Charakteristické hodnoty sovětských usměrňovacích výbojek se žhavou katodou	217
III. Charakteristické hodnoty sovětských skleněných rtuťových usměrňovačů	218
IV. Sovětské stabilisátory napětí a proudu	219
V. Charakteristické hodnoty sovětských thyratronů	220
VI. Zapojení usměrňovačů a jejich charakteristické hodnoty	222
VII. Hodnoty sovětských druhů vlastních elektráren translačních stanic	234
Literatura	235
Rejstřík	236