

OBSAH

Předmluva k českému vydání	5
Úvod	11

Část A. Buzení a zesilování vysokofrekvenčních kmitů (Sestavil Z. I. Model)

I. Základní vlastnosti elektronek	17
1. Diody a triody	17
2. Tetrody a pentody	22
II. Laděné okruhy	26
3. Jednoduchý laděný okruh	26
4. Resonanční křivky	32
5. Impedance okruhů při harmonických frekvencích	35
6. Složené resonanční okruhy	37
7. Vázané okruhy	39
Příklady a úlohy	45
III. Elektronkový vysokofrekvenční zesilovač	48
8. Třídy zesilovačů	48
9. Časový průběh výstupního napětí zesilovače	51
10. Energetické vztahy a pracovní podmínky vysokofrekvenčního zesilovače	54
11. Mřížkový obvod zesilovače	59
12. Použití tetrod a pentod	60
Úlohy	62
IV. Teorie a výpočet elektronkového zesilovače	63
13. Přímková idealisace statických charakteristik	63
14. Úhly otevření	65
15. Rozklad špičatého kosinusového impulsu ve složky	68
16. Činnost při resonujícím laděném okruhu v anodovém obvodě	71
17. Dynamická charakteristika. Předpoklady pro činnost vybuzeného zesilovače	73
18. Náhradní obvod zesilovače	76
19. Činnost zesilovače při omezování amplitud impulsů	77
20. Mřížkový obvod zesilovače	79
21. Zvláštnosti výpočtu tetrodového a pentodového zesilovače	80
Příklady	82
V. Technický výpočet elektronkového zesilovače	84
22. Přehled vzorců	84
23. Orientační výpočet	86
24. Technický výpočet	88
Příklady	91
VI. Obvody elektronkových zesilovačů	95
25. Laděné okruhy v anodovém obvodu zesilovače	95
26. Anodový napájecí obvod	100

27. Mřížkový obvod zesilovače	104
28. Dvojčinné zapojení zesilovače	110
Příklady	115
<i>VII. Seřizování elektronkového zesilovače</i>	118
29. Účel seřizování	118
30. Vliv U_g , E_g a R_p	118
31. Činnost zesilovače s rozladěnou zátěží	120
32. Postup při seřizování zesilovače	122
<i>VIII. Elektronkový oscilátor</i>	123
33. Vlastní buzení kmitů	123
34. Obvody oscilátorů	124
35. Podmínky vzniku oscilací	130
36. Frekvence oscilací; rovnice oscilátoru	135
37. Strhávání frekvence oscilátoru	137
38. Záporný odpor a vznik oscilací	138
Úloha	141
<i>IX. Vyšší harmonické v obvodech zesilovače</i>	142
39. Násobení frekvence	142
40. Zvětšení účinnosti a výkonu zesilovače využitím vyšších harmonických	145
41. Zmenšení účinnosti zesilovače vyššími harmonickými	147
42. Potlačení vyšších harmonických	149

Část B. Ovládání vysokofrekvenčních kmitů

(Amplitudová modulace a klíčování)

(Sestavil Z. I. Model)

<i>X. Všeobecné úvahy o amplitudové modulaci</i>	155
43. Základní methody radiotelefonní modulace	155
44. Analysa modulovaných kmitů	161
45. Rovnováha výkonů	163
46. Modulační a frekvenční charakteristiky	165
Úlohy	168
<i>XI. Mřížková modulace</i>	169
47. Mřížková modulace změnou mřížkového napětí	169
48. Základní obvody pro modulaci změnou mřížkového předpětí	178
49. Modulace změnou amplitudy buzení; zesilování vysokofrekvenčních modulovaných kmitů	182
Příklady	188
<i>XII. Anodová modulace</i>	191
50. Podmínka lineárnosti statické modulační charakteristiky	191
51. Anodový obvod zesilovače při modulaci	194
52. Výpočet zesilovače s anodovou modulací	197
<i>XIII. Obvody pro anodovou modulaci</i>	202
53. Všeobecné úvahy	202
54. Nesouměrné modulační obvody	203
55. Dvojčinný modulátor třídy B	207

XIV. Modulace tetrod a pentod	221
56. Modulace tetrodového zesilovače	221
57. Modulace pentodového zesilovače	222

XV. Telegrafní klíčování	225
58. Druhy telegrafních signálů	225
59. Telegrafní klíčovací obvody	227

Část C. Vysilače

(Sestavili Z. I. Model a I. Ch. Nevjažskij)

XVI. Klasifikace a vlastnosti vysilačů	231
60. Všeobecné úvahy	231
61. Elektrické a akustické údaje	231
62. Skupinové schema vysilače	236
63. Konstrukce vysilačů	238

XVII. Stálost frekvence vysilače	241
64. Činitelé mající vliv na stálost frekvence oscilátoru	241
65. Řídicí oscilátor s souvislým rozsahem	243

XVIII. Stabilisace frekvence křemenným krystalem	251
66. Fyzikální vlastnosti křemenného krystalu	251
67. Náhradní obvod krystalu	253
68. Stálost a řídicí schopnost obvodu krystalu	254
69. Krystalové oscilátory	257
70. Stabilisace vlnového pásma krystalem	261

XIX. Neutralisace	263
71. Všeobecné otázky neutralisace	263
72. Základní vlastnosti můstkových obvodů	265
73. Neutralisace nesouměrných obvodů	268
74. Neutralisace dvojčinných obvodů	272
75. Praktické metody neutralisace	274
76. Neutralisace složenými můstkovými obvody	277
77. Tetrody a pentody	282
78. Obvody s triodami	284

XX. Parasitní oscilace ve vysilačích	288
79. Všeobecné úvahy	288
80. Souměrné parasitní oscilace	289
81. Nesouměrné parasitní oscilace	292
82. Opatření proti parasitním oscilacím	295
83. Další druhy parasitních oscilací	298
84. Postup při hledání a potlačování parasitních oscilací	299

XXI. Jakostní ukazatelé radiových vysilačů	302
85. Frekvenční skreslení v radiotelefonním vysilači	302
86. Nelineární skreslení a rušivá modulace bručením	313

87. Zmenšení skreslení zápornou zpětnou vazbou	317
88. Skreslení při telegrafním klíčování	321
XXII. Zvláštnosti vysilačů pro dlouhé a střední vlny	327
89. Návrh zapojení vysilače	327
90. Všeobecné poznámky o vysokofrekvenčních součástech	334
XXIII. Význačné vlastnosti krátkovlnných vysilačů	340
91. Hlavní vlastnosti	340
92. Všeobecné poznámky o vysokofrekvenčních součástech	341
93. Návrh vysokofrekvenčních stupňů	347
XXIV. Zvláštnosti zesilovačů a vysilačů pro velmi (krátké metrové) vlny	356
94. Hlavní prvky zesilovače pro velmi krátké vlny	357
95. Oscilátory pro velmi krátké vlny	360
96. Stavba vysilačů pro velmi krátké vlny	363
XXV. Zvláštní druhy modulace a klíčování	367
97. Přenos s jedním postranním pásmem	367
98. Všeobecný přehled fázové a frekvenční modulace	373
99. Obvody pro fázovou a frekvenční modulaci	378
100. Klíčování frekvenčním posuvem	381
101. Impulsové klíčování	383
102. Mnohocestné sdělování	390
103. Impulsová modulace	394
Část D. Generátory a zesilovače decimetrových a centimetrových vln	
(Sestavil I. Ch. Nevjažskij)	
XXVI. Vzájemné působení elektronů a elektrického pole	403
104. Pohyb elektronů v elektrickém poli	403
105. Konvekční a indukovaný proud	406
106. Jevy v triodě	411
XXVII. Triodové oscilátory a zesilovače decimetrových vln	416
XXVIII. Klystronové zesilovače a oscilátory	424
107. Dvouokruhové klystrony	424
108. Reflexní klystrony	431
XXIX. Magnetronové oscilátory	435
109. Všeobecný přehled o magnetronech	435
110. Pohyb elektronů v magnetronu	440
111. Frekvence a pracovní podmínky magnetronového oscilátoru	446
<i>Dodatky:</i>	
Tabulka vysílacích a modulačních triod	456
Tabulka vysílacích tetrod a pentod	458
Rejstřík	460