

## OBSAH:

	Str.
Úvod . . . . .	3
<b>I. VEKTOROVÝ DIAGRAM.</b>	
1. Veličiny (příklady 1, 2a, 2b) . . . . .	5
2. Grafické znázornění veličin stálých (př. 3) . . . . .	7
3. Grafické znázornění veličin proměnných (př. 4) . . . . .	8
4. Grafické znázornění veličin s časem proměnných . . . . .	9
5. Sinusovka, odvozená geometricky . . . . .	10
6. Znázornění sinusové proměnné veličiny . . . . .	11
7. Rovnice sinusově proměnné veličiny (př. 5) . . . . .	11
8. Sinusovka, vytvořená mechanicky . . . . .	13
9. Pohyb harmonický . . . . .	14
10. Znázornění střídavých sinusových veličin vektorem . . . . .	15
11. Rovnice vektoru střídavé veličiny (př. 5a) . . . . .	16
12. Fázový posun . . . . .	17
13. Časové vektory . . . . .	19
14. Sčítání a odčítání vektorů . . . . .	20
15. Vektory efektivních hodnot (př. 5b) . . . . .	23
<b>II. SYMBOLICKÝ VÝPOČET.</b>	
16. Smysl symbolického výpočtu . . . . .	25
17. Imaginární číslo a Gaussova rovina . . . . .	25
18. Řady $\sin \alpha$ , $\cos \alpha$ a exponenciální funkce $e^\alpha$ . . . . .	27
19. Vektor ve formě exponenciální a souřadnicové (př. 5c) . . . . .	28
20. Otáčení vektoru symbolicky (př. 5d) . . . . .	29
21. Anglická symbolika . . . . .	31
22. Přehled základních symbolických úkonů . . . . .	33
a) Časové vektory exponenciální a s versory . . . . .	33
b) Časové vektory souřadnicové . . . . .	36
c) Otáčivé vektory (oscilátory) . . . . .	38
23. Souhrn nejdůležitějších poznatků . . . . .	40
<b>III. UŽITÍ VEKTORŮ A SYMBOLICKÉHO VÝPOČTU.</b>	
A. Základy elektrotechniky střídavých proudů.	
24. Elektrický obvod . . . . .	41
25. Ohmický odpór . . . . .	45
26. Kapacita (př. 6) . . . . .	45
27. Elektromagnetický obvod . . . . .	49
28. Indukovaná elektromotorická síla (př. 7, 8, 9) . . . . .	50
29. Indukční úbytek napětí (př. 10) . . . . .	53
30. Vzájemná indukčnost . . . . .	54
31. Ohmický odpór a kapacita v serii . . . . .	56
32. Ohmický odpór a indukčnost za sebou (př. 11) . . . . .	60
33. Ohmický odpór, kapacita a indukčnost v serii . . . . .	61
34. Ohmický odpór a indukčnost vedle sebe (př. 12, 12a) . . . . .	64

	Str.
35. Ohmický odpor a kapacita paralelně	66
36. Indukčnost s odporem v serii a kapacita paralelně	67
37. Transformátor	71
38. Výkon střídavého proudu	76
39. Soustava trojfázová	78
40. Trojfázová zapojení	80
a) zapojení do hvězdy	81
b) zapojení do trojúhelníka	82
41. Výkon trojfázového proudu (př. 13)	83
42. Náhradní zapojení (př. 14)	83
43. Skutečný zdroj	86
44. Přizpůsobení spotřebiče zdroji (př. 15)	87
45. Cívka se železným jádrem	92
46. Zapojení trojfázových transformátorů (př. 16)	93
47. Zesilovací elektronka (př. 17)	94
48. Čtyřpolý typu T a $\pi$	100
49. Geometrická místa vektorů; inverse (př. 18)	109
50. Geometrická místa napětí a proudů	111
51. Jiné sinusové průběhy	112
a) tlumené a netlumené kmity	113
b) modulace	113
52. Literatura	115

B. *Příklady.*

Seriová resonance (př. 19)	116
Paralelní resonance (př. 20)	116
Methoda tří napětí (př. 21)	117
Můstek Maxwell-Wienův (př. 22)	119
Ztrátový úhel (př. 23)	120
Vlnový odpór vedení (př. 24)	122
Měření jalového výkonu (př. 25)	122
Petersenova cívka (př. 26)	123
Spojené elektrárny (př. 27)	124
Zlepšení $\cos \varphi$ kondensátorem (př. 28)	126
Magneticky vázané resonanční obvody (př. 29)	127
Elektroměr (př. 30)	130

IV. PŘEHLED MATEMATIKY A GEOMETRIE.

M. Matematika	134
G. Geometrie	135
H. Hyperbolická funkce	138
Tabulka Ia. Elektrické a magnetické veličiny	141
Tabulka Ib. Mechanické veličiny	142
Tabulka II. Násobky rozměrových jednotek	143
Tabulka II. Recká abeceda	143