

O B S A H

I/ Úvod	2
II/ Základní logické funkce a jejich realizace	5
III/ Dvojková číselná soustava	9
IV/ Základy Booleovy algebry	10
V/ Kombinační obvody	12
VI/ Expandery a jejich použití	19
VII/ Sekvenční obvody	20
VIII/ Čítače	33
IX/ Posuvné registry	45
X/ Zásady pro práci s logický- mi integrovanými obvody	48
XI/ Lineární integrované obvody	57
XII/ Technologie integrovaných obvodů	65
XIII/ Katalog integrovaných obvodů použitých v systému BK 60 přílohy	69
XIV/ Použitá literatura	77