

Оглавление

Предисловие переводчика	5
Введение.	6
Глава 1. Источники питания и стабилизаторы напряжения.	7
Глава 2. Измерительные схемы.	42
Глава 3. Применение операционных усилителей	63
Глава 4. Зарядные устройства.	80
Глава 5. Фильтры.	81
Глава 6. Мультивибраторы, схемы выборки-хранения и пиковые детекторы.	100
Глава 7. Генераторы колебаний и функциональные генераторы	114
Глава 8. Схемы синхронизации.	132
Глава 9. Преобразователи аналог-код и код-аналог.	137
Глава 10. Схемы для звуко- и видеотехники	213
Глава 11. Преобразователи и удвоители.	270
Глава 12. Усилители и предусилители для звуко- и видеотехники, радио- передатчиков и других применений	275
Глава 13. Генераторы.	341
Глава 14. Схемы узлов видео- и телевизионных приемников.	350
Глава 15. Схемы узлов передатчиков и приемопередатчиков.	378
Глава 16. Типичные схемы средств связи.	383
Глава 17. Схемы для промышленных применений	398
Глава 18. Таймеры и переключающие схемы	440
Глава 19. Электронные схемы для автомобилей.	455
Глава 20. Логические схемы и счетчики.	461
Глава 21. Фото- и оптоэлектронные схемы.	464
Глава 22. Интерфейсные схемы и схемы для вычислительной техники	476
Глава 23. Отдельные схемы	500
Глава 24. Специальные транзисторные схемы.	547
Глава 25. Схемы для начинающих.	565
Предметный указатель.	577