

O B S A H

I. Elektrické pole	1
II. Kapacita	7
III. Ohmův zákon, vedení proudu ve vodičích	19
IV. Přejchod elektriny v kapalinách	27
V. Řešení elektrických obvodů, Kirchhoffovy zákony	29
VI. Práce a výkon elektrického proudu	37
VII. Magnetické pole	41
VIII. Přejchodné jevy v obvodech RL , RC , RLC	56
IX. Střídavé proudy a napětí	66
X. Napětí a proudy v obvodech RLC	69