

O b s a h

1. Časové signály v elektronice, jejich měření a trvalý záznam..... str. 4
2. Prvky elektronických obvodů, polovodičové prvky a jejich stejnosměrné voltampérové charakteristiky, volba pracovních bodů str. 21
3. Logické obvody - kombinační logika str. 30
4. Logické obvody, sekvenční logika str. 44
5. Generace impulsních signálů str. 62
6. Zesilování, operační zesilovače str. 69
7. Převody signálů A-D, D-A str. 80