

Obsah

1. ZÁKLADNÍ OBVODY	11
1.1. Úvod do učiva	11
1.2. Základní pojmy z elektroniky	12
1.3. Obvodové součástky	14
1.3.1. Rezistory	18
1.3.1.1. Charakteristické vlastnosti rezistorů	26
1.3.1.2. Označování rezistorů	27
1.3.2. Kondenzátory	30
1.3.2.1. Charakteristické vlastnosti kondenzátorů	38
1.3.2.2. Označování kondenzátorů	39
1.3.3. Cívky a transformátory	42
1.3.3.1. Provedení cívek	43
1.3.3.2. Rozdělení cívek	44
1.3.3.3. Ztrátový úhel cívky	45
1.3.3.4. Cívky pro SMT	46
1.3.3.5. Transformátory	48
1.4. Zdroje a jejich vlastnosti	50
1.4.1. Vlastnosti ideálních zdrojů	50
1.4.2. Vlastnosti skutečných zdrojů	50
1.5. Děliče napětí	51
1.5.1. Frekvenčně nezávislý dělič napětí	52
1.5.2. Frekvenčně závislé děliče napětí	53
1.6. Dvojpóly (Jednobrany)	56
1.7. Čtyřpóly (Dvojbrany)	59
1.7.1. Přenosové vlastnosti čtyřpólu	61
1.7.2. Reaktanční čtyřpóly	63
1.7.2.1. Dolnopropustní filtry	64
1.7.2.2. Hornopropustní filtry	66
1.7.2.3. Pásmové propusti	69
1.7.2.4. Pásmové zádrže	70
1.7.2.5. Filtry LC	71
1.7.2.6. Reproduktorové výhybky	73
1.7.3. Vázané rezonanční obvody	74
2. USMĚRŇOVAČE A STABILIZÁTORY	79
2.1. Usměrňovače	80
2.1.0. Přechod PN a polovodičové diody	81

2.1.0.1. Elektrická vodivost u polovodičů	81
2.1.0.2. Přechod PN	83
2.1.0.3. Přechod PN v propustném směru	85
2.1.0.5. Polovodičové diody	86
2.1.0.5.1. Hrotové diody	88
2.1.0.5.2. Plošné diody	89
2.1.0.5.3. Detekční a spínací diody	91
2.1.0.5.4. Stabilizační a referenční diody	92
2.1.0.5.5. Kapacitní diody	92
2.1.0.5.6. Tunelové a inverzní diody	94
2.1.0.5.7. Usměrňovací diody	95
2.1.0.6 Označování polovodičů	95
2.1.1. Jednocestný usměrňovač	97
2.1.2. Dvojcestný usměrňovač	99
2.1.3. Můstkový usměrňovač	101
2.1.4. Trojpulsní uzlové usměrňovače	103
2.2. Zdvojovače a násobiče napětí	104
2.2.1. Greinacherův zdvojovač	104
2.2.2. Půlvlnný násobič třemi	105
2.2.3. Celovlnné násobiče	106
2.2.3.1. Delonův násobič	106
2.2.3.2. Celovlnný ztrojovač napětí	107
2.2.4. Kaskádní násobiče napětí	107
2.3. Filtrace usměrněného napětí	109
2.3.1. Filtry RC	110
2.3.2. Filtry LC	111
2.4. Stabilizátory napětí	112
2.4.1. Pasivní stabilizátory	112
2.4.2. Zpětnovazební stabilizátory	115
2.4.3. Integrované stabilizátory	115
3 ZESILOVAČE	118
3.1. Rozdělení zesilovačů a jejich základní vlastnosti	118
3.2. Tranzistory a podstata jejich činnosti	121
3.2.1. Unipolární tranzistory	121
3.2.1.1. Tranzistory s přechodovým hradlem JFET	122
3.2.1.2. Unipolární tranzistory s izolovanou řídící elektrodou IGFET	126
3.2.1.0. Zacházení s elektrostaticky citlivými součástkami	129
3.2.1.0.0. Struktury CCD	131

3.2.2. Bipolární tranzistory	136
3.2.2.1 Statické charakteristiky bipolárního tranzistoru .	139
3.2.2.2. Základní zapojení tranzistorů	140
3.2.2.3. Princip činnosti tranzistoru při zesilování	141
3.3. Základní parametry zesilovače.....	143
3.4. Nastavení a stabilizace pracovního bodu	144
3.4.1. Nastavení pracovního bodu	144
3.4.2. Stabilizace pracovního bodu	147
3.4.2.1. Stabilizace pracovního bodu můstkovým zápojením.....	147
3.4.2.2. Stabilizace pracovního bodu se zpětnovazebním odporem	148
3.4.2.3. Stabilizace pracovního bodu termistorem	149
3.5. Jednostupňový střídavý zesilovač	150
3.6. Třídy zesilovačů	152
3.7. Zpětná vazba	155
3.8. Vícestupňové zesilovače	156
3.8.1. Odporová (přímá) vazba	157
3.8.2. Kapacitní vazba (vazba s RC členy)	158
3.8.3. Transformátorová vazba	159
3.8.4. Stabilizace pracovního bodu dvoustupňového zesilovače	161
3.9. Korekční a selektivní zesilovače	162
3.10. Výkonové zesilovače	163
3.10.1. Jednočinný koncový zesilovací stupeň	163
3.10.2 Dvojčinný koncový zesilovací stupeň	164
3.10.3 Výkonové zesilovače bez transformátoru	165
3.10.4. Zesilovač s komplementární dvojicí tranzistorů	167
3.11. Vysokofrekvenční a mikrovlnné zesilovače	169
3.11.1. Úzkopásmové vysokofrekvenční zesilovače	170
3.11.2. Širokopásmové vysokofrekvenční zesilovače	175
3.12. Stejnosměrné zesilovače	177
4. Operační zesilovače	178
4.1. Úvod	178
4.2. Vnitřní struktura operačního zesilovače	178
4.3. Vlastnosti operačních zesilovačů	182
4.4. Základní parametry operačních zesilovačů	182
4.5. Konstrukce reálného operačního zesilovače	185
4.5.1. Operační zesilovače s bipolárními tranzistory	185
4.5.2. Operační zesilovače s tranzistory řízenými polem	187

4.6. Ochrany operačních zesilovačů proti přetížení	189
4.7. Rozdělení operačních zesilovačů	190
4.8. Základní zapojení s operačními zesilovači	191
5. Vícevrstvové spínací součástky	202
5.1. Tyristor	203
5.2. Triak	207
5.3. Diak (spínací třívrstvá dioda)	210
6. OSCILÁTORY	211
6.1 Vlastnosti oscilátorů	211
6.2. Vznik netlumených kmitů	212
6.3. Princip činnosti oscilátorů	213
6.4. Rozdělení oscilátorů	215
6.4.1. Oscilátory LC	215
6.4.1.1. Oscilátory s indukční vazbou	215
6.4.1.2. Tříbodové oscilátory	216
6.4.2. Oscilátory řízené krystalem	219
6.4.2.1. Krystalové oscilátory	220
6.4.3. Oscilátory RC	221
6.4.3.1. Oscilátory s fázovacími čtyřpolými RC	222
6.4.3.2. Oscilátor RC s Wienovým článkem	223
6.5. Oscilátory bez zpětné vazby	225
6.6. Násobiče frekvence	227
7. Modulace a modulátory	228
7.1. Analogové modulace	228
7.1.1. Amplitudová modulace (AM)	229
7.1.2. Frekvenční modulace (FM)	232
7.1.3. Fázová modulace (PM)	233
7.2. Diskrétní (impulsové) modulace	233
7.2.1. Pulsně amplitudová modulace (PAM)	235
7.2.2. Pulsně šířková modulace (PŠM)	236
7.2.3. Pulsně polohová modulace (PPM)	237
7.2.4. Frekvenčně impulsová modulace (FIM)	237
7.3. Digitální modulace	238
7.3.1. Pulsně kódová modulace	238
7.3.2. Modulace delta	240
7.3.3. Adaptivní modulace delta (ADM)	240
7.3.4. Diferenčně pulsně kódová modulace (DPCM)	241
7.3.5. Adaptivní diferenční pulsně kódová modulace (ADPCM)	242
7.4. Modulátory	242

7.4.1. Modulátory pro amplitudovou modulaci	243
7.4.1.1. Diodové modulátory	243
7.4.1.1.1. Diodový symetrický modulátor	243
7.4.1.1.2. Diodový kruhový modulátor	243
7.4.1.2. Tranzistorový kolektorový modulátor	244
7.4.1.3. Modulátor s operačním zesilovačem	245
7.4.2. Modulátory pro frekvenční modulaci	246
7.4.3. Modulátory pro fázovou modulaci	247
8. Směšovače	249
8.1. Podstata směšování	249
8.2. Rozdělení směšovačů	250
8.3. Diodové směšovače	251
8.4. Aditivní směšovače	252
8.5. Multiplikativní směšovače	253
8.6. Samokmitající směšovače	253
8.7. Směšovače s monolitickými integrovanými obvody	255
9.1. Demodulace amplitudově modulovaných signálů	256
9.1.1. Diodové detektory	256
9.1.2. Synchronní detektor	258
9.1.3. Kolektorový detektor	258
9.2. Demodulace frekvenčně modulovaných signálů	259
9.2.1. Amplitudový diskriminátor	260
9.2.2. Fázový diskriminátor	261
9.2.3. Poměrový diskriminátor	262
9.2.4. Koincidenční (kvadraturní) detektor	263
9.2.5. Fázový závěs PPL	265
10. Integrované obvody	267
10.1 Značení IO	271