

## **Obsah**

	<b>Str.</b>
<b>1. Základní vlastnosti polovodičů</b>	<b>1</b>
<b>2. PN přechod</b>	<b>16</b>
<b>3. Pasivní součástky</b>	<b>26</b>
3.1 Rezistory	26
3.2 Potenciometry	31
3.3 Kondenzátory	34
3.4 Indukčnosti	39
3.5 Transformátor a tlumivka	51
<b>4. Diody</b>	<b>57</b>
4.1 Volba diod z katalogu	57
4.2 Jednoduché obvody s diodami	62
4.3 Stabilizátor se Zenerovou diodou	67
4.4 Omezovače a upínače napětí s diodami	75
3.5 Zapojení s varikapy	81
4.6 Zapojení s LED	85
4.7 Zapojení s fotodiodami	92
4.8 Usměrňovače	96
<b>5. Tranzistory</b>	<b>101</b>
5.1 Parametry tranzistorů	101
5.2 Zapojení tranzistorů	116
5.3 Oscilátory s tranzistory	129
5.4 Klopné obvody s tranzistory	137
5.5 Tranzistory řízené polem	148
<b>6. Stabilizované zdroje</b>	<b>158</b>
6.1 Parametrické stabilizátory	158
6.2 Stabilizátory s tranzistory	163
6.3 Integrované stabilizátory	169
6.3.1 Třísvorkové stabilizátory	169
6.3.2 Stabilizátory s obvodem 723	183
6.3.3 Stabilizátory proudu	190
6.4.4 Ovladatelné stabilizované zdroje	193
<b>7. Spínací součástky</b>	<b>195</b>
7.1 Zapojení tyristorů	195
7.2 Zapojení triaků	205
7.3 Zapojení tranzistorů	209
<b>8. Operační zesilovače</b>	<b>220</b>
8.1 Kompenzace chyb	220
8.2 Zapojení se zápornou zpětnou vazbou	231
8.3 Další zapojení operačních zesilovačů	252
<b>9. Logické obvody CMOS a TTL</b>	<b>258</b>
9.1 Základní vlastnosti	258
9.2 Propojování logických obvodů	266
9.3 Zesilovače s obvody TTL a CMOS	278
9.4 Monostabilní klopné obvody	287
9.5 Kombinační logické obvody	292
9.6 Sekvenční logické obvody a paměti	301