

Obsah

	str.
1. Přístroje	1
2. Diody	9
3. Tyristory	16
4. Bipolární tranzistor v lineárních obvodech	20
5. Bipolární tranzistor ve spínacím režimu	27
6. Unipolární tranzistor ve spínacím režimu	32
7. Operační zesilovače	41
8. Stabilizátor napětí	48
9. Číslicové obvody TTL	52
10. Číslicové obvody CMOS	57
11. Optoelektronický vazební člen (optron)	62
12. Emulace logických kombinačních obvodů	67
13. Simulace elektronických součástek a obvodů	76