

# Obsah

<b>1. IMPULSNÍ SIGNÁLY V LINEÁRNÍCH OBVODECH.....</b>	<b>3</b>
1.1 ZÁKLADNÍ ÚVAHY.....	3
1.2 MALÉ IMPULSNÍ SIGNÁLY - LINEÁRNÍ PŮSOBNÍ OBVODŮ.....	7
1.2.1 Přechodové charakteristiky jednoduchých obvodů.....	8
1.3 VELKÉ IMPULSNÍ SIGNÁLY - SPÍNÁNÍ.....	13
1.3.1 Spínání diody - polovodičový přechod p - n.....	14
1.3.2 Spínání bipolárního tranzistoru.....	16
1.3.3 Spínání tranzistorů unipolárního typu.....	19
1.3.4 Tyristor a jeho spínání.....	21
<b>2. OPERAČNÍ ZESILOVAČE.....</b>	<b>25</b>
<b>3. GENERACE SIGNÁLŮ HARMONICKÝCH A NEHARMONICKÝCH.....</b>	<b>51</b>
3.1 ZÁKLADNÍ ÚVAHY.....	51
3.2 GENERÁTORY HARMONICKÝCH PRŮBĚHŮ.....	55
3.3 KLOPNÉ OBVODY.....	62
3.4 GENERACE PILOVÝCH PRŮBĚHŮ.....	75
<b>4. VEDENÍ HARMONICKÝCH SIGNÁLŮ NA VYŠŠÍCH FREKVENCÍCH A KRÁTKÝCH IMPULSNÍCH SIGNÁLŮ.....</b>	<b>80</b>
<b>5. ZDROJE STEJNOSMĚRNÉHO NAPĚTÍ - ZEJMÉNA REFERENČNÍ ZDROJE.....</b>	<b>93</b>
<b>6. OBVODY PRO PŘEMĚNU DAT.....</b>	<b>100</b>
6.1 DIGITÁLNĚ - ANALOGOVÉ PŘEVODNÍKY.....	100
6.1.1 Proudový princip.....	102
6.1.2 Napěťový princip.....	105
6.1.3 Nábojový princip D/A konvertorů.....	106
6.2 ANALOGOVÉ DIGITÁLNÍ PŘEVODNÍKY / A/D ; ADC /.....	109
6.2.1 Integrovní převodníky A/D.....	114
6.2.2 A/D převodníky s mezipřevodem na kmitočet.....	115
6.2.3 Aproximační převodníky.....	116
6.2.4 Sledovací převodník A/D.....	117
6.2.5 Paralelní převodníky A/D.....	118
<b>7. DIGITÁLNÍ LOGICKÉ OBVODY.....</b>	<b>118</b>
7.1 MIKROPOČÍTAČE.....	135
7.1.1 Základní informace.....	135
7.1.2 Funkce hlavních elementů počítače.....	136
7.1.3 Instrukční cyklus a časování.....	137
7.1.4 Systémové sběrnice.....	138
7.1.5 Základní činnost jednoduchého počítače.....	139
7.1.6 Mikroprocesor a jeho funkce.....	140
7.1.7 Mikropočítač a jeho programování.....	141
<b>SEZNAM LITERATURY.....</b>	<b>142</b>