

OBSAH

Předmluva	5
I. Způsoby zapojení tranzistoru	
1. Tranzistor jako dělič proudu	13
2. Náhradní obvod tranzistoru	15
3. Zapojení se společnou bází	18
4. Zapojení se společným emitorem	23
5. Zapojení se společným kolektorem	29
6. Poznámky k metodice výpočtu	31
II. Určení pracovního bodu tranzistoru a jeho stabilizace	
7. Zbytkový proud kolektoru a proudy elektrod tranzistoru	34
8. Teplotní stabilizace pracovního bodu	40
9. Účinnost stabilizace	43
10. Stabilizační obvod s děličem napětí	47
11. Vliv odporu filtru	49
12. Některé otázky výpočtu	50
III. Výpočet několika stupňových zesilovačů	
13. Odporová kapacitní vazba (odporový zesilovač)	52
14. Činnost při zpracování horních kmitočtů zvukového pásmá	60
15. Elektrické přizpůsobení generátoru a zátěže	64
16. Transformátorová vazba mezi stupni	66
17. Zvláštnosti přizpůsobení tranzistorových stupňů	70
IV. Výpočet koncového stupně (zesilovače výkonu)	
18. Jednoduchý koncový zesilovač	74
19. Nelineární zkreslení v koncovém stupni	82
20. Dvojčinný koncový stupeň	89
21. Invertor	97

V. Základy výpočtu zpětnovazebních obvodů	
22. Zpětná vazba v tranzistorových obvodech	100
23. Paralelní zpětná vazba	102
24. Sériová zpětná vazba	104
VI. Parametry tranzistoru a jejich měření	
25. Určení parametrů náhradního obvodu s generátorem proudu	109
26. Měření parametrů tranzistoru	112
Dodatek	
Základní parametry nf tranzistorů TESLA	121