
Obsah

<i>1. Úvod</i>	15
<i>2. Kmity</i>	17
2.1 Základní pojmy	17
2.2 Střídavé elektrické proudy	21
2.3 Signály a modulace	26
<i>3. Prvky obvodů</i>	35
3.1 Rezistence	36
3.2 Kapacitance	40
3.3 Induktance	46
3.4 Transformátory	50
3.5 Zvláštní odpory	52
3.5.1 Odpory závislé na proudu	52
3.5.2 Odpory závislé na napětí	53
3.5.3 Odpory závislé na teplotě	53
3.5.4 Nelineární odpory	53
3.5.5 Záporné rezistence	54
3.6 Tištěné spoje a miniaturizace	55
<i>4. Obvody</i>	58
4.1 Spojování prvků	58
4.1.1 Sériové zapojení	58
4.1.2 Paralelní zapojení	59
4.1.3 Smíšená zapojení	60
4.2 Základní obvody	60
4.2.1 Děliče	61
4.2.2 Rezonanční obvody	62
4.3 Vázané obvody	65
<i>5. Přechodné jevy a oscilace</i>	68
<i>6. Elektromagnetická vlna</i>	73
6.1 Základní pojmy	73
6.2 Šíření elektromagnetické vlny prostorem	75
<i>7. Vedení vysokofrekvenční energie</i>	80
<i>8. Antény</i>	87
8.1 Antény vysílací	87

8.2 Napáječe	92
8.3 Anténní soustavy	93
8.4 Antény přijímací	97
8.5 Ochrana proti rušení	99
9. Elektronky	102
9.1 Fyzikální základy	102
9.2 Emise a pohyb elektronů	103
9.3 Konstrukce elektronek	105
9.4 Diody	108
9.5 Triody	111
9.6 Tetrody a pentody	115
9.7 Hexody	118
9.8 Zvláštní elektronky	119
9.8.1 Fotonka	119
9.8.2 Obrazovka	119
9.8.3 Elektronový indikátor	123
9.8.4 Elektronový násobič	123
10. Výbojky	124
10.1 Fyzikální základy	124
10.2 Konstrukční prvky	124
10.3 Druhy výbojek	125
11. Polovodiče	127
11.1 Fyzikální základy	127
11.2 Polovodičové diody	131
11.2.1 Hrotové diody	131
11.2.2 Plošné diody	132
11.3 Tranzistory	133
11.4 Zvláštní polovodičové prvky	136
11.4.1 Polovodičové fotonky	136
11.4.2 Varicap	137
11.4.3 Zenerova dioda	137
11.4.4 Varioda	138
11.4.5 Tunelová dioda	138
11.4.6 Řízené usměrňovací prvky	139
12. Základní zapojení elektronek	141
12.1 Elektronka usměrňuje	141
12.2 Elektronka zesiluje napětí	144
12.2.1 Teorie zesílení	154
12.2.2 Zkreslení	146
12.2.3 Proudové zdroje	147

12.2.4 Základní zapojení	150
A. Zesilovací stupně s kapacitní vazbou	150
B. Zesilovací stupně s indukční vazbou	153
C. Zesilovací stupeň s přímou vazbou	154
12.3 Elektronka odevzdává výkon	155
12.4 Elektronka demoduluje	160
12.4.1 Detekce diodou	160
12.4.2 Detekce elektronkou s mřížkami	161
A. Anodová detekce	161
B. Mřížková detekce	162
12.5 Elektronka pracuje se zpětnou vazbou	163
12.5.1 Teorie zpětné vazby	163
12.5.2 Kladná zpětná vazba	165
12.5.3 Záporná zpětná vazba	166
12.6 Elektronka vyrábí oscilace	167
12.7 Elektronka moduluje a směšuje kmitočty	170
12.7.1 Modulace nelineární charakteristikou	171
A. Mřížkový modulátor	171
B. Anodový modulátor	171
12.7.2 Směšování elektronkou s dvojím řízením	172
12.8 Elektronka násobí kmitočty	174
12.9 Elektronka působí jako impedance	174
13. Základní zapojení tranzistorů	176
13.1 Parametry a náhradní schémata tranzistorů	176
13.2 Usměrnění	180
13.3 Tranzistory zesilují	180
13.3.1 Technické připomínky	180
13.3.2 Nízkofrekvenční zesilovací stupně	183
A. Indukční vazba	183
B. Kapacitní vazba	183
C. Přímá vazba	185
13.3.3 Vysokofrekvenční zesilovací stupně	185
13.4 Tranzistory odevzdávají výkon	188
13.5 Tranzistory demoduluji	188
13.6 Zpětná vazba	189
13.7 Tranzistory vyrábějí oscilace	189
13.8 Tranzistory směšují kmitočty	190
14. Zdroje napětí a proudu	191
14.1 Sítové zdroje	191
14.2 Řízené usměrňovače	193
14.3 Stabilizátory napětí	195
14.4 Měniče napětí	197

15. Zesilovače	- - - - -	198
15.1 Zesilovače podle neaktivní elektrody	- - - - -	198
15.2 Zesilovače podle použití	- - - - -	199
15.3 Zesilovače podle průběhu charakteristiky	- - - - -	200
15.4 Zesilovače podle povahy signálu	- - - - -	201
15.5 Zesilovače podle kmitočtu	- - - - -	201
15.6 Zesilovače podle tříd	- - - - -	202
15.7 Dvojčinné zesilovače	- - - - -	203
15.8 Fázová inverze	- - - - -	207
15.9 Širokopásmové zesilovače	- - - - -	208
15.10 Zesilovače s nosným kmitočtem	- - - - -	212
15.10.1 Souběžně laděné obvody	- - - - -	213
15.10.2 Stupňovitě laděné obvody	- - - - -	213
15.10.3 Dvojitě laděné obvody	- - - - -	213
15.10.4 Různé zesilovače	- - - - -	214
15.11 Regulační a korekční prvky	- - - - -	215
16. Modulátory a demodulátory	- - - - -	217
16.1 Modulátory	- - - - -	217
16.2 Demodulátory	- - - - -	218
17. Oscilátory	- - - - -	223
18. Elektroakustika	- - - - -	229
18.1 Základní pojmy	- - - - -	229
18.2 Akustika místností	- - - - -	233
18.3 Elektroakustické měniče	- - - - -	234
18.3.1 Mikrofony	- - - - -	235
18.3.2 Reproduktory	- - - - -	238
18.3.3 Zvukovody a ozvučnice	- - - - -	241
18.4 Zvukový záznam	- - - - -	243
18.4.1 Mechanický záznam	- - - - -	243
18.4.2 Optický záznam	- - - - -	245
18.4.3 Magnetický záznam	- - - - -	246
A. Magnetofonové stroje	- - - - -	249
18.5 Zvukové efekty	- - - - -	250
18.5.1 Stereofonie	- - - - -	250
18.5.2 Umělý dozvuk	- - - - -	252
18.5.3 Play-back	- - - - -	252
18.5.4 Elektrofonické hudební nástroje	- - - - -	253
19. Velmi krátké vlny	- - - - -	255
19.1 Vlastnosti velmi krátkých vln	- - - - -	255
19.2 Vedení	- - - - -	255

19.3	Rezonanční obvody	-----	257
19.4	Antény	-----	259
19.4.1	Směrové spoje	-----	261
19.5	Elektronky	-----	261
19.6	Oscilátory	-----	263
19.6.1	Oscilátory se zpětnou vazbou	-----	263
19.6.2	Oscilátor Barkhausenův-Kurzův	-----	263
19.6.3	Magnetron	-----	265
19.6.4	Elektronky s rychlostní modulací	-----	266
20.	<i>Vysílače</i>	-----	270
20.1	Základní vlastnosti vysílačů	-----	270
20.1.1	Stabilita kmitočtu	-----	270
20.1.2	Šíře vysílaného pásma	-----	271
20.1.3	Nežádoucí vyzařování	-----	271
20.1.4	Jakost přenosu	-----	271
20.1.5	Provozní vlastnosti	-----	272
20.2	Hlavní části vysílače	-----	272
20.3	Rušivé kmity	-----	273
20.4	Modulace a klíčování	-----	275
21.	<i>Přijímače</i>	-----	278
21.1	Vlastnosti přijímače	-----	278
21.1.1	Citlivost	-----	278
21.1.2	Selektivnost	-----	278
21.1.3	Reprodukce	-----	279
21.1.4	Ovládání	-----	279
21.2	Prvky zapojení	-----	279
21.2.1	Antenní vazby	-----	280
21.2.2	Odladovače	-----	280
21.2.3	Vlnové přepínače	-----	281
21.3	Rozdělení přijímačů	-----	281
21.4	Zapojení přijímačů	-----	282
21.4.1	Přijímač s přímým zesílením	-----	282
21.4.2	Superhet	-----	283
21.4.3	Superregenerační přijímač	-----	286
22.	<i>Rozhlasová technika</i>	-----	288
22.1	Studio	-----	288
22.2	Režijní pracoviště	-----	289
22.2.1	Starší koncepce	-----	289
22.2.2	Nová rozhlasová koncepce NRK	-----	291
22.2.3	Sdružená rozhlasová koncepce SRK	-----	292

23. Televizní technika	294
23.1 Televizní norma	294
23.2 Snímací elektronky	296
23.2.1 Snímací elektronky s rychlým paprskem	298
A. Ikonoskop	298
B. Superikonoskop	299
C. Monoskop	300
23.2.2 Snímací elektronky s pomalým paprskem	300
A. Superortikon	300
B. Kvantikon	301
23.3 Speciální obvody	303
23.3.1 Derivační obvod	303
23.3.2 Integrační obvod	303
23.3.3 Klopné obvody	304
A. Bistabilní obvody	304
B. Monostabilní obvody	306
C. Astabilní obvody	307
23.3.4 Děliče kmitočtu	308
23.3.5 Klíčovací obvody	309
23.3.6 Obnovování stejnosměrné složky	310
23.4 Televizní vysílací řetěz	311
23.4.1 Kamerový řetěz	311
23.4.2 Režijní zařízení	312
23.4.3 Odbavovací pracoviště	313
23.4.4 Synchronizátor a zesilovače	314
A. Synchronizátor	314
B. Zesilovače	317
23.4.5 Přenos od studia k vysílači	318
23.4.6 Vysílač	319
A. Omezení šířky pásma	319
B. Antény	320
C. Anténní sdružovač	320
23.5 Televizní přijímač	320
23.5.1 Přijímací antény	321
23.5.2 Vstupní část	322
23.5.3 Obrazová část	324
23.5.4 Zpracování synchronizačních impulsů	324
A. Rozkladové generátory	324
B. Vysoké napětí pro obrazovku	326
23.5.5 Zvuková část	327
23.6 Záznam obrazového signálu	327
23.7 Zvláštní způsoby snímání a reprodukce	329

23.8 Barevná televize	330
23.9 Průmyslová televize	334
24. Různá použití	336
24.1 Elektronické měřicí přístroje	336
24.1.1 Elektronické voltmetry	336
A. Můstkový voltmetr	336
B. Voltmetr s diodovým usměrněním	336
C. Voltmetr pro nízkofrekvenční napětí	337
24.1.2 Elektronický osciloskop	337
24.2 Rozhlas po drátě	339
24.3 Vysokofrekvenční telefonie po vedení	339
24.4 Užití fotonek	340
24.5 Lékařská elektronika	341
24.6 Radiolokace	342
24.7 Sdělovací družice	345
25. Příklady zapojení	348
25.1 Jednoduchý zesilovač	348
25.2 Zesilovač pro nedoslýchavé	349
25.3 Přijímač s krystalovým detektorem	349
25.4 Tranzistorový audion	350
25.5 Univerzální přijímač	350
25.6 Malý superhet	351
25.7 Tranzistorový reflexní superhet	352
<i>Přehled znaků</i>	354
<i>Rejstřík</i>	362