

**OBSAH**

	str.
<b>I. ELEKTROSTATIKA</b>	<b>6</b>
<b>Elektrické pole</b>	<b>8</b>
<b>Elektrické pole v homogenním dielektriku</b>	<b>10</b>
<b>II. ELEKTROMAGNETISMUS</b>	<b>19</b>
<b>Intenzita magnetického pole</b>	<b>22</b>
<b>Magnetické obvody</b>	<b>23</b>
<b>Napětí indukované v pohybujícím se vodiči</b>	<b>29</b>
<b>Indukčnost, energie magnetického pole</b>	<b>30</b>
<b>Přítežlivá síla elektromagnetu</b>	<b>32</b>
<b>III. ZÁKLADNÍ VELIČINY, PRVKY A ŘEŠENÍ ELEKTRICKÝCH OBVODŮ</b>	<b>34</b>
<b>Elektrické pole, základní obvody</b>	<b>41</b>
<b>Střední a efektivní hodnota střídavého průběhu</b>	<b>45</b>
<b>Řešení obvodů pomocí symbolického počtu</b>	<b>48</b>
<b>Paralelní a kombinované obvody, rezonance</b>	<b>55</b>
<b>Formulace obvodových rovnic</b>	<b>63</b>
<b>IV. TROJFÁZOVÝ STŘÍDAVÝ PROUD</b>	<b>69</b>
<b>Souměrná trojfázová soustava</b>	<b>71</b>
<b>Výkony střídavého proudu trojfázového proudu</b>	<b>72</b>
<b>Nesymetrická trojfázová zátěž</b>	<b>73</b>
<b>Kompenzace účiníku</b>	<b>83</b>
<b>V. ROZKLÁDÁNÍ NEHARMONICKÝCH FUNKcí</b>	<b>86</b>
<b>Rozvoj neharmonické periodické funkce</b>	<b>86</b>
<b>Obvod RL napájený neharmonickým napětím</b>	<b>90</b>
<b>VI. PŘECHODNÉ JEVY V LINEÁRNÍCH OBVODECH</b>	<b>93</b>
<b>Obvody RL</b>	<b>95</b>
<b>Obvody RC</b>	<b>98</b>
<b>VII. ELEKTRICKÉ OBVODY TYPU DVOJBRAŇ</b>	<b>101</b>
<b>Charakteristiky dvojbranu</b>	<b>103</b>
<b>Komplexní přenos dvojbranu</b>	<b>108</b>
<b>Amplitudová a fázová charakteristika přenosové funkce</b>	<b>113</b>
<b>Reaktanční filtr</b>	<b>118</b>
<b>Náhradní zapojení</b>	<b>120</b>

VIII.	ZÁKLADNÍ ELEKTRONICKÉ OBVODY	121
	Pоловодицové diody a jejich aplikace	121
	Usměrňovače	127
	Tyristor v obvodu střídavého proudu	130
	Vlastnosti bipolárního tranzistoru při ss proudu	134
	Tranzistorové zesilovače	144
	Unipolární tranzistor	153
	Astabilní klopný obvod	155
	Oscilátor LC	158
	Lineární integrované obvody	159
	Logické obvody	162
IX.	TRANSFORMÁTORY	164
	Jednofázové transformátory	168
	Trojfázové transformátory	173
	Účinnost trojfázového transformátoru	177
X.	INDUKČNÍ STROJE	177
	Trojfázové asynchronní motory	181
	Kružnicový diagram asynchronního stroje	187
	Řízení otáčivé rychlosti asynchronného motoru	193
XI.	STEJNOSMĚRNÉ STROJE	197
	Derivační stroj	199
	Cize buzený a seriový stroj	203
	Účinnost ss stroje	206
XII.	SYNCHRONNÍ STROJE	207
	Provozní stavy synchronního stroje	210
XIII.	KOMUTÁTOROVÉ STŘÍDAVÉ MOTORY	215
	Jednofázový komutátorový motor	216
	Trojfázové komutátorové motory	217
XIV.	OVLÁDÁNÍ ELEKTRICKÝCH STROJŮ STYKAČI	220
	Nejpoužívanější značky	220
	Ovládání trojfázových motorů	223
XV.	LITERATURA	230