

Obsah

Předmluva	5
I. Vybavení a zařízení opravny	15
Místnost pro styk se zákazníkem	15
Místnost pro skladování opravených a přijatých přijímačů	16
Mechanický kout	16
Vlastní pracoviště pro opravy rozhlasových přijímačů	18
Zkoušecí rozvodná deska	23
Sklad náhradních dílů	24
Vybavení externího (servisního) technika	24
II. Měřicí přístroje a měření	26
Důležitá ručková měridla a měření s nimi	26
Univerzální měřicí přístroj	26
Wattmetr	28
Měřič výstupního výkonu (outputmetr)	28
Měřič výstupního napětí	29
Ohmmetr	29
Můstková měridla	30
Můstky sdružené	30
Důležité elektronické přístroje a měření s nimi	34
Elektronkové můstky	34
Signální generátory (pomocné, měřicí vysílače)	35
Signální generátory pro amplitudovou modulaci	35
Signální generátory pro amplitudovou i kmitočtovou modulaci	37
Elektronkové voltmetry	40
Zkoušeče tranzistorů a elektronek	44
Tónové generátory	46
Osciloskopy	50
Měření na přijímačích	55
Měření příkonu síťových přijímačů	55
Měření odběru proudu bateriových a tranzistorových přijímačů	56
Měření nízkofrekvenční části přijímače	56
Měření maximální citlivosti	56
Měření citlivosti tranzistorových přijímačů	57
Snímání kmitočtové charakteristiky	58

Měření maximálního výstupního výkonu nf části tranzistorového přijímače	59
Měření průběhu křivky regulátoru hlasitosti	60
Měření vysokofrekvenční části přijímače	61
Sladování mezifrekvenční části elektronkových přijímačů	61
Zjištění šířky pásma propouštěného mezifrekvenčním zesilovačem	62
Nastavení mezifrekvenčního odladovače	64
Měření maximální citlivosti	64
Měření činnosti automatického vyrovnávání citlivosti (avc)	65
Měření selektivity	67
Měření potlačení zrcadlového kmitočtu	68
Měření citlivosti rozhlasového přijímače pro vkv	69
Sladování mezifrekvenční části tranzistorových přijímačů	70
Měření mezifrekvenční citlivosti	71
Sladování vstupních a oscilátorových obvodů tranzistorových přijímačů	72
Sladování přijímačů na pásmu vkv	73
Sladování mezifrekvenční části fm a poměrového detektoru tranzistorových přijímačů rozmitáčem kmitočtů	73
Sladování signálním generátorem	75
Měření tranzistorů	76
Měření proudového zesilovačního činitele	78
III. Určení místa závady a způsob plánovité nálezářské práce	79
IV. Opravy elektronkových rozhlasových přijímačů pro amplitudovou modulaci	84
Napájecí část	84
Napáječe pro síťové přijímače napájené ze síťového transformátoru	84
Napáječe pro univerzální přijímače napájené přímo ze sítě	90
Napáječe polouniverzální	94
Náhrady součástí při opravách napáječů	95
Náhrada elektronek	95
Nízkofrekvenční část	96
Koncové stupně	96
Jednočinné koncové stupně s výstupním transformátorem	97
Opravy jednočinných koncových stupňů	100
Dvojčinné koncové stupně s výstupním transformátorem (push-pull)	103
Opravy dvojčinných koncových stupňů	106
Některé speciální druhy koncových stupňů	107
Ultralineární koncové stupně	107
Jednopůlové souměrné koncové stupně	108
Jednopůlové nesouměrné koncové stupně	110
Paralelní push-pull (PPP)	111
Obraceče fáze (invertory)	112
Obraceče fáze s transformátorem	113
Obraceče fáze s katodovým sledovačem	114
Obraceče fáze se zesilující elektronkou	116
Nízkofrekvenční předzesilovače	117
Tónové clony, korektory, záporné zpětné vazby	120
Tónová clona pomocí korektorů	121
Záporná zpětná vazba	123
Regulátor hlasitosti, fyziologická tónová clona	125

Závěrem k nízko frekvenční části	126
Některé závady elektronek	127
Pronikání sítového bručení	127
Detekční část přijímače	127
Mřížkové detektory	128
Diodové detektory	129
Mezifrekvenční zesilovače	131
Regulace šířky pásma v mezifrekvenčním zesilovači	133
Regulace šířky pásma utlumením mezifrekvenčního transformátoru	133
Regulace šířky pásma odběrkou na mezifrekvenčním transformátoru	133
Regulace šířky pásma odklápěním cívek mezifrekvenčního transformátoru	135
Automatická vyrovnávání citlivosti	137
Nezpozděné automatické vyrovnávání citlivosti	137
Zpozděné automatické vyrovnávání citlivosti	139
Třídiodové zapojení	140
Oscilátory	142
Směšovače	146
Vstupní pásmové filtry	154
Preselektory (vysokofrekvenční laděné zesilovače)	157
Mezifrekvenční odladovač	159
Zvláštní dodatky přijímačů pro amplitudovou modulaci	160
Zařízení pro místní příjem	160
Rozložené ladění na krátkých vlnách	162
Feritová anténa	163
Optické ukazovatele vyladění	165
Závěrem k vysokofrekvenční části přijímače	166
Některé závady elektronek	166
Reprodukторové soustavy	167
Přípojka pro nahrávání z magnetofonu	170
V. Opravy bateriových a automobilových přijímačů	171
Opravy bateriových přijímačů	171
Napájecí sítové části bateriových přijímačů	171
Nízko frekvenční část bateriových přijímačů	174
Detekce bateriových přijímačů	175
Obvody automatického vyrovnávání citlivosti	175
Mezifrekvenční zesilovače bateriových přijímačů	176
Oscilátory pro bateriové přijímače	177
Směšovače a preselektory bateriových přijímačů	180
Všeobecně k opravám bateriových přijímačů	180
Opravy automobilových přijímačů	180
Vibrační měniče	181
Závady bezkontaktních měničů s tranzistory	185
Zdroje pro automobilové přijímače	185
Nízko frekvenční část automobilových přijímačů	185
Detekce a automatické vyrovnávání citlivosti automobilových přijímačů	188
Mezifrekvenční zesilovače přijímačů pro automobily	188
Preselektory, vysokofrekvenční zesilovače, směšovače a oscilátory automobilových přijímačů	191

VI. Stereofonní přijímače	192
Dekódér (elektronkový)	192
Přehled funkce dekódéru	193
Demodulátor	194
Obnovení pomocné nosné vlny	194
Kompenzace přeslechů	196
Vstupní filtr a korektor	196
Popis zapojení dekódéru	197
VII. Opravy tranzistorových přijímačů	198
Napáječe pro tranzistorové přijímače	203
Nízkofrekvenční zesilovače	209
Koncový stupeň	209
Závady koncového stupně	210
Seřízení koncového stupně	214
Koncový stupeň bez výstupního transformátoru (sériový)	215
Seřízení koncového stupně přijímače Zuzana	218
Předesilovací nf stupně	220
Jednostupňové nf předesilovače	220
Dvoustupňové nf předesilovače	221
Potenciometr	222
Mezifrekvenční zesilovače, detekce a automatická vyrovnání citlivosti	223
Mezifrekvenční díly pro amplitudovou modulaci	225
Neutralizace	231
Nastavení neutralizační kapacity	233
Automatické vyrovnávání citlivosti	234
Závady automatického vyrovnávání citlivosti	237
Závady avc způsobené tlumicí diodou	238
Mezifrekvenční zesilovač pro amplitudovou i kmitočtovou modulaci	239
Závady kombinovaných mf částí (am—fm)	242
Detekční stupně	244
Poměrový detektor	244
Vstupní část pro amplitudovou modulaci	248
Vstupní část pro fm—vkv díl	254
VIII. Opravy ladícího dílu pro kmitočtově modulované signály na vkv	258
Vf zesilovače	258
Zesilovač s uzemněnou katodou (vazba do mřížky)	258
Zesilovač s uzemněnou mřížkou (vazba do katody)	259
Zesilovač s kombinovaným zapojením (vazba do mřížky i do katody)	259
Měniče kmitočtu	260
Nastavování ladícího dílu pro vkv	261
Nastavování rozmitačem kmitočtů	261
Nastavování signálním generátorem	263
Opravy ladících dílů pro vkv	264
Oprava přetrženého motouzu pro náhon jader v ladícím dílu TESLA 2PN 42 603	264
Úprava ladícího dílu vkv z normy CCIR-G na normu CCIR-K	265
Postup ladění	266
Zapojení ladících dílů vkv v přijímačích na našem trhu	267
Ladící díl přijímače Filharmonie	267
Ladící prvky u obou typů ladících dílů	270

Ladicí díl přijímače Echo	270
Ladicí prvky	272
Ladicí díl přijímače Jubilant	272
Ladicí díl přijímače Atut (PLR)	274
Ladicí díl přijímače R4400 (MLR)	276
Ladicí díl přijímače Melodia M11-0 (BLR)	279
Ladicí díl přijímače Fidelio (NDR)	279
Ladicí díl přijímače Rossini (NDR)	282
Ladicí díl přijímače Stradivari III (NDR)	282
Ladicí díl přijímače Bernau-Nauen (NDR)	283
Ladicí díl přijímače Juwel 2 (NDR)	285
Mezifrekvenční zesilovač	286
Řízení zisku mezifrekvenčních zesilovačů	287
Řízení zisku mřížkovým proudem elektronky	287
Řízení zisku pomocí avc	287
Mezifrekvenční zesilovač v zapojení omezovače	288
Poměrový detektor	289
Postup při ladění mf zesilovače a poměrového detektoru	292
Kontrola naladění	294
Zapojení k potlačení šumu při ladění	295
IX. Vady a opravy součástí, mechanické opravy plošných spojů, opravy reproduktorů	298
Opravy plošných spojů	298
Demontáž součástek z desky plošného spoje	299
Výměna odporů a kondenzátorů	299
Výměna tranzistoru	300
Výměna nebo oprava mf transformátoru	300
Oprava ladících kondenzátorů	301
Oprava potenciometrů	306
Opravy přepínačů	310
Opravy segmentových přepínačů	310
Opravy tlaciťkových přepínačů	311
Náhrady přepínačů	314
Opravy reproduktorů	315
Tabulková část	317
Závady, příčiny závad, zjištění a odstranění závad (tab. 1 až 28)	325
Pracovní tabulky (tab. 29 až 55)	361
Seznam doporučené a doplňkové literatury	382