

O B S A H

1. Usměrnovač s diodou	3
2. Kapacitní dioda	7
3. Tranzistorový zesilovač a omezovač	12
4. Přenosové vlastnosti tranzistorového zesilovače	16
5. Přenos pravouhlého signálu články RC	20
6. Parametrický amplitudový modulátor	25
7. Demodulátor AM signálu	29
8. Tranzistorový oscilátor RC	33
9. Výkonový nízkofrekvenční zesilovač	40
10. Bistabilní klopný obvod	45
11. Monostabilní klopný obvod	50
12. Astabilní klopný obvod	54
13. Univerzální časovač 555	57
14. Číslicové integrované obvody TTL	63
15. Dynamické vlastnosti spínače s bipolárním tranzistorem	69
16. Komparační zesilovač MAC 111 (MAB 311)	76