

# **Obsah**

Obsah.....	3
Předmluva .....	4
Stavební prvky .....	8
Symboly .....	8
Hodnoty.....	8
Páječka, pájecí cín .....	9
Hledání chyb .....	10
Naměřené hodnoty .....	11
Síťové napětí.....	11
Součástky .....	12
Kontrola autopojistik.....	21
Osvětlení interiéru auta.....	22
Polovodičový stroboskop.....	24
Stereofonní zvuk v autě .....	28
Poplašné zařízení pro jízdní kolo.....	30
Hlídač světel automobilu.....	35
Autobooster.....	37
Automatické aktivování poplašného zařízení.....	48
Jednoduchý, ale stoprocentní hlídač autorádia.....	50
Bezpečnostní spínač do auta.....	52
"Připomínač" rozsvícených světel .....	55
Aktivní reproduktory v automobilu.....	60
Autoalarm .....	69
Dorozumívací zařízení pro motocyklisty (intercom).....	79
Rozmrazovač zámku dveří.....	85
Luxusní autoalarm .....	87
Úsporný obvod, předstírající poplašné zařízení (SALSA).....	90
Blikající zadní světlo na jízdní kolo s napájením z akumulátoru.....	92
Indikace zařazeného převodového stupně .....	94
Otáčkoměr s vysokou rozlišovací schopností.....	96
Otáčkoměr pro vznětové motory .....	101
Diagnostický přístroj pro auto .....	111
Hlásič údržby .....	125
Automonitor.....	139