

# Obsah

<b>Úvod .....</b>	<b>5</b>
<b>1 Aplikace operačních zesilovačů včera a dnes .....</b>	<b>7</b>
1.1 Operační zesilovač versus tranzistor .....	8
<b>2 Stavba a funkce operačního zesilovače .....</b>	<b>11</b>
2.1 Vývody operačního zesilovače .....	11
2.2 Typová rozmanitost .....	13
<b>3 Pokusy se 741 – robustním univerzálním operačním zesilovačem .....</b>	<b>15</b>
3.1 Stavba experimentální desky se síťovým dílem .....	15
3.2 Nezapojený operační zesilovač .....	20
3.3 Kompenzace offsetu .....	22
3.4 Invertující zesilovač .....	23
3.5 Sčítáčka .....	26
3.6 Měnič impedance (Buffer) .....	30
3.7 Derivátor .....	34
3.8 Integrátory .....	43
3.9 Rozdílový zesilovač .....	47
3.10 Neinvertující zesilovač .....	49
3.11 Klopný obvod (trigger) .....	50
3.12 Komparátory .....	52
3.13 Neinvertující komparátor .....	53
3.14 Hlídáč teploty .....	54
3.15 Světlo namísto tepla: fotoodpory .....	57
3.16 Ušetřeme součástky .....	59
3.17 Sloupcový displej .....	59
3.18 Okénkové komparátory .....	61
3.19 Sledovač Slunce .....	63
<b>4 Oscilátory .....</b>	<b>69</b>
4.1 Oscilátory s integrátory .....	69
4.2 Tlačítkový potenciometr .....	69
4.3 Oscilátory – „nezbytnost“ .....	70
4.4 Oscilátor trojúhelníkových kmitů s integrátorem a komparátorem .....	71
4.5 Napětím řízený oscilátor pilových kmitů .....	76
4.6 Jednoduchý syntetizátor .....	79

---

4.7	Akustická indikace měřicí hodnoty .....	81
4.8	VCO jak přístroj na měření spotřeby proudu .....	82
4.9	Další oscilátory s operačními zesilovači .....	85
<b>5</b>	<b>Filtry .....</b>	<b>93</b>
5.1	Horní propust, dolní propust, pásmová propust .....	94
5.2	Jak funguje filtr? .....	97
5.3	Pásmová propust s OZ .....	99
5.4	Ekvalizér (vyrovňávač) .....	103
5.5	Pevné formanty .....	107
5.6	Filtr se stavovou proměnnou .....	108
5.7	Test generátoru obalové křivky .....	118
5.8	Zesilovač OTA .....	119
5.9	Filtr pro hi-fi pásmo .....	126
5.10	Jedno ne zcela vážné uplatnění filtru .....	128
<b>6</b>	<b>Generátory šumu .....</b>	<b>131</b>
6.1	Šum a nahodilost .....	133
6.2	Jednoduchý generátor šumu s OZ a tranzistorem .....	133
6.3	Aplikace generátoru šumu .....	134
<b>7</b>	<b>Usměrňování s operačními zesilovači .....</b>	<b>145</b>
7.1	Chytrý měřicí usměrňovač .....	147
<b>8</b>	<b>Speciální aplikace operačních zesilovačů .....</b>	<b>149</b>
8.1	Operační zesilovač jako logaritmovač .....	149
8.2	Elektronika v medicíně .....	153
8.3	Vysokocitlivé zesilovače pro střídavá magnetická pole .....	154
8.4	Přesné měření krátkých vzdáleností: indukční měření dráhy ...	156
8.5	Hledač kovů .....	166
8.7	Necitlivá světelná závora .....	173
8.8	Kapacitně nezávislý derivátor s řetězovou vazbou .....	176
8.9	Pilový posouvač fáze .....	179
8.10	Monostabil s operačním zesilovačem .....	181
8.11	Operační zesilovače ve zvukové technice .....	183
8.12	Zapojení pro testování OZ .....	186
8.13	Síťové díly pro OZ .....	188
<b>9</b>	<b>Příloha .....</b>	<b>195</b>
	<b>Rejstřík .....</b>	<b>205</b>