

# Obsah

Úvod . . . . .	10
----------------	----

## Část I. Základy elektroniky

A. Některé základní pojmy elektroniky . . . . .	13
1. Střídavý proud a střídavé napětí . . . . .	13
2. Různé tvary impulsů . . . . .	14
3. Obvody pro odvození impulsových průběhů . . . . .	15
4. Nejdůležitější parametry impulsů . . . . .	18
B. Stavební prvky elektroniky . . . . .	21
5. Plynové výbojky . . . . .	21
a) Základní výboje v plynech . . . . .	21
b) Doutnavka . . . . .	24
c) Spínací trioda se studenou katodou (tyratron se studenou katodou) . . . . .	25
d) Tyratron se žhavenou katodou . . . . .	27
e) Zvláštní druhy výbojek . . . . .	28
Číslicové indikační výbojky . . . . .	28
Dekadicke čítaci výbojky . . . . .	28
6. Vakuové elektronky . . . . .	30
7. Polovodičové součástky . . . . .	34
a) Polovodičová dioda . . . . .	34
Zenerova dioda . . . . .	35
Tunelová dioda . . . . .	36
b) Tranzistor . . . . .	37
Tranzistor jako zesilovač . . . . .	39
Tranzistor jako spínač . . . . .	40
c) Varistory a termistory . . . . .	41
Varistor . . . . .	42
Termistor . . . . .	43
d) Polovodičová světelná čidla . . . . .	44
Fotoelektrické odpory . . . . .	44
Fotodiody . . . . .	46
Fototranzistory . . . . .	47
Hradlové fotoelektrické články . . . . .	48
Amatérská stavba hradlových fotoelektrických článků . . . . .	49

8. Jiná světelná čidla . . . . .	50
a) Vakuová fotonka . . . . .	50
b) Fotonka plněná plynem . . . . .	52
<b>Část II. Stavební návody a návrhy zapojení</b>	
C. Využití elektroniky a světla — Vysílače a přijímače světla . . . . .	53
9. Jednoduchý soumrakový spínač univerzálního použití . . . . .	53
10. Světelné závory . . . . .	55
a) Světelná závora se síťovým napájením pro čítání a trvalé spouštění . . . . .	55
b) Náročná světelná závora s prahovým spináním a elektronickým obvodem pro trvalé vybavení pro velmi rychlé a velmi pomalé změny osvětlení . . . . .	56
c) Poplachová světelná závora rozpoznávající osoby . . . . .	59
11. Jednoduché akustické indikátory světla . . . . .	60
12. Střídavá světelná závora . . . . .	61
a) Vysílače světla . . . . .	61
b) Přijímače světla . . . . .	62
13. Světelná pistole . . . . .	64
a) Vysílač světelých záblesků . . . . .	64
b) Přijímač světelých záblesků . . . . .	65
14. Vysílače přerušovaného světla . . . . .	66
a) Doutnavkové zdroje přerušovaného světla . . . . .	67
b) Tranzistorové zdroje přerušovaného světla Tranzistorový blikací maják . . . . .	68
Střídavé blikající zařízení — maják s vodicím svazkem . . . . .	73
c) Soumrakový spínač pro vysílač přerušovaného světla . . . . .	74
15. Světlo jako přenosové vedení (světelná telefonie) . . . . .	75
a) Vysílač světla . . . . .	76
b) Přijímač světla . . . . .	77
c) Oboustranné spojení světelným svazkem s přepínáním vysílání — příjem . . . . .	79
16. Tranzistorový elektronický blesk . . . . .	80
a) Příslušenství k elektronickému blesku — druhá výbojka . . . . .	85
17. Světelné stroboskopy . . . . .	87
a) Jednoduchý pokus na modelu . . . . .	88
b) Jednoduchý předváděcí stroboskop . . . . .	89
c) Stroboskop s pěti elektronikami pro dílenskou potřebu . . . . .	92
D. Signální a výstražná zařízení . . . . .	96
18. Hlásiče vlhkosti, teploty a osvětlení . . . . .	96
a) Bateriový hlásič vlhkosti se stejnosměrným proudem . . . . .	96
b) Hlásič vlhkosti se střídavým proudem . . . . .	97
c) Dálková kontrola dodržení předepsané teploty . . . . .	98
d) Kontrola dodržení předepsané intenzity osvětlení . . . . .	99
19. Vysokofrekvenční indikátory přiblížení . . . . .	100
a) Vysokofrekvenční indikátor přiblížení s elektronikami . . . . .	100
b) Vysokofrekvenční indikátor přiblížení s tranzistory . . . . .	102
20. Tyratronová světelná závora s trvalým vybavením . . . . .	103
E. Řídicí a regulační technika . . . . .	105
21. Termostatové zapojení . . . . .	105
22. Nabíječ akumulátorů s konstantním proudem . . . . .	107
23. Nabíječ akumulátorů s automatickým přepnutím na záložní provoz . . . . .	108

24. Elektronicky regulované síťové napáječe . . . . .	110
a) Tranzistorové stabilizátory napětí . . . . .	112
b) Tranzistorový dvoupolohový regulátor napětí . . . . .	115
c) Napáječ pro experimentální práci s omezením proudu . . . . .	117
25. Bezkontaktní regulace počtu otáček bateriových motorů . . . . .	118
 F. Dálkové řízení modelů a dálkové ovládání . . . . .	120
26. Jednoduchá zařízení pro dálkové spínání s diodami . . . . .	120
a) Přenos čtyř spínacích povelů po jednom vedení . . . . .	120
b) Oddělené řízení dvou motorů po jednom vedení . . . . .	122
27. Proporcionální impulsový kódér . . . . .	122
a) Jednoduchý generátor 20 Hz s proměnným klíčovacím poměrem . . . . .	123
b) Generátor klíčových impulsů 20 Hz s nosným signálem 700 Hz . . . . .	123
c) Proporcionální impulsový kódér pro elektrické řídící signály . . . . .	127
28. Vysílač povelů s rozptylovým polem pro přenosový systém s induktivní vazbou . . . . .	128
29. Návod na připojení proporcionálního impulsového kódéru podle kap. 27 na různé vysílače pro dálkové řízení . . . . .	130
a) Připojení na rádiový vysílač při provozu A1 (s nemodulovanou vlnou) . . . . .	130
b) Připojení na rádiový vysílač při provozu A2 (s modulovanou vlnou) . . . . .	130
c) Připojení na světelný vysílač podle odst. 15a . . . . .	130
d) Přenos drátovým vedením . . . . .	131
30. Přijímače pro dálkové řízení . . . . .	131
a) Superreakční přijímač s „kmitavým relé“ . . . . .	131
b) Zapojení pro vyhodnocení povelů v systému 20 Hz/700 Hz . . . . .	133
c) Příjem proporcionálních povelů světelným přijímačem . . . . .	134
d) Připojení „kmitavého relé“ k motoru . . . . .	134
e) Dálkový spínač s indukční smyčkou pro garážové dveře . . . . .	136
f) Přijímač 7 kHz pro akustické dálkové řízení . . . . .	137
g) Tónové rezonanční spínací obvody pro přijímače dálkového ovládání . . . . .	138
31. Několikanásobný proporcionální impulsový systém pro dálkové řízení . . . . .	139
32. Programové řízení magnetofonem . . . . .	143
 G. K y b e r n e t i c k é m o d e l y . . . . .	144
33. Pojízdný model vyhledávající samočinně (opticky) cíl s naváděcím svazkem . . . . .	144
34. „Myslící“ pojízdný model s prahovým řízením obratu, hmatem a dvěma „paměťovými“ reflexy . . . . .	146
35. „Elektronická zornička“ . . . . .	151
 H. P e r i o d i c k é s p í n á č e a č a s o v é s p í n a č e . . . . .	153
36. Tranzistorový multivibrátor a jeho návrh . . . . .	153
a) Astabilní multivibrátor . . . . .	153
b) Monostabilní multivibrátor . . . . .	155
c) Bistabilní multivibrátor . . . . .	157
d) Ekvivalentní reléová zapojení . . . . .	158
37. Jiná impulsová základní zapojení . . . . .	159
a) Zjednodušený astabilní multivibrátor . . . . .	159
b) Tranzistorový Schmittův klopný obvod . . . . .	161
38. Elektronkový časový spínač pro temnou komoru . . . . .	162
39. Tranzistorový časový spínač pro temnou komoru . . . . .	164
40. Časový spínač s tyratronem . . . . .	165
41. Tyratronový spínač množství světla . . . . .	166
42. Periodické časové spínače s tyratrony . . . . .	168

I. Tranzistorové měniče napětí (transvertory) . . . . .	172
43. Blokovací měnič . . . . .	172
44. Dvojčinný měnič . . . . .	174
a) Měnič pro malý výkon ( $P_{a\ max} = 0,7\text{ W}$ ) . . . . .	174
b) Měnič pro výstupní výkon 5 W, resp. 10 W . . . . .	175
J. Elektronika v amatérském vysílání . . . . .	178
45. Tranzistorové monitory pro amatéra vysílače . . . . .	178
46. Automatický staniční přepínač . . . . .	179
a) Bezkontaktní elektronický staniční přepínač s jednou elektronkou . . . . .	180
b) Staniční přepínač s tranzistory . . . . .	181
47. Automatické klíčování vysílače . . . . .	182
a) Klíčování vysílače magnetofonem . . . . .	182
b) Bezkontaktní klíčování amatérského vysílače . . . . .	183
48. Elektronické telegrafní klíče . . . . .	184
a) Elektronický telegrafní klíč se Schmittovým klopným obvodem . . . . .	184
b) Rychlotelegrafní klíč s velkou přesností značek . . . . .	185
49. Tunelová dioda a její použití . . . . .	189
a) Vysílač dálkového řízení s tunelovou diodou . . . . .	190
b) Bezdrátový mikrofon s tunelovou diodou . . . . .	192
K. Bezkontaktní spínače pro vysoké i nízké kmitočty . . . . .	194
50. Nízkofrekvenční dálkový spínač s jednou diodou . . . . .	194
51. Dvojcestný hradlový přepínač bez rušivých signálů . . . . .	195
52. Bezkontaktní přepínač antény . . . . .	197
53. Nízkofrekvenční hradlový obvod s doutnavkou . . . . .	199
L. Elektronika v měřicích a zkoušebních technice . . . . .	201
54. Jednoduchý zkoušeč tranzistorů . . . . .	201
55. Kapesní doutnavkový zkoušeč spojů a izolace . . . . .	203
56. Strídáč pro měření malých stejnosměrných napětí . . . . .	205
57. Tranzistorový blokovací oscilátor jako indikátor malých ss napětí . . . . .	207
58. Indikátor úrovňě pro nízkofrekvenční zařízení . . . . .	208
59. Zařízení pro dálkové měření teploty . . . . .	210
a) Můstkové zapojení s termistory . . . . .	210
b) Dálkové měření teploty s polovodiči . . . . .	212
c) Impulsový přenos teplotního údaje . . . . .	213
60. Použití doutnavek . . . . .	215
a) Stabilizace napětí . . . . .	215
b) Zvýšení poměrných změn napětí . . . . .	216
c) Doutnavka jako ochrana proti přepětí . . . . .	218
d) Doutnavkový relaxační generátor . . . . .	219
Generátor pilovitých kmitů s doutnavkou . . . . .	219
Generátor jehlovitých impulsů s doutnavkou . . . . .	220
Synchronizace doutnavkových relaxačních generátorů . . . . .	220
e) Doutnavkový dělič kmitočtu . . . . .	222
f) Doutnavkový generátor sekundových synchronizačních impulsů . . . . .	223
61. Čítací výbojka N4 a její použití . . . . .	225
a) Základní zapojení čítacího stupně s výbojkou N4 . . . . .	225
b) Jednoduchý čitač impulsů s čítací výbojkou N4 . . . . .	226
c) Obvod pro měření kmitočtu a ovládací obvod pro čitač impulsů . . . . .	230
d) Dělič kmitočtu s čítacími výbojkami N4 . . . . .	235
e) Generátor stupňovitého napětí s čítací výbojkou N4 . . . . .	236

M. Zvláštní aplikace ] . . . . .	241
62. Tranzistorový hledač kovů . . . . .	241
63. Akustický spínač pro automatické spouštění magnetofonů . . . . .	244
64. Akustický spínač pro libovolné použití . . . . .	245
65. Elektronické funkční bloky zalévané v pryskyřici . . . . .	247

### **Část III. Dodatek**

Literární prameny . . . . .	254
Nová typová označení polovodičových součástek . . . . .	257