

Obsah

Předmluva	7
Úvod	9
1.0 Jednoduché obvody ovlivňující kmitočtovou charakteristiku	13
1.1 Členy RC	14
1.2 Členy RL	25
1.3 Vícenásobné členy RC	29
1.4 Reaktanční nomogramy	40
2.0 Obvody zesilovačů ovlivňující kmitočtovou charakteristiku	45
2.1 Vazební, katodové a mřížkové obvody	46
2.1.1 Vazební obvod	46
2.1.2 Katodový obvod	51
2.1.3 Obvod stínící mřížky	56
2.2 Nežádoucí korekce	61
2.2.1 Kapacita mřížka-anoda u elektronky	61
2.2.2 Rozptylové kapacity	62
2.2.3 Výstupní kapacita tranzistoru	64
2.2.4 Zmenšení h_{21} tranzistoru při vyšších kmitočtech	65
2.3 Regulátor hlasitosti a vstupní děliče	66
2.3.1 Stupňový dělič	67
2.3.2 Řízení zesílení potenciometrem	74
2.4 Nízkofrekvenční transformátor	75
3.0 Pasívní neproměnné korektory	90
3.1 Jednoduché úpravy kmitočtové charakteristiky	90
3.2 Korektory se směrnicí menší než 6 dB/okt	96
3.3 Selektivní členy	109
3.3.1 Rezonanční obvody	109
3.3.2 Wienův můstek	118
3.3.3 Člen RC typu dvojité T	127
3.4 Korektory pro přenosky	140
3.5 Korektory pro magnetofony	151
4.0 Proměnné mezistupňové korektory	160
4.1 Tónové clony	162
4.2 Plynulé korektory	167
4.2.1 Hlubkový korektor	167
4.2.2 Výškový korektor	172
4.2.3 Sdružené korektory	175
4.3 Fyziologický regulátor hlasitosti	185
4.4 Volič zvukového zabarvení	195
5.0 Zpětnovazební korektory	203
5.1 Plynulé korektory ve zpětnovazební smyčce	205
5.2 Ostře odřezávající filtry	211

5.3 Člen RC typu dvojitě T ve zpětnovazební smyčce . . .	221
Dodatek	226
D. 1. Počítání s komplexními čísly	226
D. 2. Théveninova (Pollardova) poučka	230
D. 3. Vyhodnocovací křivky	231