

OBSAH

Předmluva	5
1. Zobrazování elektrických zapojení	9
2. Schema	18
2.1 Sestavování schematu	18
2.2 Kreslené znaky	20
2.3 Složené znaky	26
2.4 Písmenové znaky	27
2.5 Názvy součástí v obvodech	28
2.6 Elektrické veličiny	30
2.7 Soustředěné a rozložené kreslení	32
2.8 Míra rozložení	40
2.9 Význačné vodiče	44
3. Montážní zapojení	46
3.1 Úpravy montážního zapojení	46
3.2 Sestavování montážního zapojení	49
3.3 Kreslené znaky	50
3.4 Znaky vodičů	52
3.5 Soustavy kreslení	54
3.6 Podklady odvozené z montážního zapojení	58
4. Příklady	60
4.1 Úvod	60
4.2 Příchozí doutnavkový přenašeč	60
4.3 Kathodový sledovač	65
4.4 Účastnická sada a první hledač Rotary	67
4.5 Státní přenašeč Ericsson	70
5. Čtení schematic	72
5.1 Předpoklady	72
5.2 Popis obvodů	73
5.3 Popis činnosti	77
5.4 Časový diagram a písmenový popis	80
5.5 Čtení schematic bez pomůcek	83
Tabulky	89
Literatura	123