

## OBSAH

Předmluva k I. vydání knihy . . . . .	5
Předmluva k II. vydání knihy . . . . .	7
<b>1. Úvod</b>	
1.1 Historický přehled . . . . .	15
1.2 Základní pojmy a základní názvosloví . . . . .	17
<b>2. Rozbor hlavních druhů zapojení magnetických zesilovačů</b>	
2.1 Malá střídavá magnetizace . . . . .	22
2.2 Velká střídavá magnetizace . . . . .	26
2.2.1 Zapojení s jednou přesytkou a činným odporem zátěže . . . . .	27
2.2.2 Zapojení s jednou přesytkou, s činnou a indukční zátěží . . . . .	29
2.2.3 Sériové zapojení přesytek s velkou impedancí v řidicím obvodu a činnou zátěží . . . . .	30
2.2.4 Sériové zapojení přesytek s velkou impedancí v řidicím obvodu při smíšené činné a indukční zátěži . . . . .	34
2.2.5 Paralelní zapojení přesytek s činnou zátěží . . . . .	35
2.2.6 Paralelní zapojení přesytek s činnou a indukční zátěží . . . . .	42
2.2.7 Sériové zapojení přesytek s činnou zátěží s malou impedancí v řidicím obvodu . . . . .	43
2.2.8 Sériové zapojení přesytek s malou impedancí v řidicím obvodu při smíšené činné a indukční zátěži . . . . .	47
2.2.9 Magnetický zesilovač se zátěží napájenou stejnosměrným proudem . . . . .	48
2.2.10 Magnetický zesilovač s vnitřním vlastním buzením . . . . .	51
2.2.11 Zapojení jednoduché přesytky s vnitřním vlastním buzením a činnou zátěží . . . . .	53
2.2.12 Zapojení jedné přesytky s vnitřním vlastním buzením při smíšené činné a indukční zátěži . . . . .	58
2.2.13 Paralelní zapojení přesytek s vnitřním vlastním buzením a s činnou zátěží při velké impedanci v řidicím obvodu . . . . .	59
2.2.14 Paralelní zapojení přesytek s vnitřním vlastním buzením, činnou zátěží a malou impedancí v řidicím obvodu . . . . .	62
2.2.15 Paralelní zapojení přesytek s vnitřním vlastním buzením a se smíšenou činnou a indukční zátěží . . . . .	66
2.2.16 Dvoupulsní zapojení s vnitřním vlastním buzením (pro stejnosměrný pracovní proud) s činnou zátěží při velké impedanci v řidicím obvodu . . . . .	67

2.2.17 Dvoupulsní zapojení s vnitřním vlastním buzením a s malou impedancí v řídicím obvodu . . . . .	69
2.2.18 Dvoupulsní zapojení s vnitřním vlastním buzením, s velkou impedancí v řídicím obvodu a smíšenou činnou a indukční zátěží . . . . .	70
2.2.19 Dvoupulsní zapojení s vnitřním vlastním buzením a s malou impedancí v řídicím obvodu při smíšené činné a indukční zátěží . . . . .	76
2.2.20 Dvoupulsní můstkové zapojení s vnitřním vlastním buzením . . . . .	50
<b>3. Několikafázová zapojení</b>	
3.1 Trojfázová zapojení s nulovým vodičem . . . . .	83
3.1.1 Trojfázové zapojení s nulovým vodičem a s velkou impedancí v řídicím obvodu . . . . .	83
3.1.2 Trojfázové zapojení s činnou zátěží a malou impedancí v řídicím obvodu . . . . .	86
3.1.3 Trojfázové zapojení s nulovým vodičem, s činnou zátěží zařazenou do nulového vodiče a s velkou impedancí v řídicím obvodu . . . . .	91
3.2 Trojfázová zapojení bez nulového vodiče . . . . .	95
3.2.1 Trojfázové zapojení s činnou zátěží bez nulového vodiče a s velkou impedancí v řídicím obvodu . . . . .	95
3.2.2 Trojfázové zapojení s činnou zátěží a s přesytkami v trojúhelníku . . . . .	101
3.3 Trojfázový magnetický zesilovač se smíšenou činnou a indukční zátěží . . . . .	103
3.4 Trojfázová zapojení se zátěží napájenou stejnosměrným proudem . . . . .	103
3.5 Trojfázová zapojení s vnitřním vlastním buzením . . . . .	104
3.5.1 Trojfázové zapojení s vnitřním vlastním buzením a s nulovým vodičem, zapojení přesystek do hvězdy . . . . .	104
a) Trojpulsní zapojení se zatěžovacím odporem v každé fázi . . . . .	105
b) Trojpulsní zapojení se zatěžovacím odporem v nulovém vodiči . . . . .	105
3.5.2 Trojfázové zapojení s vnitřním vlastním buzením, zapojení přesystek do trojúhelníka, činná zátěž . . . . .	110
3.6 Trojfázová zapojení s jednofázovými transduktory . . . . .	110
<b>4. Charakteristiky</b>	
4.1 Malá střídavá magnetizace . . . . .	112
4.2 Velká střídavá magnetizace; zapojení s jednou přesytkou při činné zátěži . . . . .	115
4.3 Sériové zapojení přesystek s velkou impedancí v řídicím obvodu . . . . .	118
4.4 Paralelní zapojení přesystek . . . . .	123
4.5 Sériové zapojení přesystek s malou impedancí v řídicím obvodu . . . . .	130
4.6 Sériové zapojení přesystek s činným odporem v řídicím obvodu . . . . .	132
4.7 Sériové zapojení přesystek při dvoupulsním řídicím napětí . . . . .	135
4.8 Vliv konečné strmosti magnetizační křivky u magnetického zesilovače s malou impedancí v řídicím obvodu . . . . .	136
4.9 Charakteristika magnetického zesilovače se stejnosměrnou smíšenou činnou a indukční zátěží . . . . .	141
4.10 Sčítání budicích magnetomotorických sil, posouvání převodních charakteristik magnetických zesilovačů . . . . .	143
4.11 Vlastní vnější buzení . . . . .	144
4.12 Činitel vlastního buzení . . . . .	148
4.13 Vliv odporu zátěže na charakteristiky magnetických zesilovačů s vnějším vlastním buzením. Optimální zátěž . . . . .	150
4.14 Vliv dalších veličin na charakteristiky při vnějším vlastním buzení . . . . .	152
4.15 Magnetické zesilovače s vnitřním vlastním buzením . . . . .	154

4.15.1	Zapojení s jednou přesytkou . . . . .	154
4.15.2	Paralelní zapojení přesytek s vnitřním vlastním buzením . . . . .	158
4.15.3	Dvoupulsní zapojení s vnitřním vlastním buzením . . . . .	162
4.16	Další vlivy na charakteristiky magnetických zesilovačů s vnitřním vlastním buzením . . . . .	163
4.17	Charakteristiky zapojení s vnitřním vlastním buzením a indukční složkou zátěže . . . . .	163
4.17.1	Zapojení s jednou přesytkou . . . . .	164
4.17.2	Paralelní zapojení přesytek . . . . .	167
4.17.3	Dvoupulsní zapojení . . . . .	168
4.18	Charakteristiky několikafázových zapojení . . . . .	173
4.18.1	Trojfázové zapojení s činnou zátěží, nulovým vodičem a velkou impedancí v řídicím obvodu . . . . .	173
4.18.2	Trojfázové zapojení s malou impedancí v řídicím obvodu . . . . .	175
4.18.3	Trojfázové zapojení s velkou impedancí, bez nulového vodiče . . . . .	175
4.18.4	Trojfázové zapojení s činnou zátěží a přesytkami zapojenými do trojúhelníku . . . . .	176
4.18.5	Trojfázové zapojení se zátěží napájenou stejnosměrným proudem . . . . .	177
4.18.6	Trojpulsní zapojení s vnitřním vlastním buzením . . . . .	177
<b>5.</b>	<b>Dynamické vlastnosti magnetických zesilovačů</b>	
5.1	Základní pojmy a vlastnosti regulačních obvodů . . . . .	182
5.2	Malá střídavá magnetizace . . . . .	190
5.3	Velká střídavá magnetizace . . . . .	190
5.3.1	Velká impedance v řídicím obvodu . . . . .	191
5.3.2	Malá impedance v řídicím obvodu . . . . .	192
5.3.3	Tlumící obvody . . . . .	205
5.3.4	Paralelní zapojení přesytek . . . . .	208
5.3.5	Vliv napájecího napětí . . . . .	209
5.3.6	Vnější vlastní buzení . . . . .	210
5.3.7	Vnitřní vlastní buzení . . . . .	214
5.4	Odezva u několikafázových zapojení . . . . .	215
5.5	Vliv dalších veličin na odezvu . . . . .	215
5.6	Zpětná vazba magnetických zesilovačů . . . . .	216
5.7	Vzájemný vztah odesvy a výkonového zesílení . . . . .	218
5.8	Prostředky ke zkrácení odesvy magnetických zesilovačů . . . . .	220
5.9	Měření odesvy magnetických zesilovačů . . . . .	224
<b>6.</b>	<b>Zvláštní zapojení</b>	
6.1	Napěťový řízené magnetické zesilovače s dobou odesvy půl periody napájecího napětí . . . . .	226
6.2	Souměrná zapojení . . . . .	244
6.3	Zmenšení minimálního pracovního proudu . . . . .	249
6.4	Autotransduktory . . . . .	251
6.5	Magnetické modulátory . . . . .	252
6.6	Vlastní buzení sudými harmonickými . . . . .	254
6.7	Různé způsoby řízení magnetických zesilovačů . . . . .	256
6.8	Zapojení, umožňující nastavit stupeň vlastního buzení . . . . .	258
<b>7.</b>	<b>Feromagnetické materiály</b>	
7.1	Magnetické veličiny . . . . .	262

7.2 Fyzikální základy feromagnetismu . . . . .	265
7.3 Počáteční, vratná a diferenciální permeabilita . . . . .	267
7.4 Feromagnetické materiály vhodné pro magnetické zesilovače . . . . .	268
7.4.1 Křemíkaté plechy válcované za tepla . . . . .	268
7.4.2 Křemíkaté plechy válcované za studena . . . . .	270
7.4.3 Feromagnetické slitiny . . . . .	272
7.4.4 Ferity . . . . .	276
7.5 Měření magnetických vlastností . . . . .	278
7.5.1 Stejnosměrná měření . . . . .	279
7.5.2 Měření dynamické hysterezní smyčky osciloskopem . . . . .	281
7.5.3 Měření pomocí mechanických usměrňovačů . . . . .	284
7.5.4 Měření wattových ztrát . . . . .	285
7.5.5 Měření magnetizační křivky . . . . .	286
<b>8. Usměrňovače</b>	
8.1 Stykové usměrňovače . . . . .	290
8.1.1 Selenové usměrňovače . . . . .	290
8.1.2 Kuproxydové usměrňovače . . . . .	292
8.1.3 Germaniové a křemíkové ventily . . . . .	293
8.2 Výbojové usměrňovače . . . . .	297
8.3 Měření vlastností usměrňovacích ventilů . . . . .	299
<b>9. Konstrukční uspořádání magnetických zesilovačů</b>	
9.1 Přesytky a transduktory s toroidními jádry . . . . .	302
9.2 Transduktory se skládanými jádry . . . . .	306
9.3 Transduktory s jádry C . . . . .	313
<b>10. Metody výpočtu</b>	
10.1 Výpočet magnetického zesilovače . . . . .	314
10.2 Přepočítávání jednotlivých veličin na jednotkovou přesytku . . . . .	316
10.3 Postup výpočtu při approximaci magnetizační křivky přímkovými průběhy . . . . .	318
10.4 Metoda vzorkového magnetického zesilovače . . . . .	321
10.5 Výpočet magnetického zesilovače pomocí univerzálních křivek . . . . .	322
10.6 Příklad výpočtu magnetického zesilovače . . . . .	326
10.7 Příklad výpočtu odezvy . . . . .	330
10.8 Oteplení magnetických zesilovačů . . . . .	332
<b>11. Praktická použití magnetických zesilovačů</b>	
11.1 Měření stejnosměrných proudů a napětí . . . . .	336
11.2 Měření malých stejnosměrných proudů a napětí . . . . .	338
11.3 Měření stejnosměrných magnetických polí ukazatele polohy . . . . .	340
11.4 Řízení osvětlení . . . . .	341
11.5 Ovládání tepelných spotřebičů . . . . .	342
11.6 Řízení otáček motorů . . . . .	343
11.7 Řízení usměrňovačů . . . . .	344
11.8 Magnetické regulátory fáze . . . . .	346
11.9 Magnetický normál proudu . . . . .	349
11.10 Regulace střídavého napětí — stabilizátory . . . . .	350
11.11 Regulace střídavého napětí u alternátorů . . . . .	353
11.12 Regulace napětí stejnosměrných dynam . . . . .	358
11.13 Regulace otáček motorů . . . . .	359

11.14	Servomechanismy . . . . .	363
11.15	Regulace teploty . . . . .	369
11.16	Samočinné regulátory pro ušměrňovače . . . . .	370
11.17	Použití magnetických zesilovačů jako spínacích prvků . . . . .	370
11.18	Magnetické logické prvky . . . . .	372
11.19	Použití magnetických zesilovačů při akustických a vysokofrekvenčních kmitočtech . . . . .	380
<b>12.</b>	<b>Porovnání magnetických zesilovačů s jinými zesilovači</b>	
12.1	Elektronkové zesilovače . . . . .	383
12.2	Tranzistorové zesilovače . . . . .	384
12.3	Rotační zesilovače . . . . .	387
12.4	Dielektrické zesilovače . . . . .	388
<b>13.</b>	<b>Dodatek</b>	
13.1	Označování transduktorů ve schématech . . . . .	390
<b>Rejstřík</b>		393